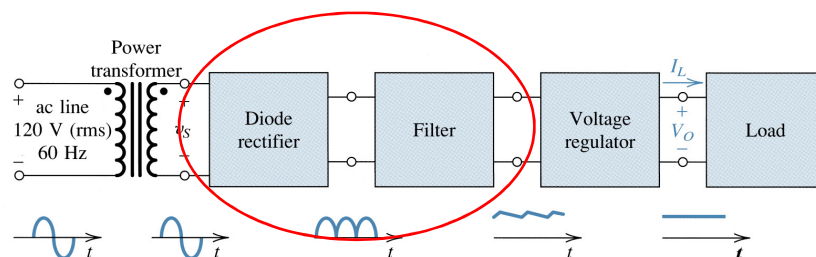


EE 530 Eletrônica Básica I

Aplicações e circuitos com Diodos

Prof. Pedro Xavier


Diagrama em blocos de uma fonte cc



Prof. Pedro Xavier


Retificador 1/2 onda

- Modelo com queda de tensão constante

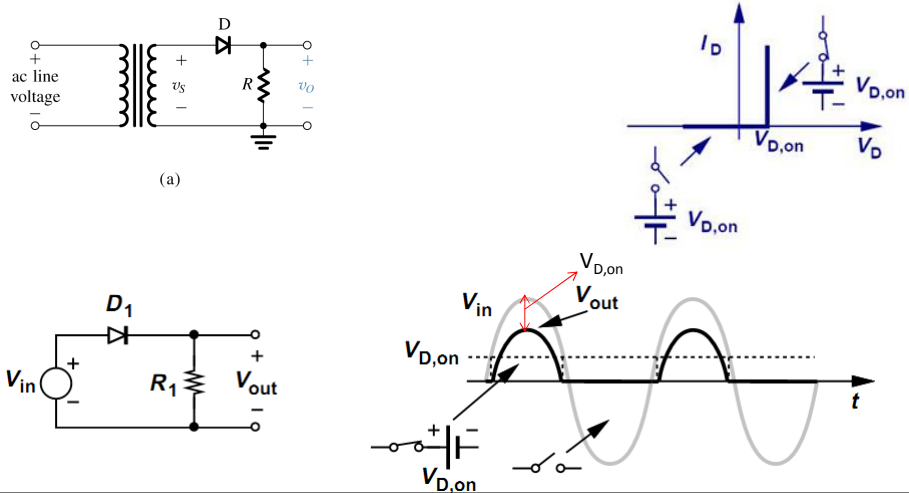


Retificador 1/2 onda

- V_{out} ?

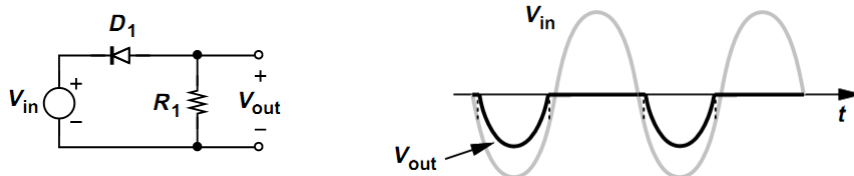


Retificador 1/2 onda

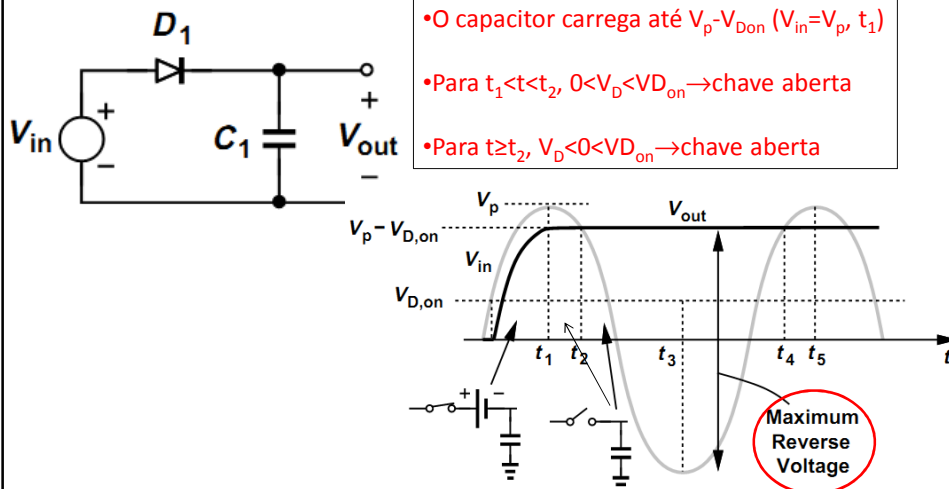- Circuito capacitor com capacitor de filtro





Retificador 1/2 onda

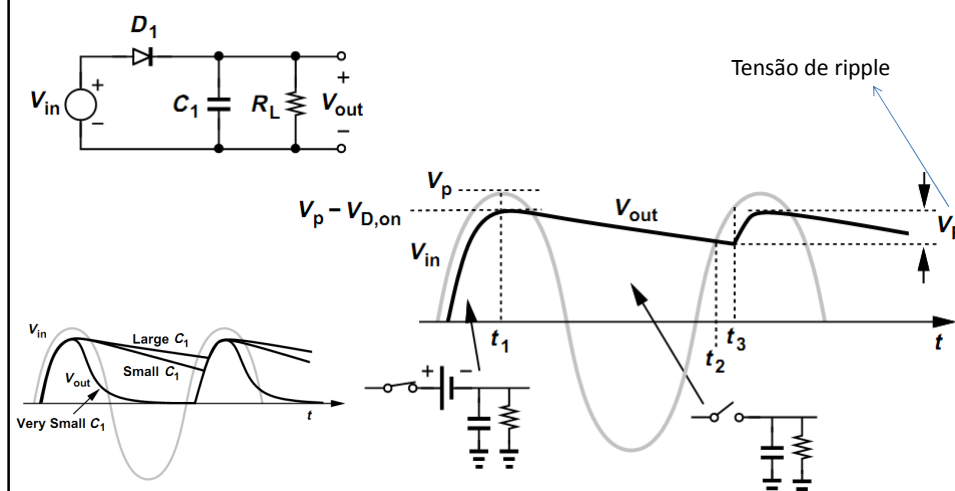- Circuito com capacitor de filtro e carga



Retificador ½ onda

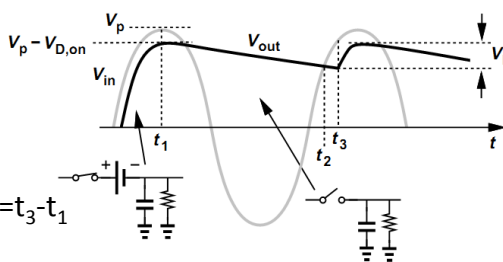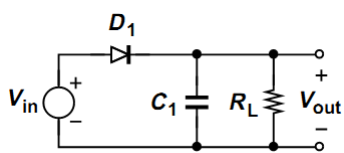- Circuito com capacitor de filtro e carga



$$V_{out}(t) = (V_p - V_{D,on}) \exp\left(-\frac{\Delta t}{R_L C_1}\right), \Delta t = t_3 - t_1$$

Linearização por Série de Taylor



$$V_{out}(t) \approx (V_p - V_{D,on}) \left(1 - \frac{\Delta t}{R_L C_1}\right) \approx (V_p - V_{D,on}) - \frac{V_p - V_{D,on}}{R_L C_1} \Delta t, \Delta t \cong T$$

$$V_R \approx \frac{V_p - V_{D,on}}{R_L} \cdot \frac{T}{C_1} \approx \frac{V_p - V_{D,on}}{R_L C_1 f}$$

Prof. Pedro Xavier

Retificador ½ onda

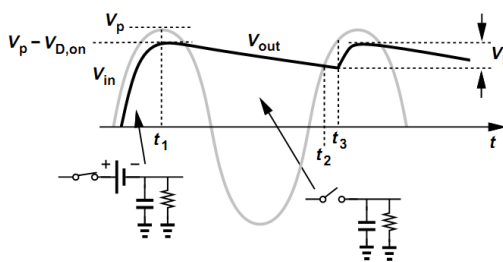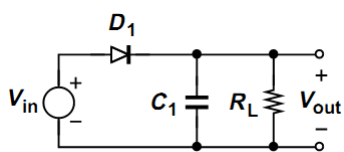- Circuito com capacitor de filtro e carga




$$V_R \approx \frac{V_p - V_{D,on}}{R_L} \cdot \frac{T}{C_1} \approx \frac{V_p - V_{D,on}}{R_L C_1 f}$$

$$V_R \approx I_L \cdot \frac{T}{C_1} \approx \frac{I_L}{C_1 f}$$

Prof. Pedro Xavier

Retificador 1/2 onda

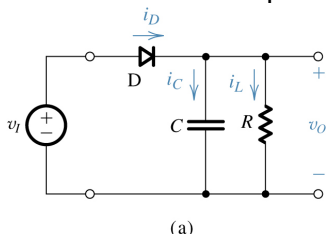- Circuito com capacitor de filtro e carga





Corrente do diodo

$$i_L = v_o / R$$

$$i_D = i_C + i_L$$

$$i_D = C \frac{dv_o}{dt} + i_L$$

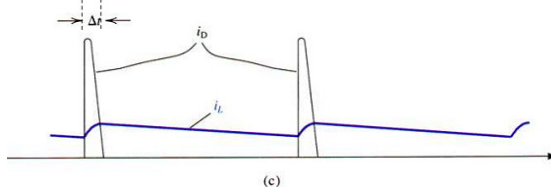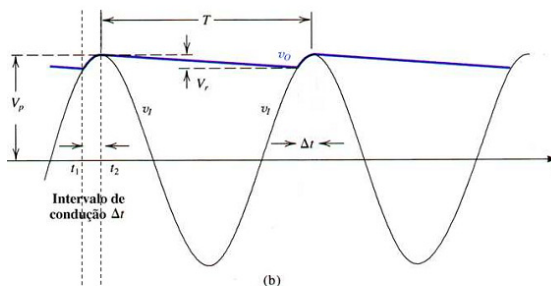



Retificador 1/2 onda

- Circuito com capacitor de filtro e carga


Corrente de pico do diodo

$$I_{Dp} \approx C_1 \omega_{in} V_p \sqrt{\frac{2V_R}{V_p} + \frac{V_p}{R_L}}$$

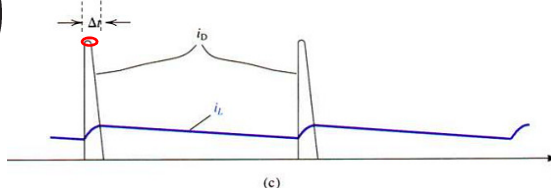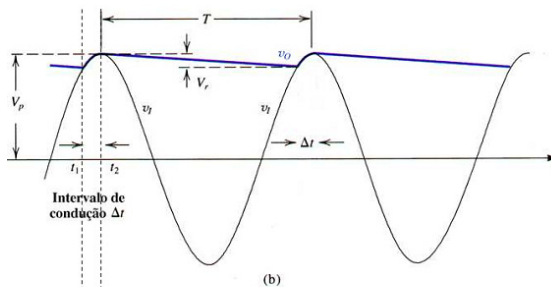
$$I_{Dp} \approx \frac{V_p}{R_L} \left(R_L C_1 \omega_{in} \sqrt{\frac{2V_R}{V_p} + 1} \right)$$



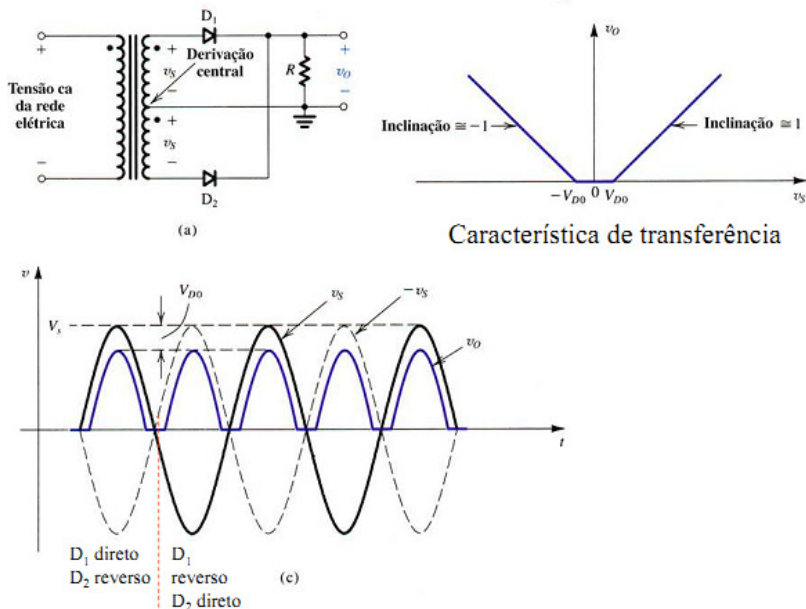
Retificador de onda completa usando transformador com derivação central



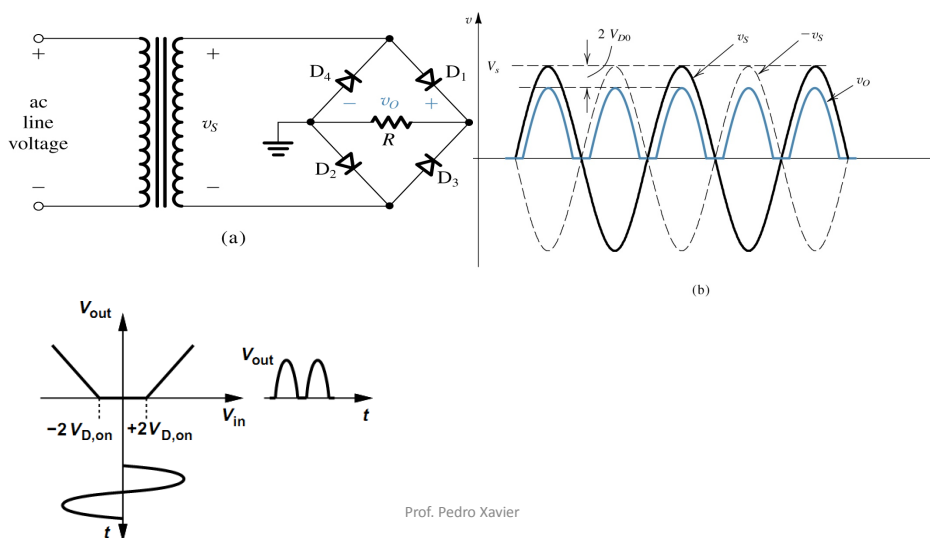
Retificador de onda completa usando Ponte de diodos




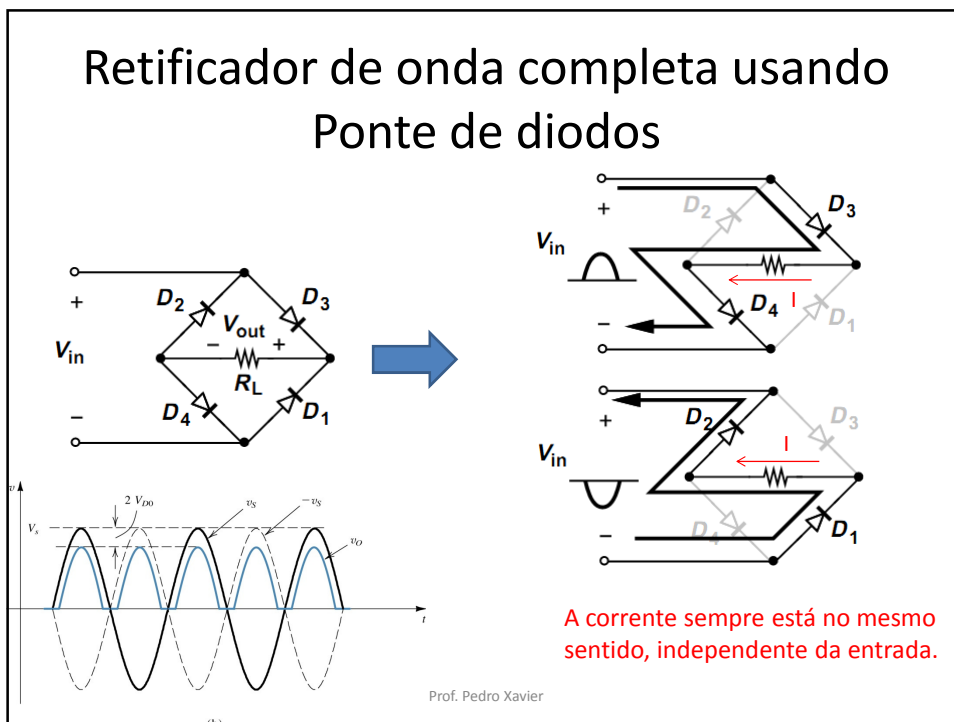
Retificador de onda completa usando Ponte de diodos




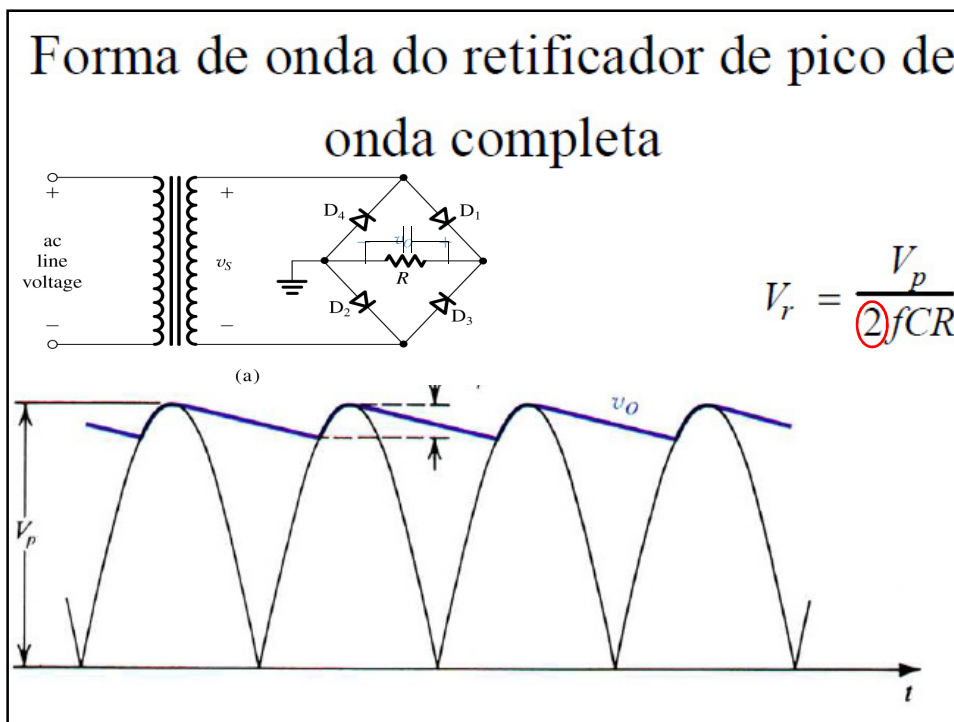
Forma de onda do retificador de pico de onda completa



Resumo

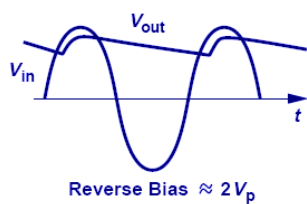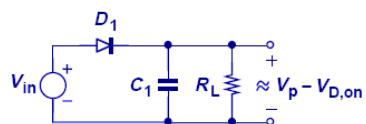

(a)

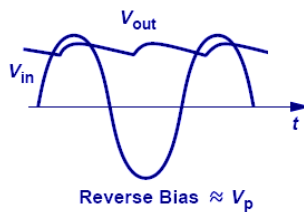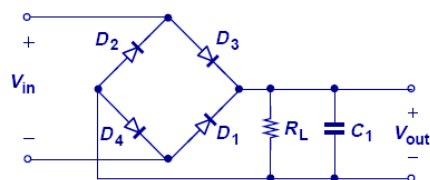


(b)


Prof. Pedro Xavier

Diodo Zener

• Modelo

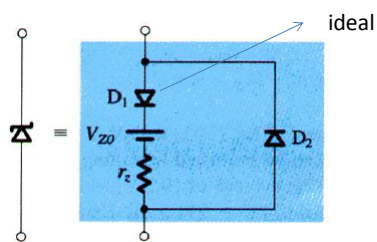

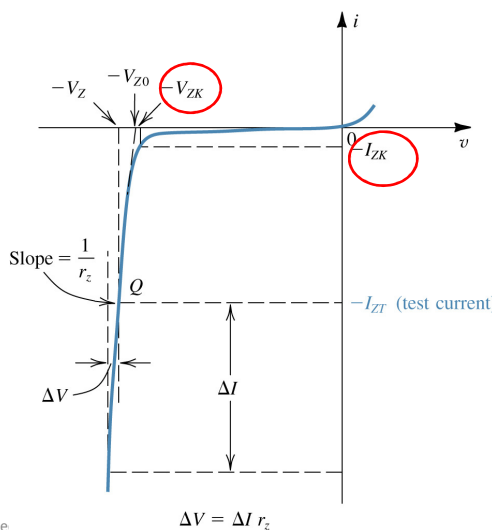
O diodo zener, quando polarizado diretamente, funciona como um diodo normal




Prof. Pe

Diodo Zener

- Regulador de tensão

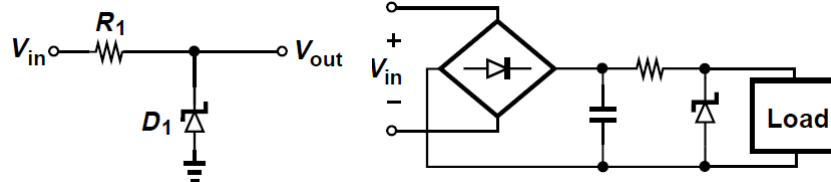

- Modelo de pequenos sinais

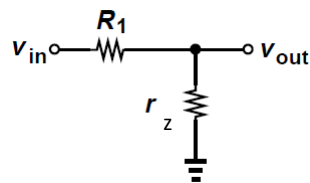


$$v_{out} = \frac{r_z}{r_z + R_1} v_{in}$$

Prof. Pedro Xavier

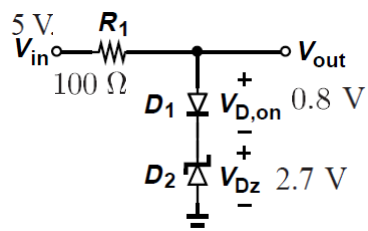
Exercício

- Determine V_{out} . Qual a regulação de linha (relação v_{out} com v_{in})? Qual a relação de carga (relação v_{out} com i_L)? $r_z = 5\Omega$







Prof. Pedro Xavier

Circuitos limitadores de tensão

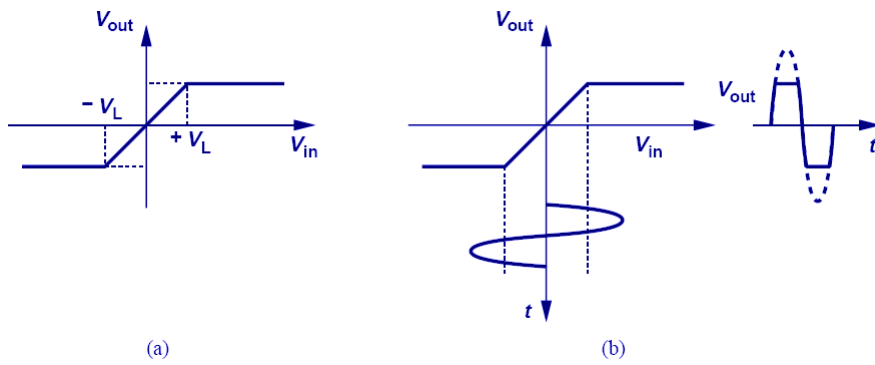





Prof. Pedro Xavier

Circuitos limitadores de tensão

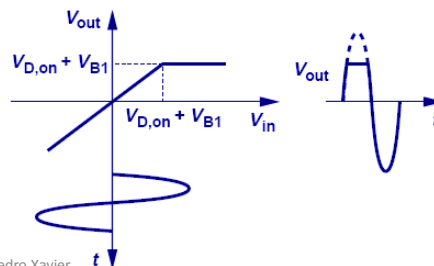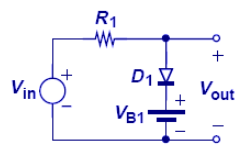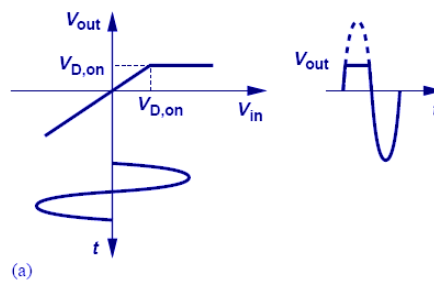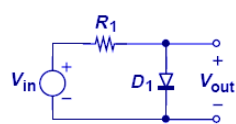



Prof. Pedro Xavier

Circuitos limitadores de tensão

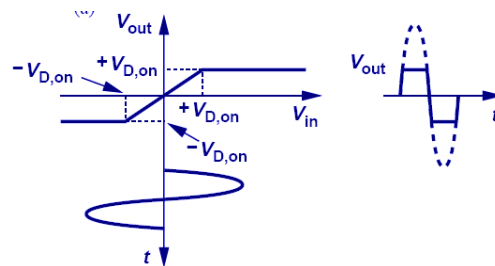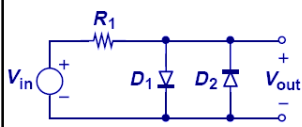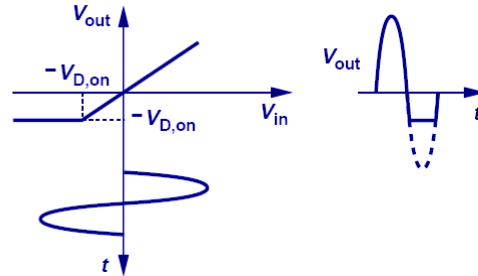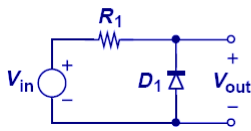

Prof. Pedro Xavier


Circuitos limitadores de tensão

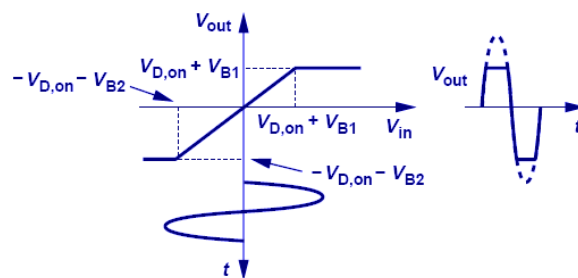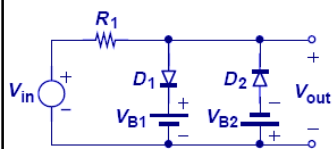

Prof. Pedro Xavier


Circuitos limitadores de tensão

Diodos Reais

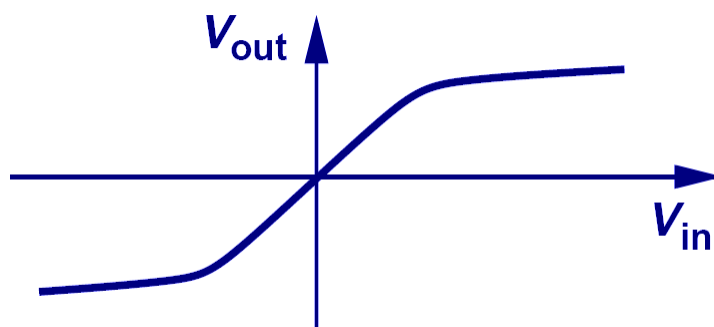


Prof. Pedro Xavier

Circuitos deslocadores de tensão

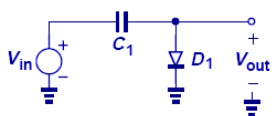


(a)

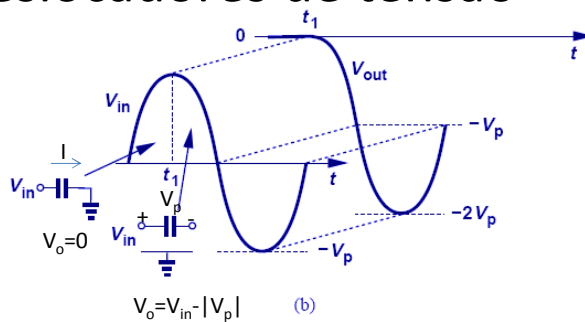 $V_o = V_{in} - |V_p|$ (b)

- D_1 conduz e o capacitor carrega com V_{in} até t_1
- A partir de t_1 , $V_{in} < V_c = V_p$ e o capacitor tenderia a se descarregar, no entanto, o diodo impede, pois ele não conduz corrente reversa.

Prof. Pedro Xavier


Circuitos deslocadores de tensão

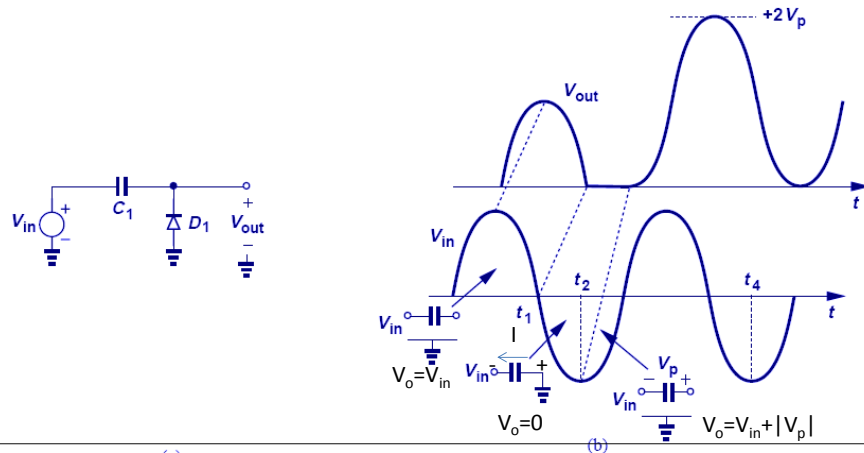

• D_1 conduz e o capacitor carrega com V_{in} de t_1 até t_2


• A partir de t_2 , $|V_{in}| < |V_c| = |V_p|$ e o capacitor tenderia a se descarregar, no entanto, o diodo impede, pois ele não conduz corrente reversa.

Circuito duplicador de tensão

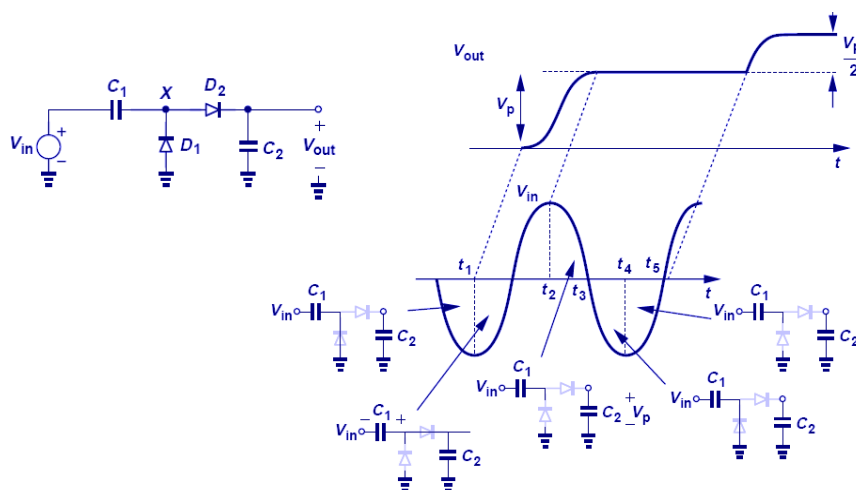


Circuito duplicador de tensão

Circuito divisor capacitivo

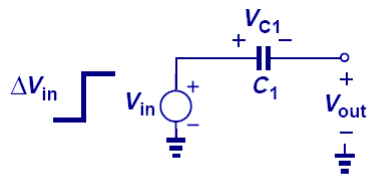


(a)


$$\Delta V_{out} = \Delta V_{in}$$

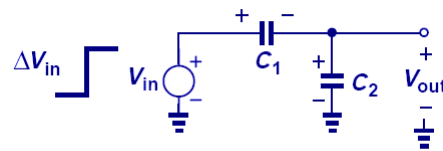



(b)
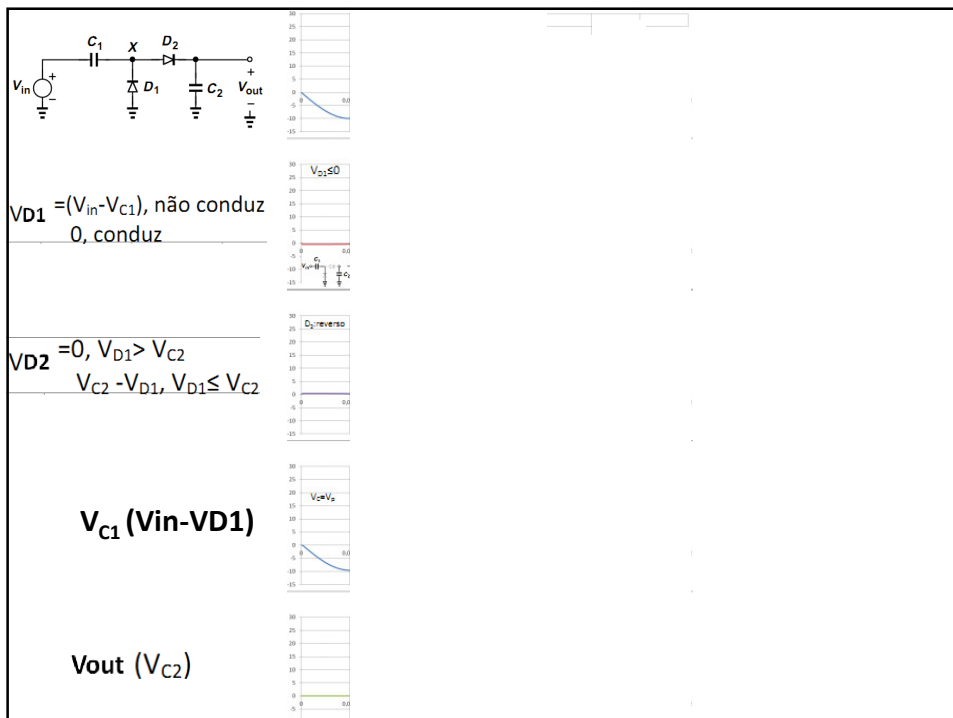
$$\Delta V_{out} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \Delta V_{in}$$




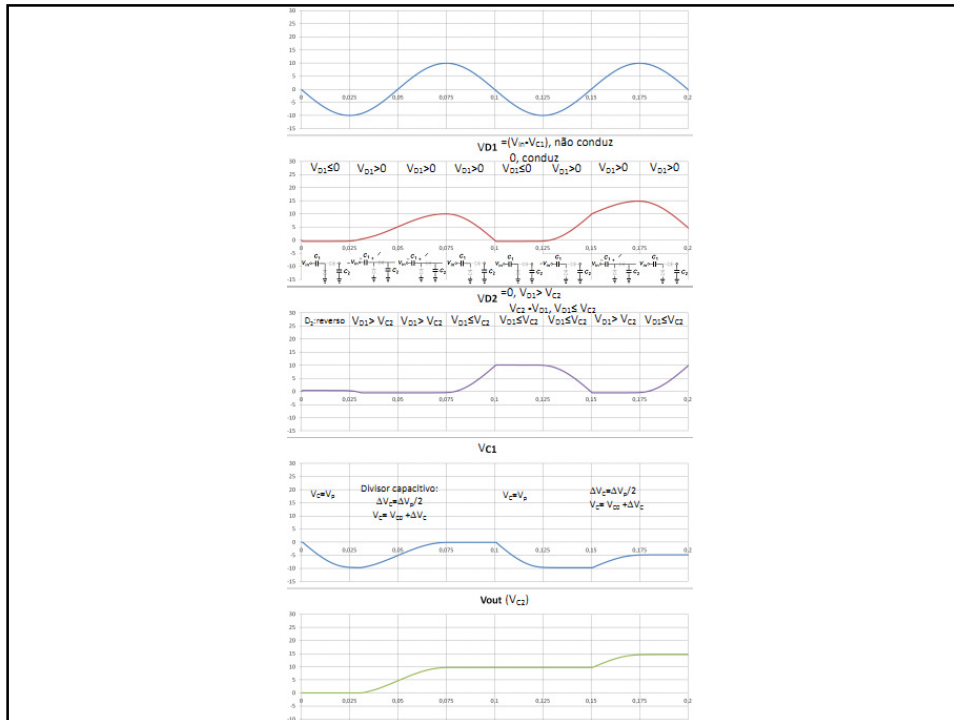


Circuito duplicador de tensão

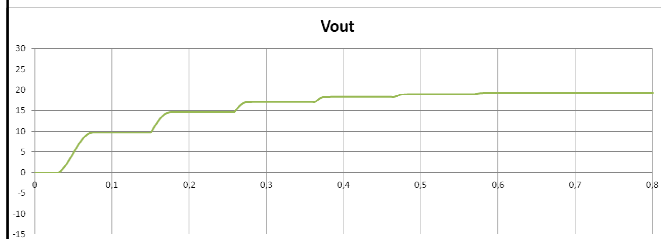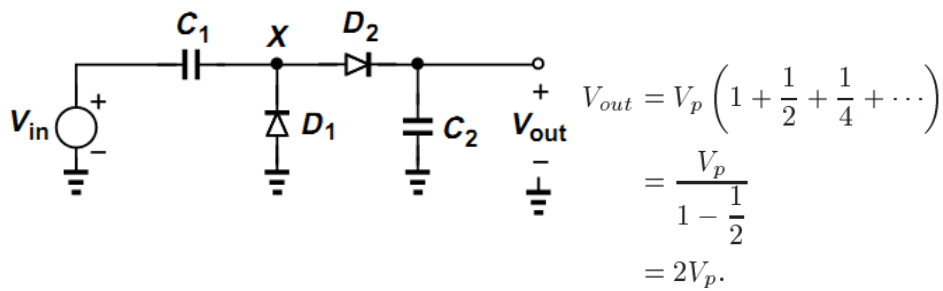

Circuitos deslocadores de nível

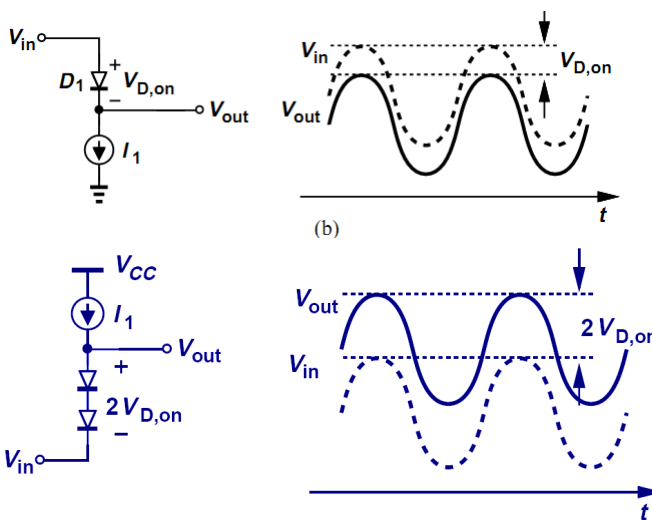


Circuito comutador

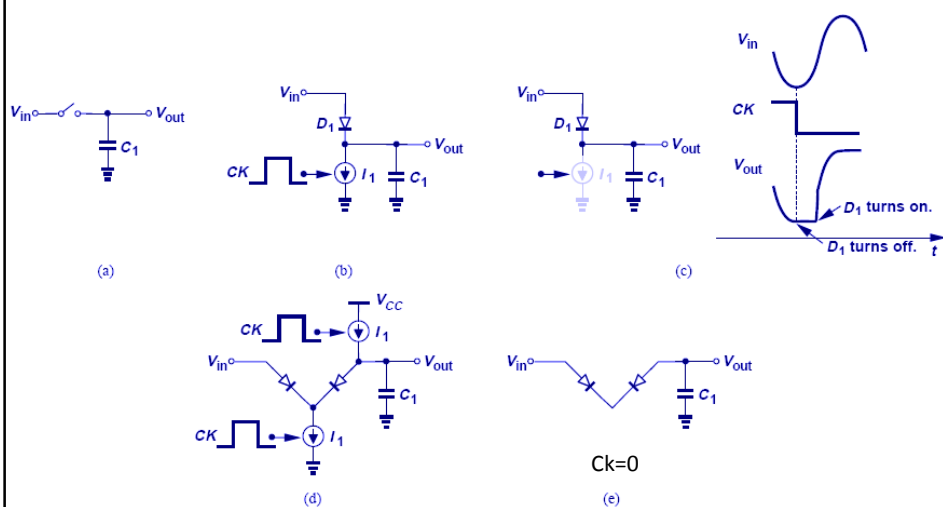

Prof. Pedro Xavier

Circuito comutador

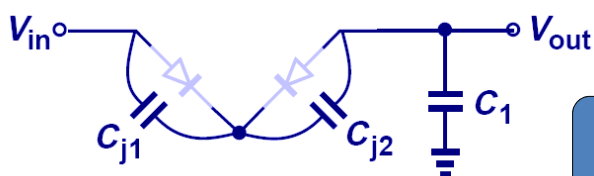


$$\Delta V_{out} = \frac{C_j/2}{C_j/2 + C_1} \Delta V_{in}$$

- Para assegurar que a condutância devido à capacitância de junção seja pequena, $C_1 \gg C_j$

Prof. Pedro Xavier

Modelo de grandes sinais para o diodo

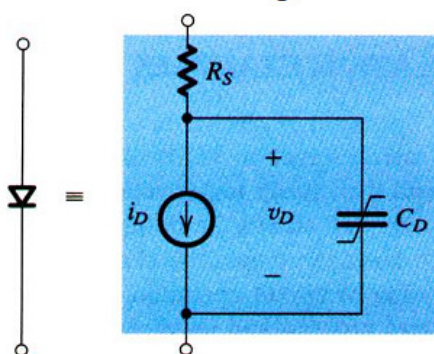

$$i_D = I_S (e^{v_D / nV_T} - 1)$$

$$C_D = \frac{\tau_T}{V_T} I_S e^{v_D / nV_T}$$

$$+ C_{j0} \left(1 - \frac{v_D}{V_0}\right)^m$$

Corrente de saturação

 I_S

Coeficiente de emissão

 n

Resistência ôhmica

 R_S

Tensão interna

 V_0

Capacitância de junção para polarização zero

 C_{j0}

Coeficiente de graduação da junção

 m

Tempo de trânsito

 τ_T

Modelo de pequenos sinais (revisão)

$$v_D = V_{D0} + i_D r_d$$

$$= V_{D0} + (I_D + i_d) r_d$$

$$= (V_{D0} + I_D r_d) + i_d r_d$$

$$= V_D + i_d r_d$$

Ponto de polarização: I_D, V_D

$$r_d = nV_T / I_D$$

$$C_d = (\tau_T / V_T) I_D$$

$$C_j = C_{j0} \left(1 - \frac{V_D}{V_0}\right)^m \text{ para } V_D < 0$$

$$C_j \cong 2C_{j0}, \text{ para } V_D > 0$$

Parâmetro do modelo SPICE para o diodo

$$I_D = I_S \exp^{\frac{V_D}{nV_T}}$$


Nome do Parâmetro	Símbolo	Nome no SPICE	Unidade	Valor Default
Corrente de saturação	I_S	IS	A	1×10^{-14}
Coeficiente de emissão	n	N	—	1
Resistência ôhmica	R_S	RS	Ω	0
Tensão interna	V_0	VJ	V	1
Capacitância de junção para polarização zero	C_{j0}	CJ0	F	0
Coefficiente de graduação da junção	m	M	—	0,5
Tempo de trânsito	τ_T	TT	s	0
Tensão de ruptura	V_{ZK}	BV	V	∞
Corrente reversa em V_{ZK}	I_{ZK}	IBV	A	1×10^{-10}

Prof. Pedro Xavier

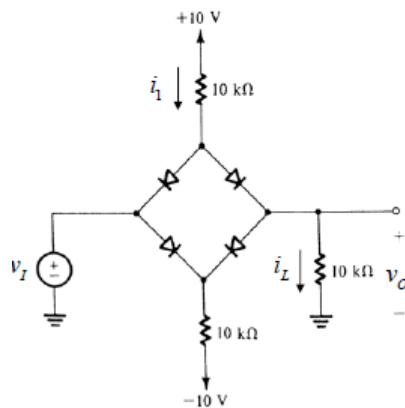Exercício K1

Utilize o modelo de queda de tensão constante (0.7 V) for cada diodo.

- Ache i_1 e i_L em função de v_I
- Para qual faixa de valores de v_I os 4 diodos conduzirão? Ache a função de transferência para esta condição.



Fontes de figuras da aula

- Aula do prof. Fabiano Fruett
- Introdução à física dos semicondutores (H.A. Mello)
- Fundamentos da microeletrônica (Razavi)
- Microeletrônica (Sedra)

Sugestão de estudo

- Razavi, Cap 3, seção 3.5
- Sedra/Smith Cap. 3 seções 3.7, 3.8 e 3.10
 - Exercícios e problemas correspondentes

R. Boylestad e L. Nashelsky, Dispositivos Eletrônicos

Prof. Pedro Xavier