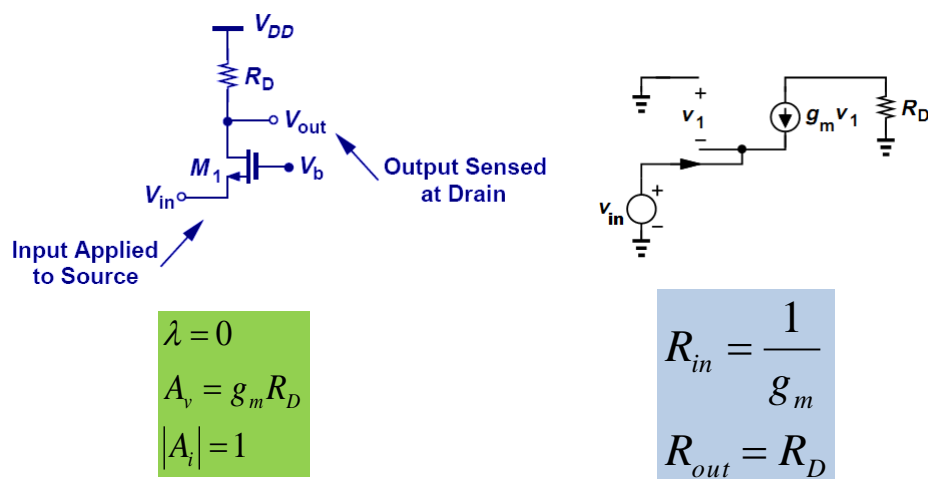


# EE 530 Eletrônica Básica I

## AMPLIFICADORES CMOS

Prof. Pedro Xavier


### Porta comum



Prof. Pedro Xavier

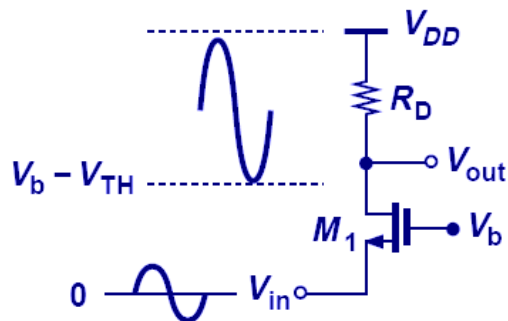
## Porta comum

- Excursão do Sinal dentro da região de saturação



Prof. Pedro Xavier

## Porta comum com resistência de fonte

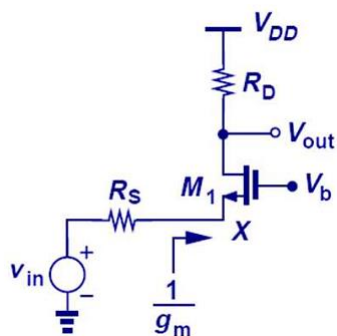

$$\lambda = 0$$

$$A_v = \frac{R_D}{\frac{1}{g_m} + R_S}$$


$$R_{in} = \frac{1}{g_m} + R_S$$

$$R_{out} = R_D$$

Prof. Pedro Xavier

## Porta comum com resistência de fonte ( $\lambda > 0$ )

- Impedância de Saída

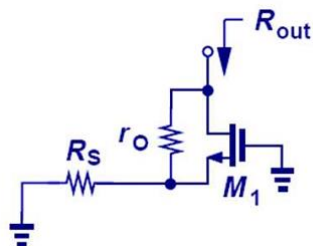


$$R_{out} = (1 + g_m r_o) R_s + r_o$$

Prof. Pedro Xavier
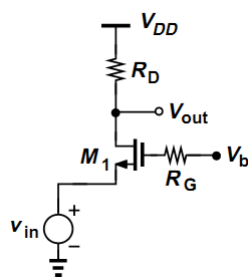
## Porta comum com resistência de gate

- Não passa corrente em  $R_G$ , portanto o ganho e as impedâncias são os mesmos.



$$\lambda = 0$$

$$A_v = g_m R_D$$


$$|A_i| = 1$$

$$R_{in} = \frac{1}{g_m}$$

$$R_{out} = R_D$$

Prof. Pedro Xavier

## Exemplo 7.13 RAZAVI

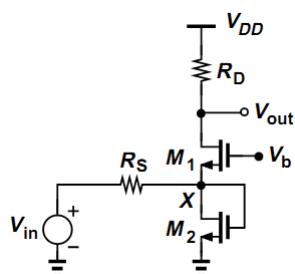


$A_v ?$ ,  $\lambda=0$

$Z_{out} ?$ ,  $\lambda>0$

Prof. Pedro Xavier



## Porta Comum com polarização

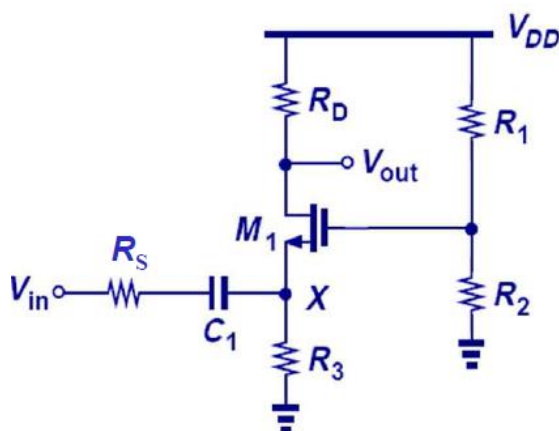

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_3 \parallel (1/g_m)}{R_3 \parallel (1/g_m) + R_S} g_m R_D$$

Prof. Pedro Xavier

## Seguidor de Fonte (Dreno comum )

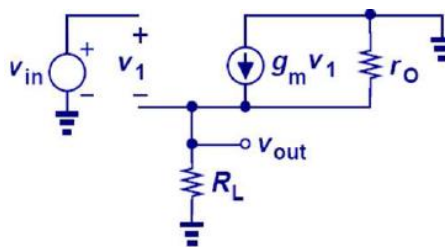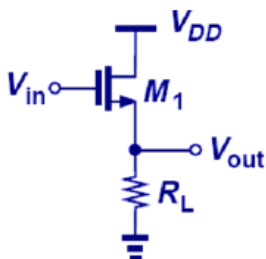

$$\lambda > 0$$

$$A_v = \frac{r_o \parallel R_L}{\frac{1}{g_m} + r_o \parallel R_L}$$


$$R_{in} = \infty$$

$$R_{out} = R_L \parallel r_o \parallel \frac{1}{g_m}$$

Prof. Pedro Xavier


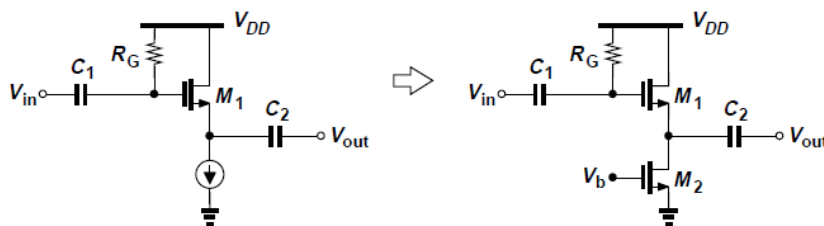
## Seguidor de Fonte com Carga Ativa

- Como  $I_D$  varia com  $V_{DD}$ , em CIs o transistor é polarizado com fonte de corrente.



Prof. Pedro Xavier

## Seguidor de Fonte com Polarização

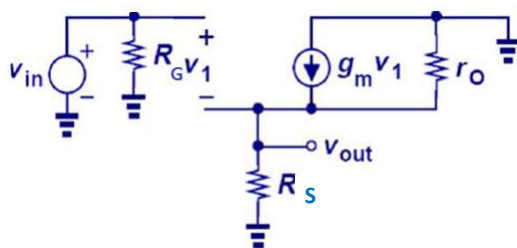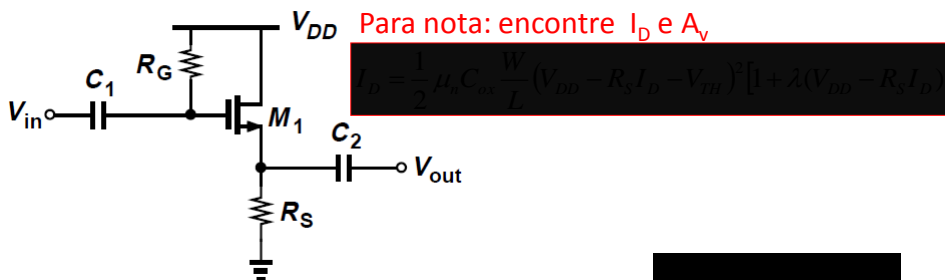


Prof. Pedro Xavier

$$R_{in} = R_G$$

$$R_{out} = R_S \parallel r_o \parallel \frac{1}{g_m}$$
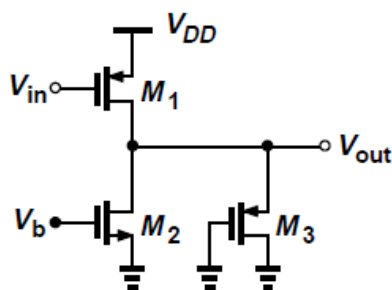
## Exemplo 7.19 RAZAVI


- $R_{out}$  e  $A_v$ ? ( $\lambda > 0$ )



Prof. Pedro Xavier

## Exemplo 7.20 RAZAVI


- $A_v?$  ( $\lambda_1=0$ )

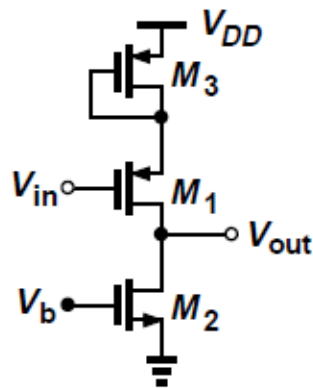

Prof. Pedro Xavier

## Exemplo 7.21 RAZAVI


- $A_v?$

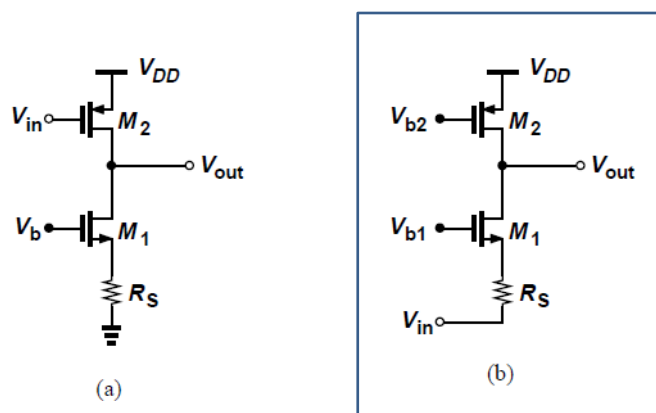

Prof. Pedro Xavier

## Exemplo 7.22 RAZAVI


- $A_v?$  ( $\lambda=0$ )

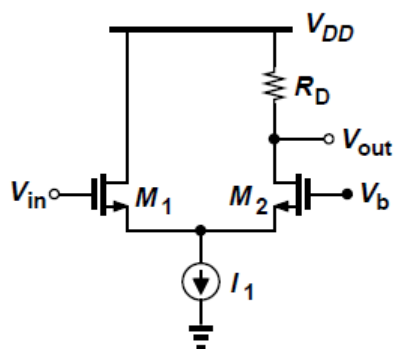

Prof. Pedro Xavier

## Exemplo 7.23 RAZAVI

- $A_v?$  ( $\lambda_1=0$ )

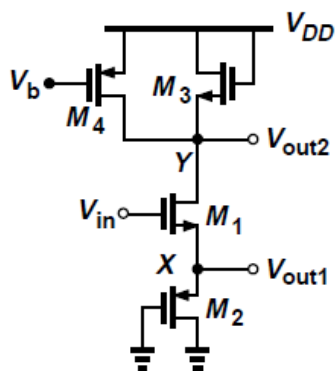

Prof. Pedro Xavier



## Fontes de figuras da aula

- Aula do prof. Fabiano Fruett
- Fundamentos de Microeletrônica (Razavi)
- Microeletrônica (Sedra)

Prof. Pedro Xavier

## Sugestão de estudo

- Razavi, cap. 7
- Sedra/Smith cap. 5 seções 5.4 até 5.6
  - Exemplos, exercícios e problemas correspondentes

Para saber mais:

Paul R. Gray e Robert G. Meyer, Analysis and Design of Analog integrated Circuits, John Wiley & Sons

T. Tsvividis, Design considerations in single-channel MOS analog integrated circuits – A tutorial”, IEEE JSSC SC 13, pp 383-391, junho de 1978