
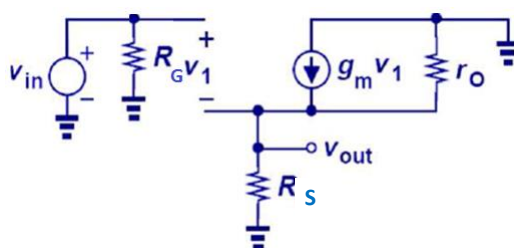


EE 530 Eletrônica Básica I

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Prof. Pedro Xavier

Seguidor de Fonte com Polarização

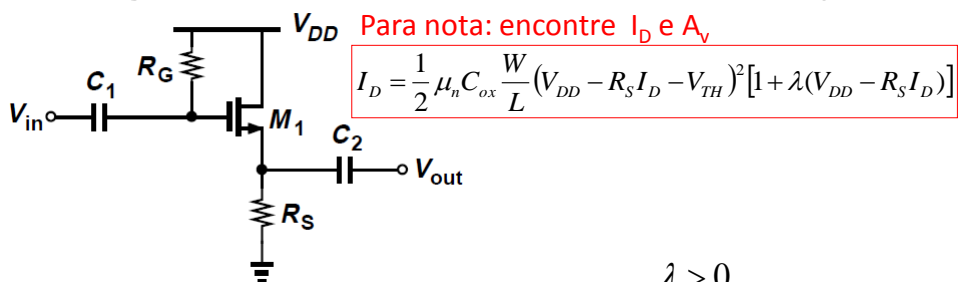

$$\lambda > 0$$



$$A_v = \frac{r_o \parallel R_S}{\frac{1}{g_m} + r_o \parallel R_S}$$

$$R_{in} = R_G$$


$$R_{out} = R_S \parallel r_o \parallel \frac{1}{g_m}$$

Prof. Pedro Xavier

Amplificador Operacional

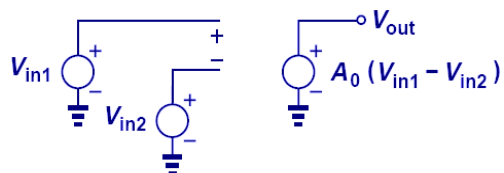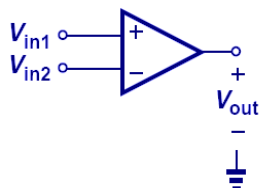


$$V_{out} = A_0(V_{in1} - V_{in2})$$

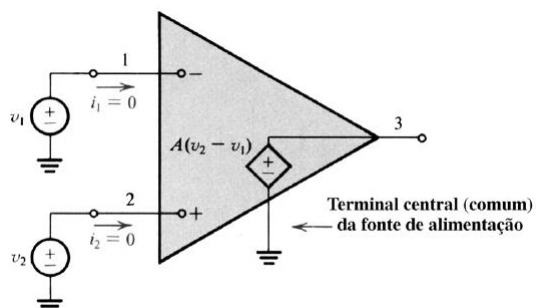


Amplificador Operacional

- Inversor e não inversor

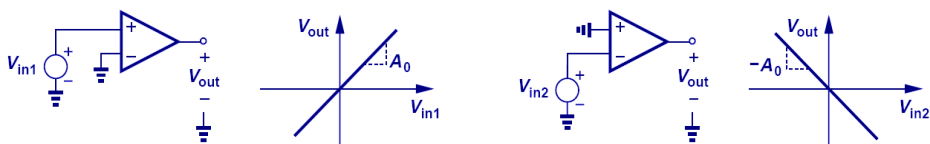

Amplificador Operacional

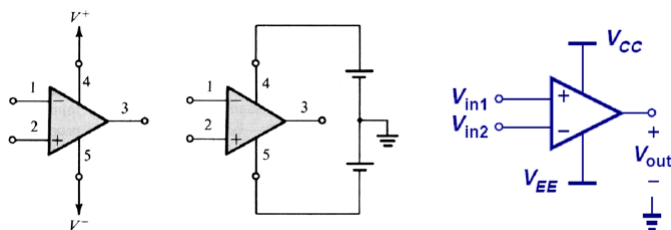
- Alimentação
 - Em alguns Amp Op, VEE pode ser igual a 0.




Prof. Pedro Xavier

Amplificador Operacional

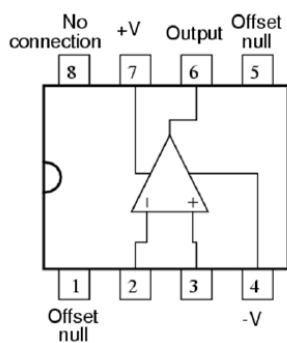Typical 8-pin "DIP" op-amp integrated circuit




Dual op-amp in 8-pin DIP

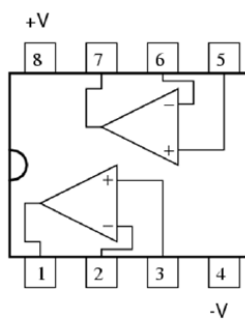

Prof. Pedro Xavier

Amplificador Operacional

- Circuito interno (741)

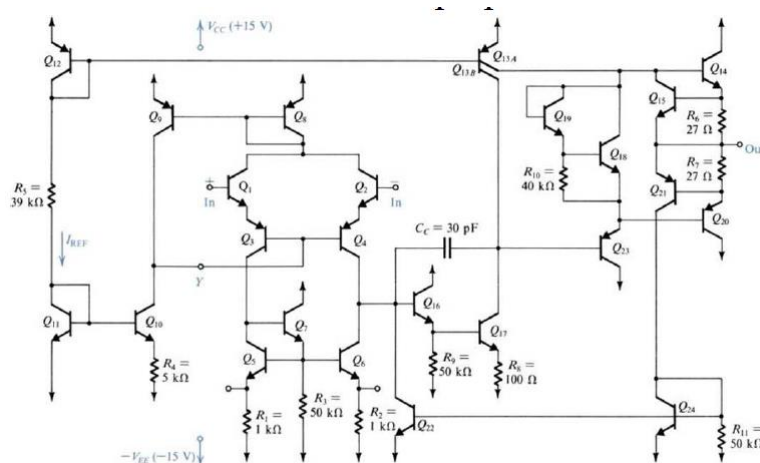


Amplificador Operacional IDEAL

- **Ganho diferencial infinito**
- **Impedância de entrada infinita**
- **Impedância de saída muito baixa**
- **Velocidade infinita**
- Excursão do sinal de saída de V+ até V-
- Offset nulo
- Função de transferência linear
- Módulo e fase inalterados pela frequência
- Razão de Rejeição em Modo Comum (CMRR) infinita

Amplificador Operacional IDEAL

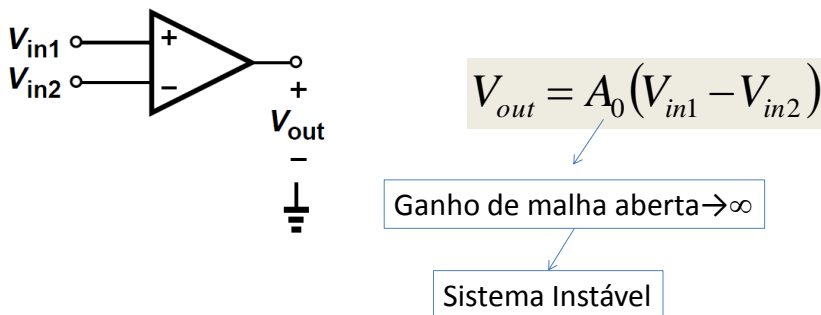
- Curto circuito virtual (V_{in1} ou V_{in2} não está conectado a uma fonte)



Prof. Pedro Xavier

Amplificador Operacional IDEAL

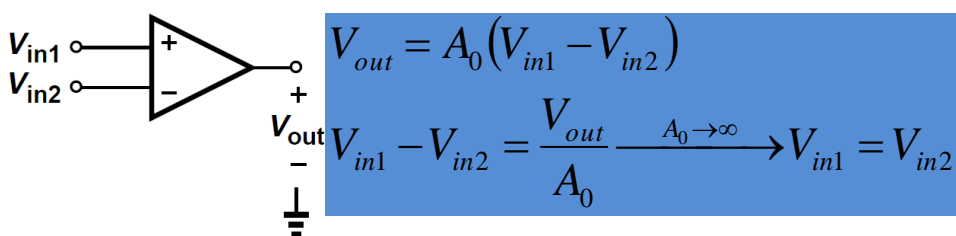
- Curto circuito virtual (V_{in1} ou V_{in2} não está conectado a uma fonte)



Prof. Pedro Xavier


Realimentação Negativa (malha fechada)

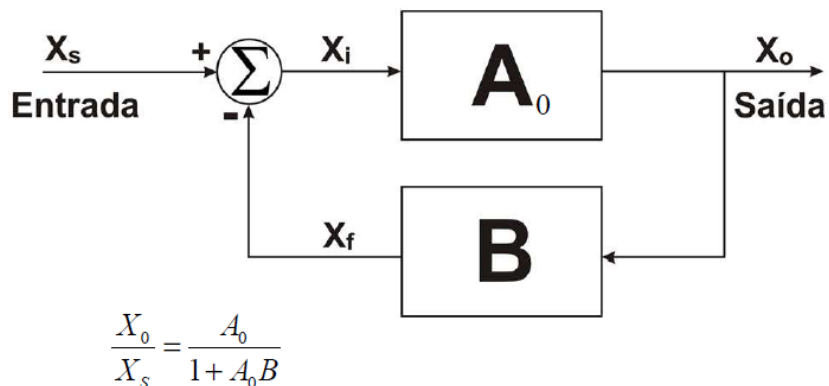- A realimentação negativa permite o controle do ganho e pode deixar o sistema estável.




Amplificador com Ganho Unitário

- Seguidor de tensão (Buffer)

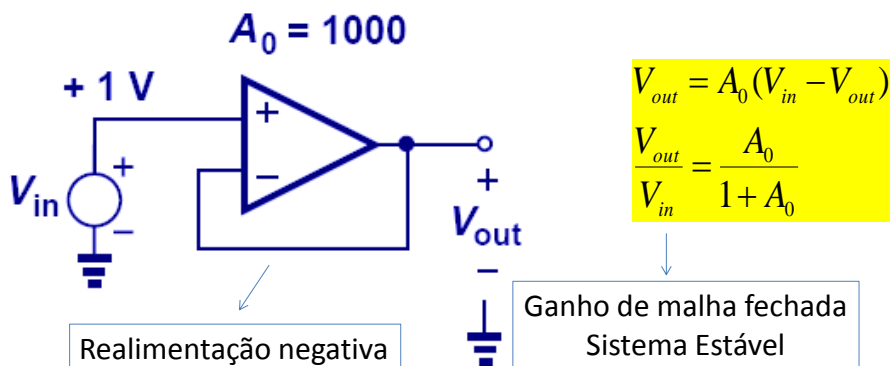

Amplificador Não Inversor ($A_0 \rightarrow \infty$)

- Calcule o ganho.

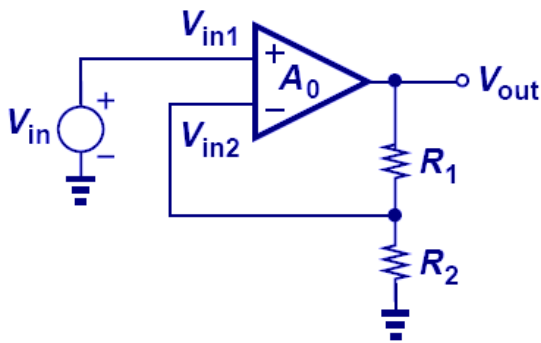


$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$R_{in} = \infty$$

Prof. Pedro Xavier


Amplificador Não Inversor ($A_0 \rightarrow \infty$)

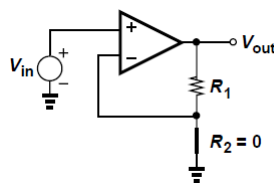- $R_2 = 0 \rightarrow A_v = A_0 = \infty$



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$


- $R_2 = \infty \rightarrow A_v = 1$

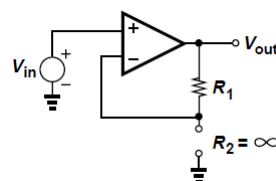

Prof. Pedro Xavier

Amplificador Inversor ($A_0 \rightarrow \infty$)

- Terra virtual

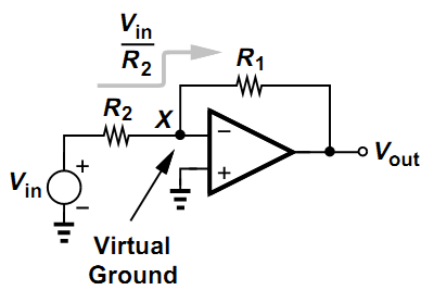


$$\frac{0 - V_{out}}{R_1} = \frac{V_{in}}{R_2}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_1}{R_2}$$

$$R_{in} = R_2$$


Prof. Pedro Xavier

Outra forma de representar

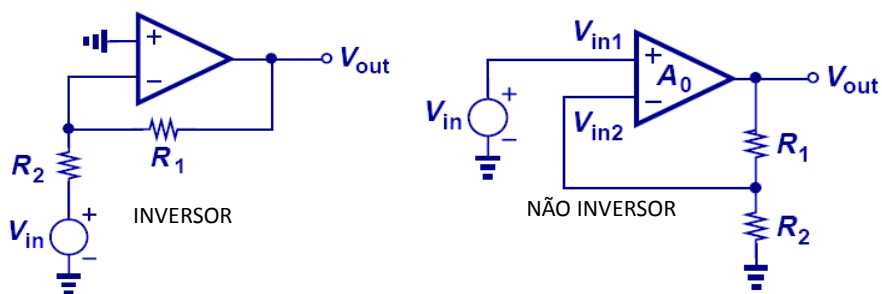


Prof. Pedro Xavier

Ganho Infinito e Finito

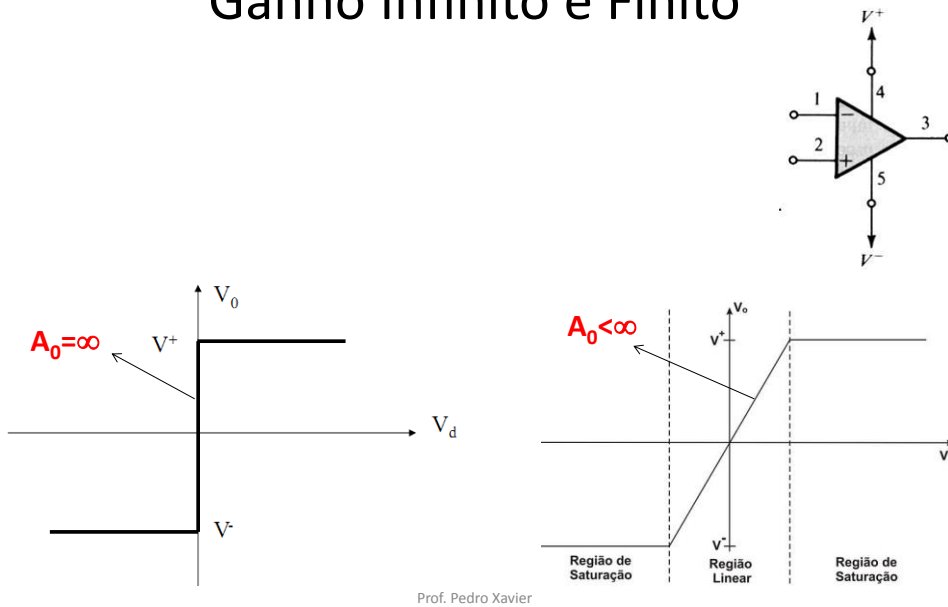

Amplificador Inversor ($A_0 < \infty$)


- Calcular o ganho.

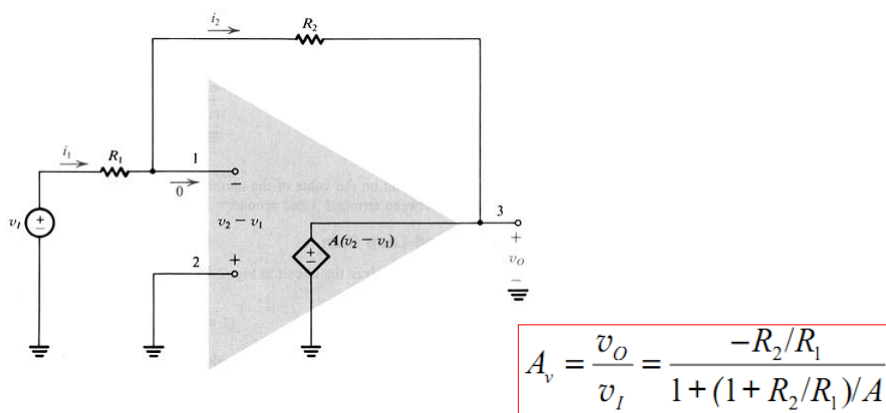

Prof. Pedro Xavier

Amplificador Não Inversor ($A_0 < \infty$)


- Calcular o ganho.

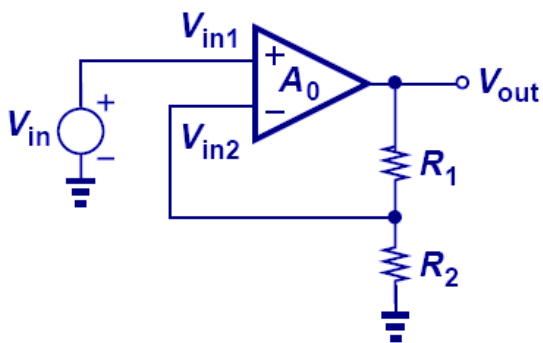

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_0}{1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} A_0}$$

Prof. Pedro Xavier


Somador Inversor

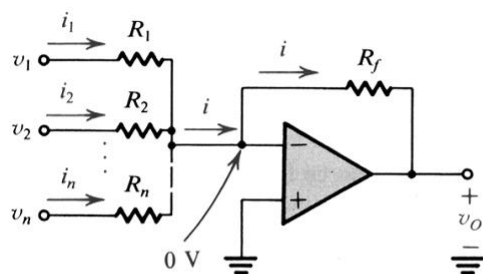

$$v_O = -\left(\frac{R_f}{R_1} v_1 + \frac{R_f}{R_2} v_2 + \dots + \frac{R_f}{R_n} v_n\right)$$

Prof. Pedro Xavier

Determine v_o

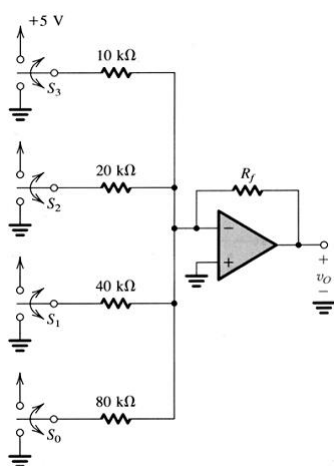

$$-v_o = \frac{R_f}{80} v_0 + \frac{R_f}{40} v_1 + \frac{R_f}{20} v_2 + \frac{R_f}{10} v_3$$

$$v_o = -R_f \left(\frac{1}{80} v_0 + \frac{1}{40} v_1 + \frac{1}{20} v_2 + \frac{1}{10} v_3 \right)$$

$$v_o = R_f \left(-\frac{v_0 + 2v_1 + 4v_2 + 8v_3}{80} \right)$$

$$v_o = R_f \left(-\frac{2^0 v_0 + 2^1 v_1 + 2^2 v_2 + 2^3 v_3}{5 * 2^4} \right)$$


$$v_o = R_f 5 \left(-\frac{2^0 a_0 + 2^1 a_1 + 2^2 a_2 + 2^3 a_3}{5 * 2^4} \right)$$

$$v_o = -\frac{R_f}{16} [2^0 a_0 + 2^1 a_1 + 2^2 a_2 + 2^3 a_3]$$

Conversor D/A

Prof. Pedro Xavier

Somador não inversor

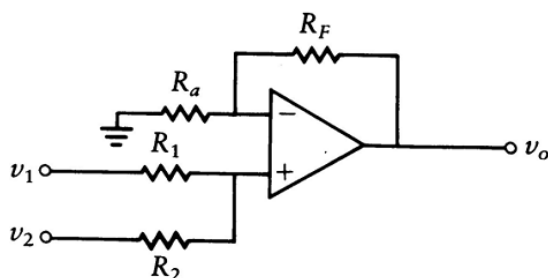

PARA CASA:

Prove que:

$$v_o = (R_1 \parallel R_2) \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} \right) \left(1 + \frac{R_F}{R_a} \right)$$

$$R_{I1} = R_1 + R_2$$


$$R_{I2} = R_2 + R_1$$

Prof. Pedro Xavier

Amplificador Não Inversor ($A_0 < \infty$)

- Calcular o ganho.

PARA NOTA

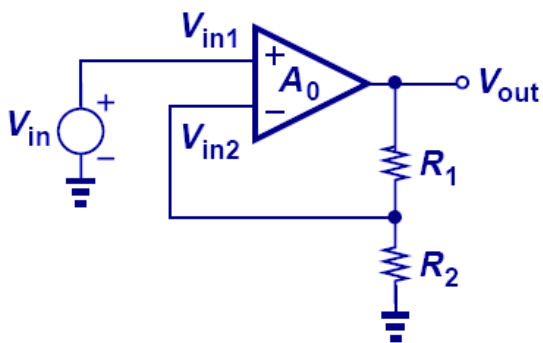

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_0}{1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} A_0}$$

Prof. Pedro Xavier

Fontes de figuras da aula

- Aula do prof. Fabiano Fruett
- Fundamentos de Microeletrônica (Razavi)
- Microeletrônica (Sedra)
- Electronic Design - Circuits and Systems (Savant)

Prof. Pedro Xavier

Sugestão de estudo

- Razavi, cap. 8
- Sedra/Smith, cap. 2
- Sedra/Smith, cap. 8
- Savant, cap. 8

Prof. Pedro Xavier