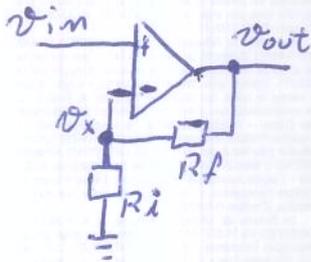


* Largura de banda finita

• Revisão

+ Amplificador não inversor

- $A_o = \infty$ (Amplificador ideal)
 $\Rightarrow v_x = v_{in}$



$$\Rightarrow \frac{v_x}{R_i} = \frac{v_{out}}{R_f + R_i} \Rightarrow v_{out} = v_x \left(\frac{R_f + R_i}{R_i} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{v_{out}}{v_{in}} = \Rightarrow \boxed{A_{oid} = 1 + \frac{R_f}{R_i}}$$

+ ~~Ap~~ - $A_o < \infty$ (Amplificador não ideal)

$$\Rightarrow v_{out} = (v_{in} - v_x) \cdot A_o = \left(v_{in} - \frac{v_{out} \cdot R_i}{R_f + R_i} \right) \cdot A_o$$

$$v_{out} = A_o v_{in} - A_o v_{out} \frac{R_i}{R_f + R_i}$$

$$v_{out} \left(1 + A_o \frac{R_i}{R_f + R_i} \right) = A_o v_{in}$$


$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{A_o \cdot (R_i / (R_f + R_i))^{-1}}{1 + A_o \frac{R_i}{R_f + R_i} \cdot (R_i / (R_f + R_i))^{-1}} = \frac{A_o \left(\frac{R_f + R_i}{R_i} \right)}{\frac{R_f + R_i}{R_i} + A_o}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{A_o \cdot \left(\frac{R_f}{R_i} + 1 \right)}{\left(\frac{R_f}{R_i} + 1 \right) + A_o} = \frac{A_o A_{oid} \cdot A_o^{-1}}{A_{oid} + A_o \cdot A_o^{-1}}$$

$$\Rightarrow \boxed{A_{o_{nid}} = \frac{A_{oid}}{\frac{A_{oid}}{A_o} + 1}}$$

+ Amplif: cadaor ~~in~~ in anelason

- $A_o = \infty$

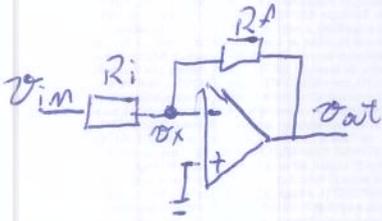

$$v_x = 0$$

$$\frac{v_{in}}{R_i} = -\frac{v_{out}}{R_f} \Rightarrow \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-R_f}{R_i} \Rightarrow \boxed{A_{oid} = \frac{-R_f}{R_i}}$$

- $A_o < \infty$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{v_{in} - v_x}{R_i} = -\frac{(v_{out} - v_x)}{R_f} \\ v_{out} = -v_x \cdot A_o \end{array} \right.$$

$$\frac{v_{in} - v_x}{R_i} = -\frac{(-v_x A_o - v_x)}{R_f} \Rightarrow \frac{v_{in} - v_x}{R_i} = \frac{v_x (A_o + 1)}{R_f}$$

$$v_{in} = \frac{v_x R_i}{R_f} \cdot (A_o + 1) + v_x \Rightarrow v_{in} = v_x \cdot \left[\frac{R_i (A_o + 1)}{R_f} + 1 \right]$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-A_o}{\frac{R_i}{R_f} \cdot (A_o + 1) + 1} = \frac{-A_o}{-A_{oid} \cdot (A_o + 1) + 1 - A_{oid}} = \frac{A_o A_{oid}}{A_o + 1 - A_{oid}} \cdot A_o^{-1}$$


$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{A_{oid}}{1 + \frac{1}{A_o} \cdot (1 - A_{oid})} \Rightarrow \boxed{A_{omid} = \frac{A_{oid}}{1 + \frac{1}{A_o} \cdot (1 - A_{oid})}}$$

⇒ Considerando a largura de banda finita

→ O ganho de malha aberta varia com a frequência:

$$A_o(s) = \frac{A_{OMA} \rightarrow \text{ganho de malha aberta a.c.}}{1 + \frac{s}{\omega_0}} \Rightarrow \text{filtro passa baixa}$$

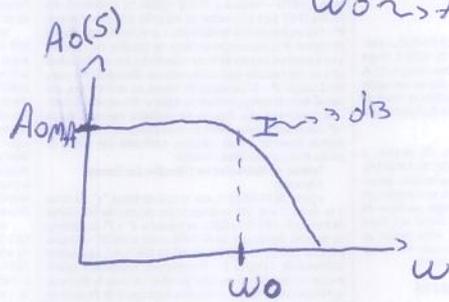$\omega_0 \rightarrow$ freq. de corte de malha aberta



⇒ Amplificador não inversor

$$A_{\text{mid}} = \frac{A_{\text{id}}}{\frac{A_{\text{id}} + 1}{A_o}} = \frac{A_{\text{id}}}{\frac{A_{\text{id}}}{A_{OMA}} + 1} = \frac{A_{\text{id}}}{\frac{A_{\text{id}} \cdot (1 + \frac{s}{\omega_0}) + 1}{A_{OMA}}} \cdot \left(\frac{A_{OMA}}{A_{\text{id}}} \right)$$

$$A_{\text{mid}}(s) = \frac{A_{OMA}}{1 + \frac{s}{\omega_0} + \frac{A_{OMA}}{A_{\text{id}}}}$$


$$s_p = - \left(\frac{A_{OMA} + 1}{A_{\text{id}}} \right) \omega_0$$

ganho para $s=0$

$$\Rightarrow \omega_c \cdot A_{\text{mid}}(0) = A_{OMA} \cdot \omega_0$$

$$\omega_c \cdot A_{\text{id}} \approx A_{OMA} \cdot \omega_0$$

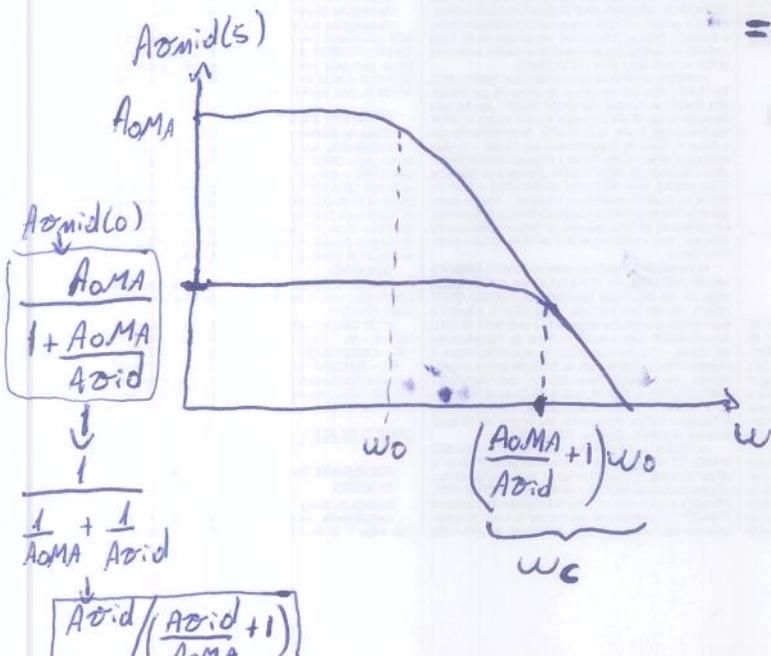→ para A_o alto ($\gg A_{\text{id}}$)
 → produto ganho · largura de banda é constante



=> Amplificador inversor


$$A_{\text{mid}} = \frac{A_{\text{vid}}}{1 + \frac{1}{A_{\text{OMA}}} \cdot (1 + A_{\text{vid}})}$$

$$A_{\text{mid}}(s) = \frac{A_{\text{vid}}}{1 + \frac{1}{A_{\text{OMA}} \left(1 + \frac{s}{\omega_0}\right)} \cdot (1 + A_{\text{vid}})} = \frac{A_{\text{vid}}}{1 + \frac{(1 + \frac{s}{\omega_0}) \cdot (1 + A_{\text{vid}})}{A_{\text{OMA}}}} \cdot A_{\text{OMA}}$$

$$A_{\text{mid}}(s) = \frac{A_{\text{vid}} \cdot A_{\text{OMA}}}{A_{\text{OMA}} + \left(1 + \frac{s}{\omega_0}\right) \cdot (1 + A_{\text{vid}})} = \frac{A_{\text{vid}} \cdot A_{\text{OMA}} \cdot (1 + A_{\text{vid}})^{-1}}{A_{\text{OMA}} + (1 + A_{\text{vid}}) + \frac{s}{\omega_0} \cdot (1 + A_{\text{vid}}) - (1 + A_{\text{vid}})}$$

$$A_{\text{mid}}(s) = \frac{A_{\text{OMA}} \cdot A_{\text{vid}} \cdot (A_{\text{vid}} + 1)^{-1}}{A_{\text{OMA}} (A_{\text{vid}} + 1)^{-1} + 1 + \frac{s}{\omega_0}}$$
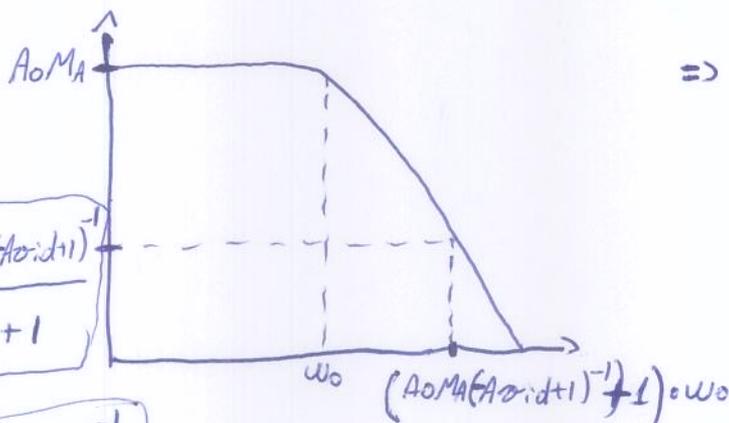
$$s_p = -\left(A_{\text{OMA}} (A_{\text{vid}} + 1)^{-1} + 1\right) \cdot \omega_0$$



$$\Rightarrow \omega_c \cdot A_{\text{mid}}(0) = A_{\text{OMA}} \cdot A_{\text{vid}} \cdot (A_{\text{vid}} + 1)^{-1} \cdot \omega_0$$

$$\Downarrow p|A_{\text{vid}} \gg 1$$

$$\Downarrow \sim -\frac{R_f}{R_i}$$

$$\omega_c A_{\text{mid}}(0) = A_{\text{OMA}} \omega_0$$

$$\Downarrow A_{\text{OMA}} \omega_0 \gg 1$$

$$\omega_c A_{\text{vid}} = A_{\text{OMA}} \omega_0$$

produto = cte

ganho x largura de banda = cte

obs: Quanto maior o ganho, menor ω_c , ou seja, o aumento da banda de passagem é a custa da queda do ganho.