
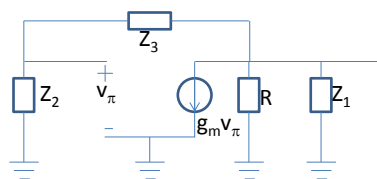


EE 530 Eletrônica Básica I

OSCILADORES

Prof. Pedro Xavier

Osciladores LC

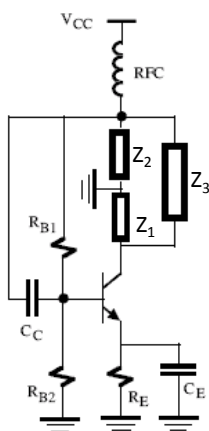

$$L(s) = -g_m \cdot \frac{R \cdot Z_1 \cdot Z_2}{R_s \cdot (Z_1 + Z_2 + Z_3) + Z_1 \cdot (Z_2 + Z_3)}$$

$$L(s) = -g_m \cdot \frac{-R \cdot X_1 \cdot X_2}{j \cdot R_s \cdot (X_1 + X_2 + X_3) - X_1 \cdot (X_2 + X_3)}$$



$$\angle L(j\omega_0) = 0 \Rightarrow X_1(\omega_{osc}) + X_2(\omega_{osc}) + X_3(\omega_{osc}) = 0$$

$$|L(j\omega_0)| = 1 \Rightarrow |L(j\omega_0)| = g_m \cdot \frac{R \cdot X_2(\omega_{osc})}{X_1(\omega_{osc})} = 1$$

Prof. Pedro Xavier

Osciladores LC

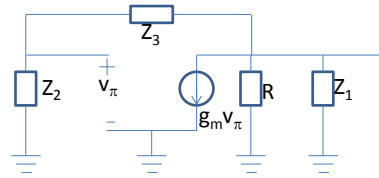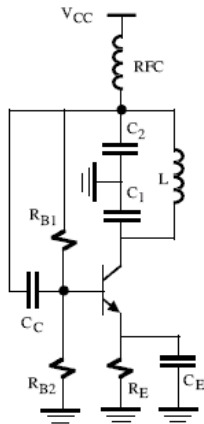- Oscilador Colpitts ($Z_1:C_1$; $Z_2:C_2$; $Z_3:L$)





$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$

$$\frac{C_2}{C_1} = g_m R$$

Prof. Pedro Xavier

Osciladores LC

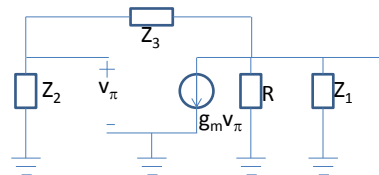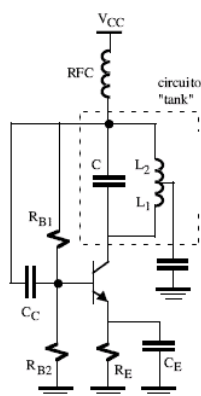- Oscilador Oscilador Hartley ($Z_1:L_1$; $L_2:C_2$; $Z_3:C$)



$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{(L_1 + L_2)C}}$$

$$\frac{L_1}{L_2} = g_m R$$


Prof. Pedro Xavier

Osciladores LC

- Fazer exercícios 13.8 e 13.9 do Sedra (5ª Ed.)
- Para casa e para nota

Prof. Pedro Xavier

Multivibrador Astável (onda quadrada)



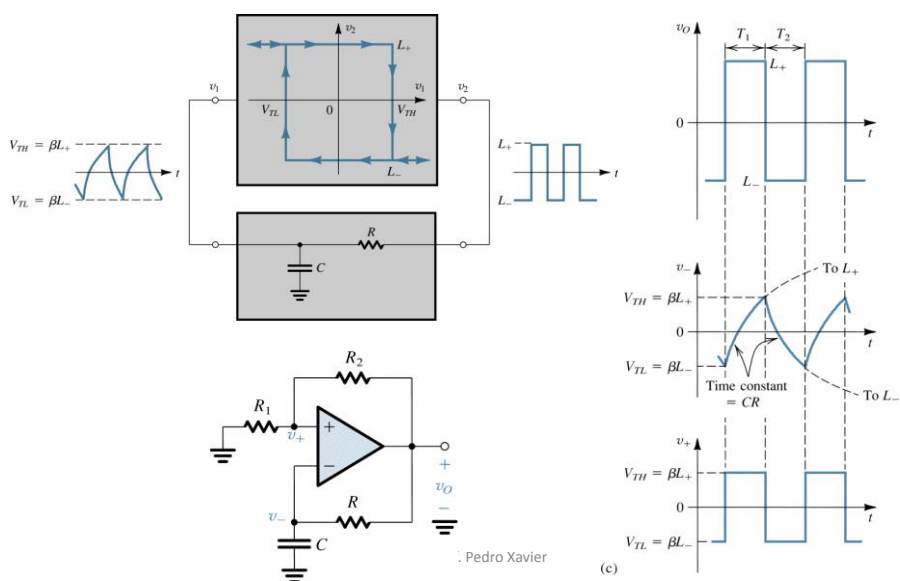


Multivibrador Astável (onda quadrada)

- Fazer exercícios 13.16 e 13.17 do Sedra(5ª Ed.)

Prof. Pedro Xavier


Gerador de forma de onda triangular

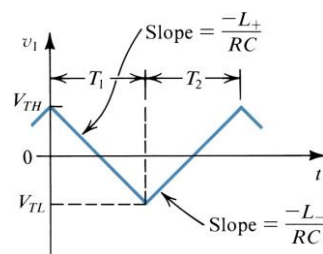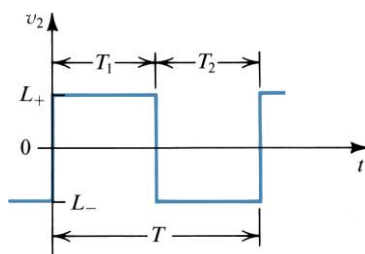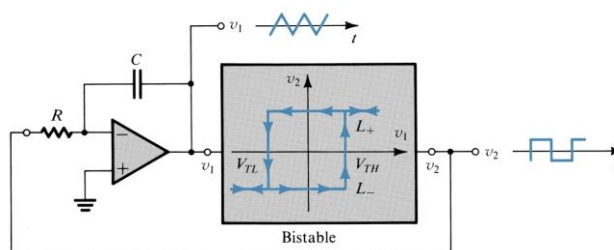

Gerador de forma de onda triangular

Fazer exercícios 13.18 do Sedra(5ª Ed.)

Oscilador com filtro ativo sintonizado

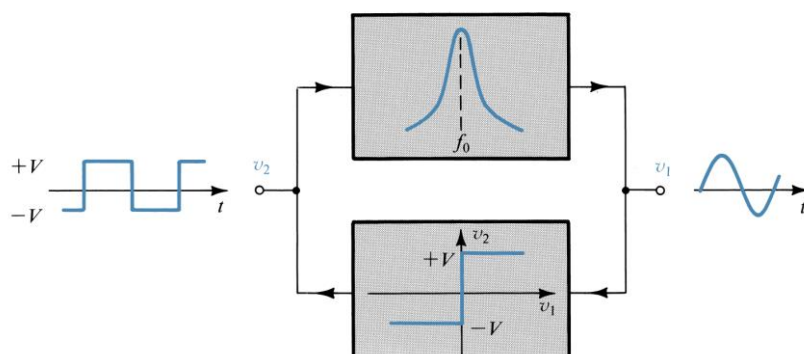

Prof. Pedro Xavier

Fontes de figuras da aula

- Aula do prof. Fabiano Fruett
- Microeletrônica (Sedra)

Prof. Pedro Xavier

Sugestão de estudo

- Sedra/Smith, cap. 13
- Savant, cap. 11.11

Prof. Pedro Xavier