

EE 530 Eletrônica Básica I

Amplificadores de Potência

Amplificadores de Potência


- Motivação:
 - Até o momento nos preocupamos com o ganho de tensão e as impedâncias de entrada e saída;
 - Porém, muitas aplicações necessitam de circuitos que entreguem alta potência à carga:
 - Telefone celular (1W)
 - Amplificadores de áudio (1000W)

Amplificadores de Potência

- Requisitos:
 - Distorção baixa para operação em grandes sinais;
 - Eficiência (η) alta: $\eta = P_{\text{Load}} / P_{\text{source}}$;
 - Níveis elevados de tensão \Rightarrow Tensão de ruptura maior;
 - Dissipação de grande quantidade de energia \Rightarrow aquecimento

Amplificadores com o TBJ

- Coletor comum (Seguidor de Emissor)

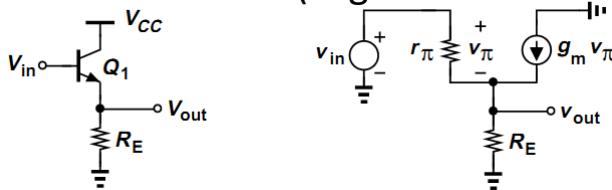


$$v_{out} = R_E \left(\frac{v_\pi}{r_\pi} + g_m v_\pi \right) = R_E v_\pi \left(\frac{1}{r_\pi} + g_m \right) = R_E v_\pi \left(\frac{1}{r_\pi} + \frac{\beta}{r_\pi} \right) \Rightarrow v_\pi = \frac{v_{out}}{R_E \left(\frac{1}{r_\pi} + \frac{\beta}{r_\pi} \right)}$$

$$v_{in} = v_{out} + v_\pi = v_{out} + \frac{v_{out}}{R_E \left(\frac{1}{r_\pi} + \frac{\beta}{r_\pi} \right)} = v_{out} \left(1 + \frac{1}{R_E \left(\frac{1}{r_\pi} + \frac{\beta}{r_\pi} \right)} \right) = v_{out} \left(1 + \frac{r_\pi}{R_E (1 + \beta)} \right)$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{1}{1 + \frac{r_\pi}{\beta + 1} \cdot \frac{1}{R_E}} = \frac{1}{\frac{(\beta + 1)R_E + r_\pi}{(\beta + 1)R_E}} = \frac{(\beta + 1)R_E}{(\beta + 1)R_E + \frac{\beta}{g_m}} \Rightarrow \boxed{\frac{v_{out}}{v_{in}} \approx \frac{R_E}{R_E + \frac{1}{g_m}}}$$


Amplificadores de Potência

- Seguidor de emissor (Z_{out} baixo)

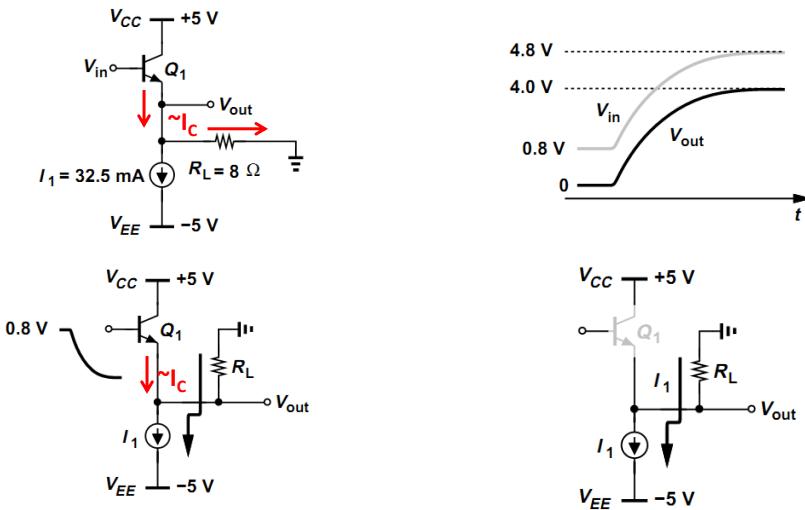

Amplificadores de Potência

- Seguidor de emissor (Z_{out} baixo)

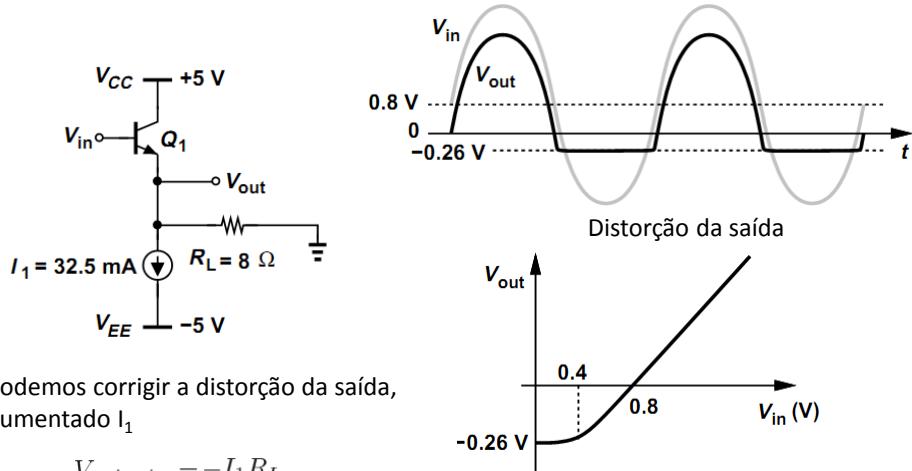

$$V_{out,min} = -I_1 R_L$$


No entanto a eficiência cai.

Amplificadores de Potência

- Exemplo 13.1 – Razavi

– V_{out} ? $I_s = 5 \times 10^{-15} A$; $V_{in} = 0.5 V$;

– V_{in} ? $I_{C1} = 1\% I_1$

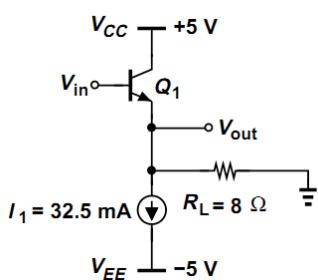

$$V_{in} - V_T \ln \left[\left(\frac{V_{out}}{R_L} + I_1 \right) \frac{1}{I_S} \right] = V_{out}$$

$$V_{in} = 0.5 V \Rightarrow V_{out} \approx -211 mV$$


$$V_{in} = V_T \ln \frac{I_{C1}}{I_S} + (I_{C1} - I_1) R_L$$

$$I_{C1} \approx 0.01 I_1 \Rightarrow V_{in} \approx 390 mV$$

Amplificadores de Potência


- Estágio Push-Pull

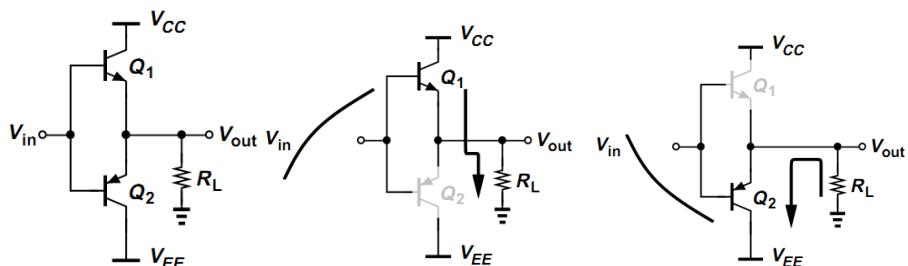– Um modo de aumentar I_1 somente quando necessário e melhorar o desempenho é utilizar o push-pull




Amplificadores de Potência

- Estágio Push-Pull

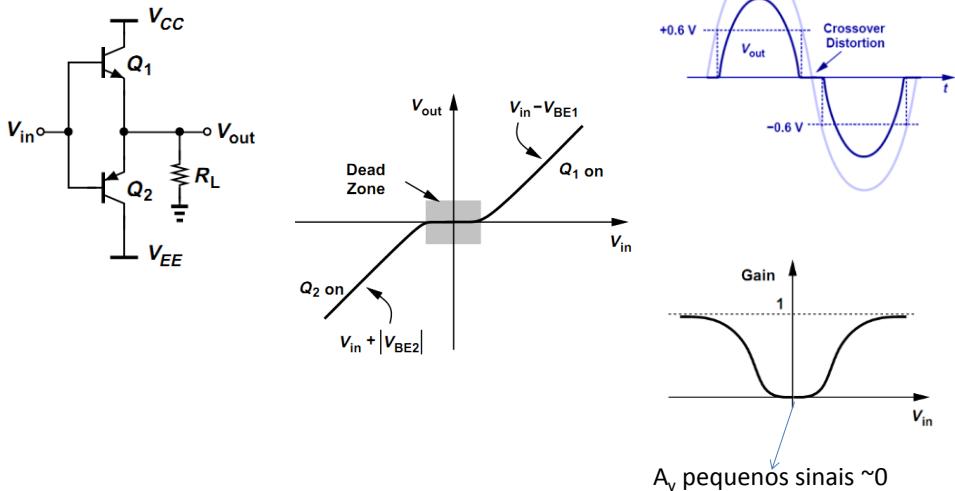


Amplificadores de Potência

- Estágio Push-Pull Aprimorado

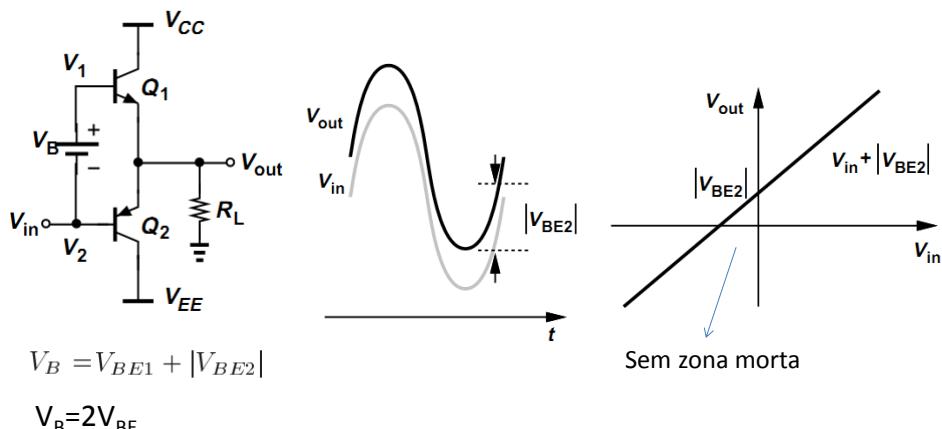


Amplificadores de Potência

- Estágio Push-Pull Aprimorado

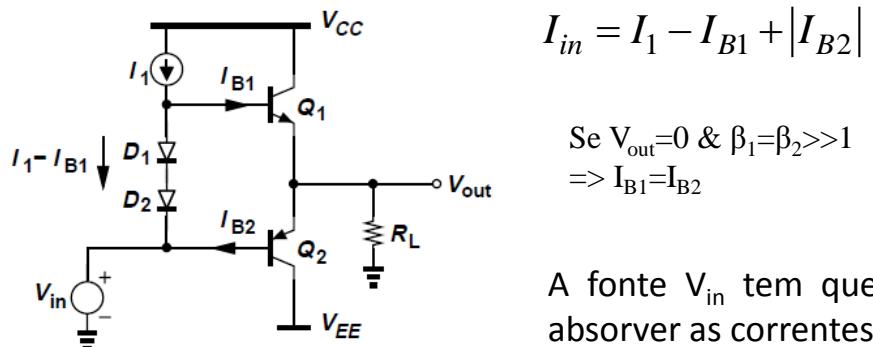

Amplificadores de Potência


- Estágio Push-Pull Aprimorado

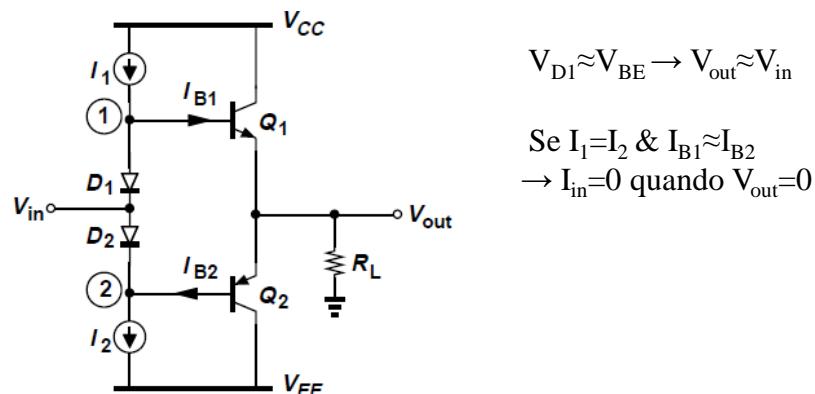

A fonte V_{in} não absorve corrente


Amplificadores de Potência

- Estágio Push-Pull Aprimorado

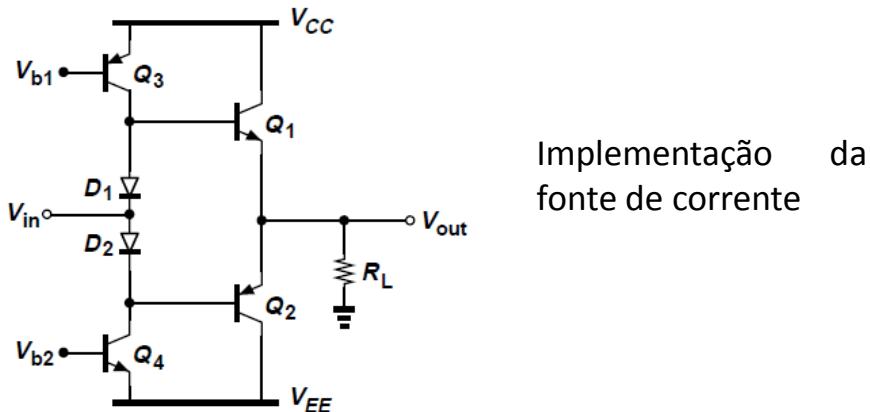


Amplificadores de Potência

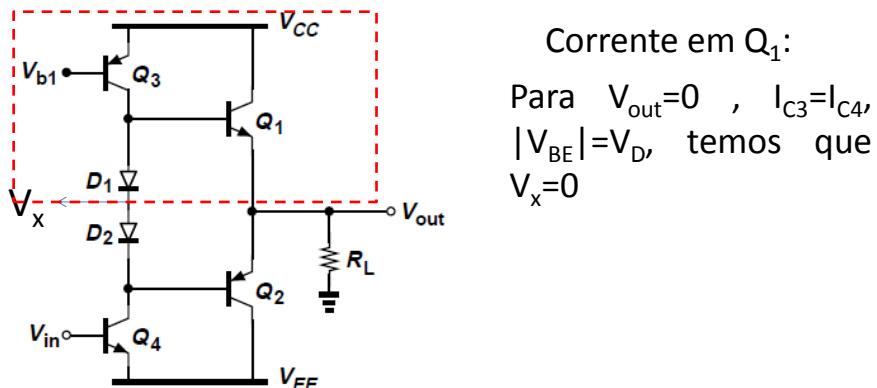- Adição do estágio emissor comum \Rightarrow maior ganho.



Amplificadores de Potência

- Corrente em Q1

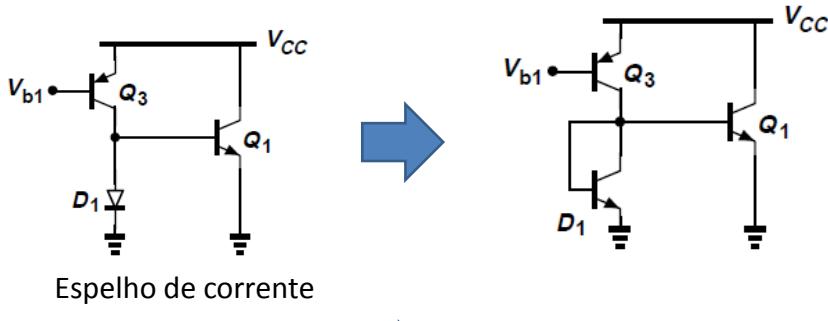


$$V_{D1} = V_T \ln \frac{|I_{C3}|}{I_{S,D1}} \quad \rightarrow \quad V_{BE1} = V_T \ln \left(I_{C1} / I_{S,Q1} \right)$$

$I_{C1} = \frac{I_{S,Q1}}{I_{S,D1}} |I_{C3}|$

Amplificadores de Potência

- Adição do estágio emissor comum \Rightarrow maior ganho.


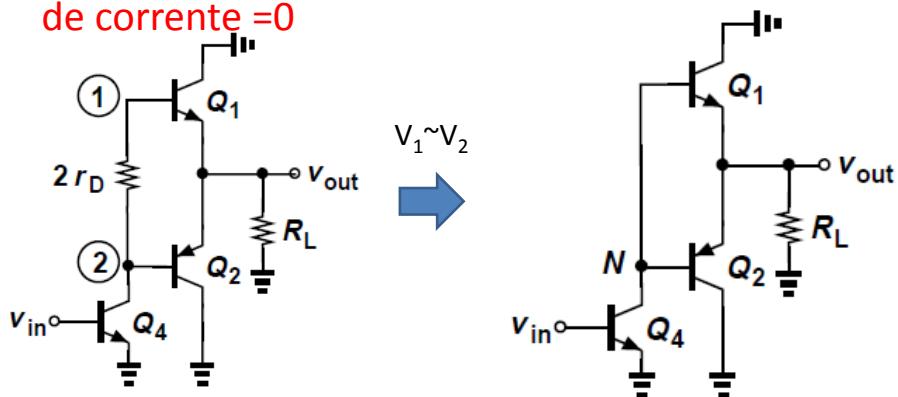
GANHO: Modelo de pequenos sinais, fonte de corrente =0



Amplificadores de Potência

- Adição do estágio emissor comum \Rightarrow maior ganho.

GANHO ($V_{A1}=\infty$)

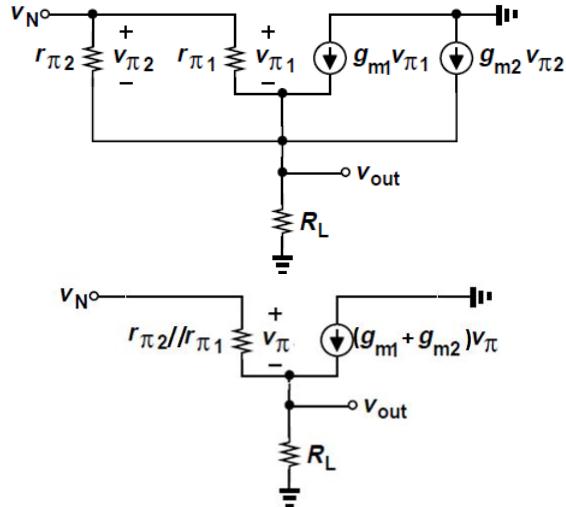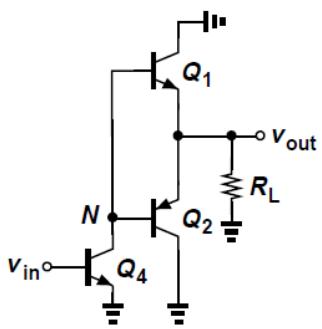


Amplificadores de Potência

- Adição do estágio emissor comum \Rightarrow maior ganho.

GANHO ($V_{A1}=\infty$)

$$\frac{v_{out}}{R_L} = \frac{v_N - v_{out}}{r_{\pi 1} || r_{\pi 2}} + (g_{m1} + g_{m2})(v_N - v_{out})$$

$$\frac{v_{out}}{v_N} = \frac{1 + (g_{m1} + g_{m2})(r_{\pi 1} || r_{\pi 2})}{\frac{r_{\pi 1} || r_{\pi 2}}{R_L} + 1 + (g_{m1} + g_{m2})(r_{\pi 1} || r_{\pi 2})}$$

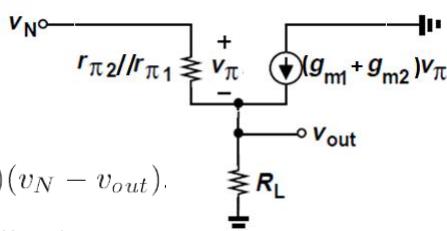


$$\frac{v_{out}}{v_N} = \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{g_{m1} + g_{m2}}}$$

$$R_N = (g_{m1} + g_{m2})(r_{\pi 1} || r_{\pi 2})R_L + r_{\pi 1} || r_{\pi 2}$$

Amplificadores de Potência


- Adição do estágio emissor comum \Rightarrow maior ganho.

GANHO ($V_{A1}=\infty$)

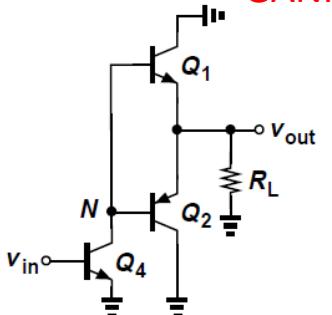

$$\frac{v_{out}}{v_N} = \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{g_{m1} + g_{m2}}}$$

$$R_N = (g_{m1} + g_{m2})(r_{\pi 1} || r_{\pi 2}) R_L + r_{\pi 1} || r_{\pi 2}$$

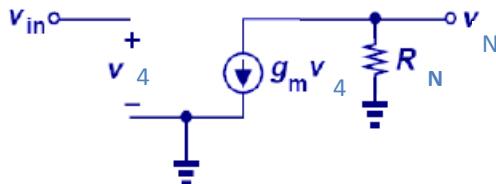

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{v_N}{v_{in}} \cdot \frac{v_{out}}{v_N}$$

$$\frac{v_N}{v_{in}} = -g_{m4} R_N$$

Amplificadores de Potência

- Adição do estágio emissor comum \Rightarrow maior ganho.

GANHO ($V_{A1}=\infty$)

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{v_N}{v_{in}} \cdot \frac{v_{out}}{v_N}$$

$$\frac{v_N}{v_{in}} = -g_{m4} R_N$$


$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_{m4} \left[(g_{m1} + g_{m2})(r_{\pi 1} || r_{\pi 2})R_L + r_{\pi 1} || r_{\pi 2} \right] \frac{\frac{R_L}{1}}{R_L + \frac{1}{g_{m1} + g_{m2}}}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_{m4}(r_{\pi 1} || r_{\pi 2})(g_{m1} + g_{m2})R_L$$

Amplificadores de Potência

- Exemplo 13.10- Encontrar as correntes I_C


- PARA NOTA**

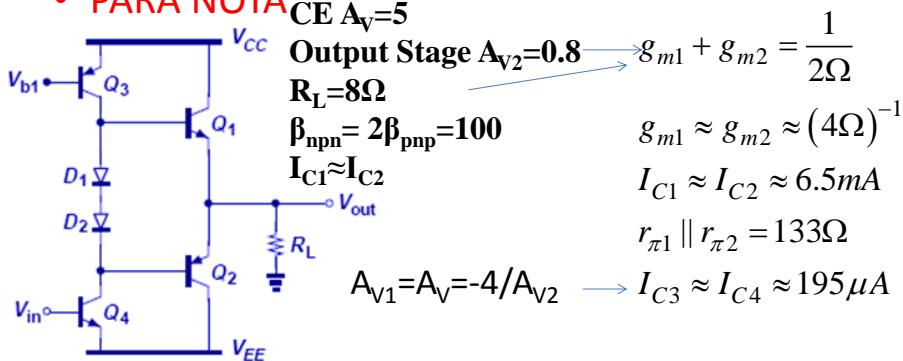

CH 13 Output Stages and Power Amplifiers

Amplificadores de Potência

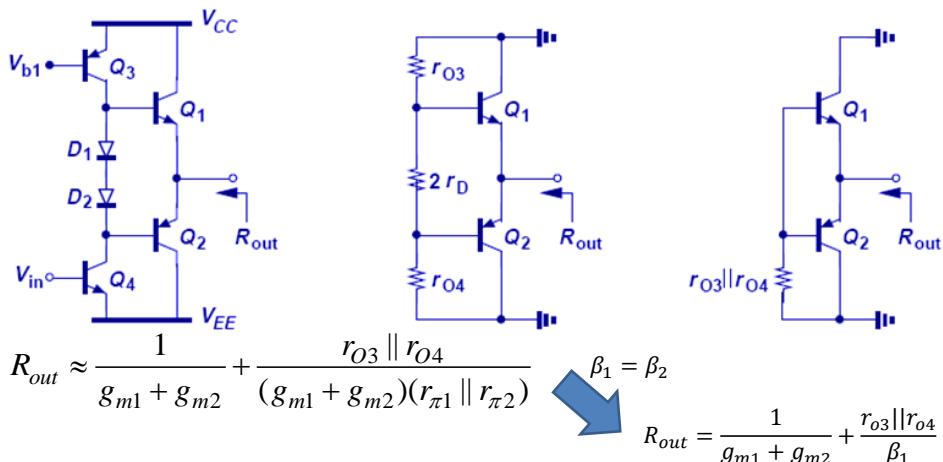- Impedância de saída (Exemplo 13.9) **Para casa**



O β é pequeno em transistores de potência, aumentando R_{out}

Problema para R_L baixo