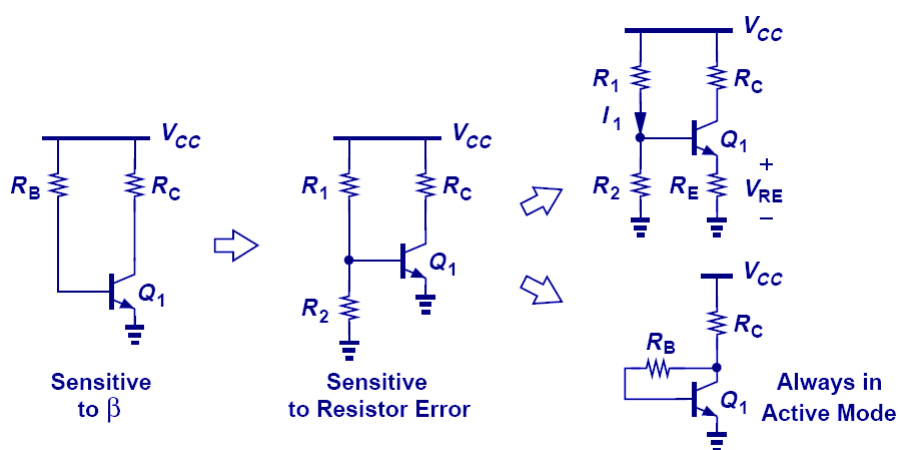


EE 530 Eletrônica Básica I

Transistores Bipolares Amplificadores

Prof. Pedro Xavier


Resumo



Prof. Pedro Xavier

Amplificadores com o TBJ

- Emissor comum com Efeito Early

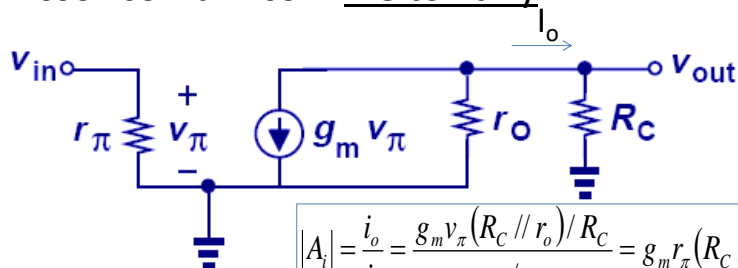

$$A_v = -g_m (R_C \parallel r_o)$$

$$R_{out} = R_C \parallel r_o$$

$$R_{in} = r_\pi$$

$$|A_i| = \frac{i_o}{i_i} = \frac{g_m v_\pi (R_C \parallel r_o) / R_C}{v_\pi / r_\pi} = g_m r_\pi (R_C \parallel r_o) / R_C$$

$$|A_i| = \beta \left(\frac{R_C r_o}{R_C + r_o} \right) \frac{1}{R_C}$$

$$|A_i| = \beta \left(\frac{r_o}{R_C + r_o} \right) \cong \beta$$

Prof. Pedro Xavier

Amplificadores com o TBJ


Passo a passo do processo de análise para pequenos sinais através dos modelos

1. Determina-se o Ponto de Operação P.O. cc (I_C).
2. Calcula-se os parâmetros de pequenos sinais
 $g_m = I_C / V_T$, $r_\pi = \beta / g_m$ e $r_e = V_T / I_E \cong 1 / g_m$.
3. Substitui-se as fontes cc de tensão por um curto-circuito e as fontes cc de corrente por um circuito aberto.
4. Substitui-se o TBJ pelo modelo equivalente.
5. Analisa-se o circuito resultante para determinar as grandezas de interesse.

9

Amplificadores

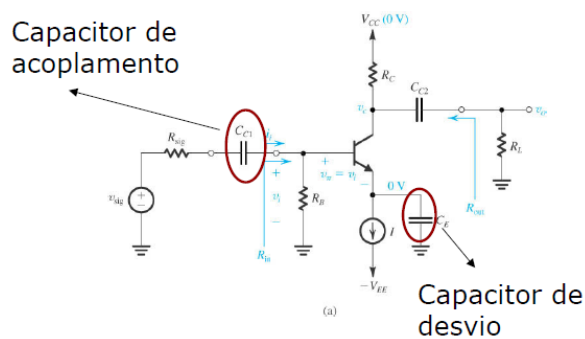
- Neste curso, consideramos o capacitor como um curto circuito na análise de pequenos sinais.




Prof. Pedro Xavier

Amplificadores com o TBJ

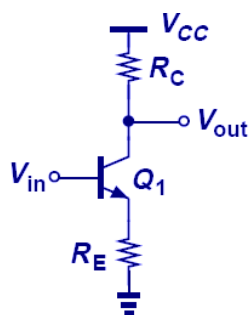- Emissor comum com degeneração de emissor
 - Menor ganho ($\Delta V_{BE} \neq \Delta V$)
 - Maior linearidade



(a)

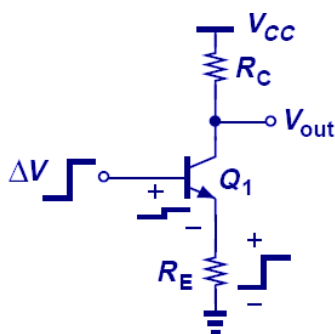


(b)

Prof. Pedro Xavier

Calcule A_v , R_{in} e R_{out}

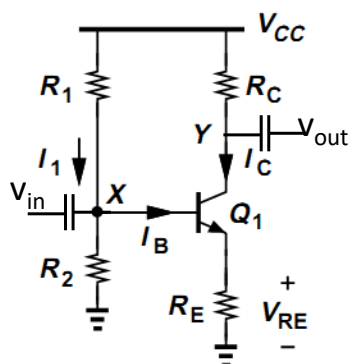- $V_{CC}=10V$; $R_C=1\text{ k}\Omega$; $R_1=10\text{ k}\Omega$; $R_2=1\text{ k}\Omega$; $\beta=100$;
- $I_S=10^{-6}\text{ A}$; $V_T=25\text{ mV}$; $R_E=20\ \Omega$




Ponto de operação determinado na aula passada:
 $I_C=3,3840\text{ mA}$


7

Amplificadores com o TBJ

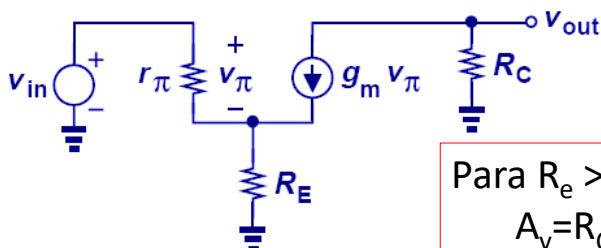- Emissor comum com degeneração de emissor



Para $R_E \gg 1/g_m$:
 $A_v = R_C/R_E$

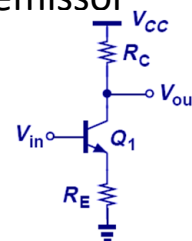

$$v_{out} = -g_m v_\pi R_C$$

$$v_{in} = v_\pi + (g_m v_\pi + \frac{v_\pi}{r_\pi}) R_E \Rightarrow v_{in} = v_\pi \left[1 + (g_m + \frac{1}{r_\pi}) R_E \right]$$


$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{g_m R_C}{1 + g_m R_E} \Rightarrow A_v = -\frac{R_C}{\frac{1}{g_m} + R_E}$$

$$r_\pi = \beta/g_m \gg 1/g_m$$

Linearização

Amplificadores com o TBJ

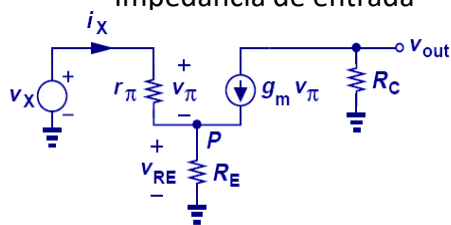- Emissor comum com degeneração de emissor
 - Impedância de entrada




$$V_A = \infty$$

$$v_X = r_\pi i_X + R_E i_E$$

$$v_X = r_\pi i_X + R_E (1 + \beta) i_X$$

$$R_{in} = \frac{v_X}{i_X} \Rightarrow R_{in} = r_\pi + (\beta + 1) R_E$$


Prof. Pedro Xavier

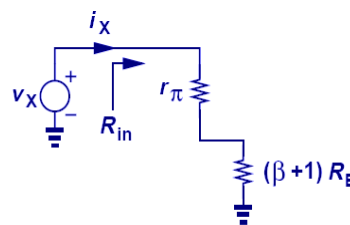

(b)

Amplificadores com o TBJ

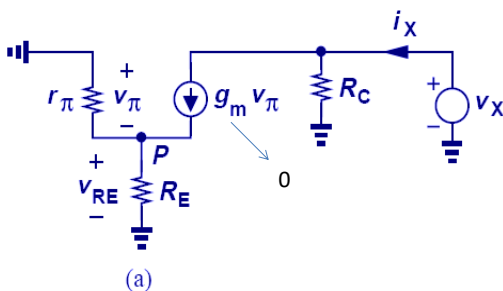- Emissor comum com degeneração de emissor



(a)


$$V_A = \infty$$

$$R_{out} = \frac{v_X}{i_X} = R_C$$

Prof. Pedro Xavier

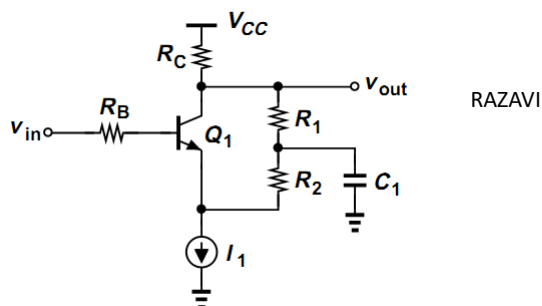Exercício

- Assuma que C_1 é alto, despreze o efeito Early e calcule R_{in} , R_{out} e A_v



Prof. Pedro Xavier

Amplificadores com o TBJ


- Emissor comum com degeneração de emissor

Recalcular os ganhos e impedâncias considerando o efeito Early.

Prof. Pedro Xavier

Amplificadores com o TBJ

- Base comum

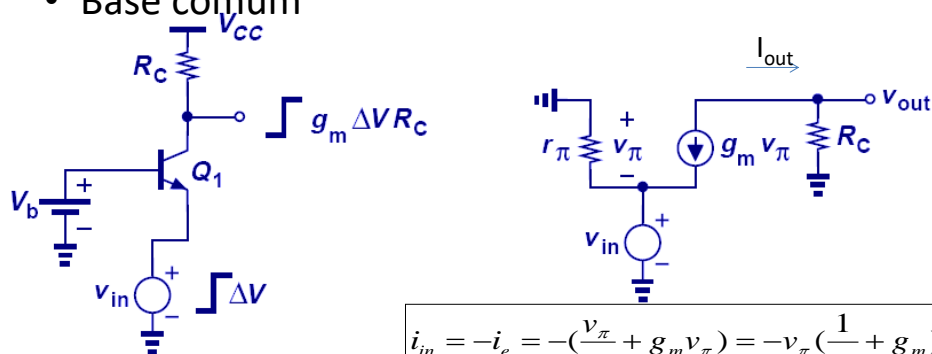


$$\begin{aligned} v_{in} &= -v_{\pi} \\ v_{out} &= -g_m v_{\pi} R_C \\ A_v &= g_m R_C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_{in} &= -i_e = -\left(\frac{v_{\pi}}{r_{\pi}} + g_m v_{\pi}\right) = -v_{\pi} \left(\frac{1}{r_{\pi}} + g_m\right) \\ i_{in} &= -v_{\pi} \left(\frac{g_m}{\beta} + g_m\right) = -v_{\pi} g_m \left(\frac{1}{\beta} + 1\right) \\ i_{in} &= -v_{\pi} g_m \left(\frac{\beta+1}{\beta}\right) \quad | \quad i_{out} = -g_m v_{\pi} \\ A_i &= \alpha \end{aligned}$$

Amplificadores com o TBJ

- Base comum
 - Impedância de entrada

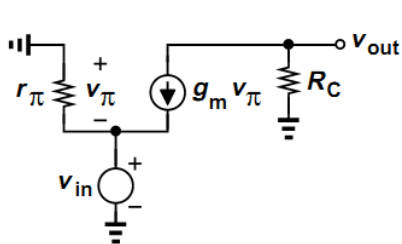


$$i_{in} = -v_{\pi} g_m \left(\frac{\beta+1}{\beta}\right)$$

$$v_{in} = -v_{\pi}$$

$$R_{in} = \frac{\alpha}{g_m} \cong \frac{1}{g_m}$$

Amplificadores com o TBJ

- Base comum
 - Impedância de Saída

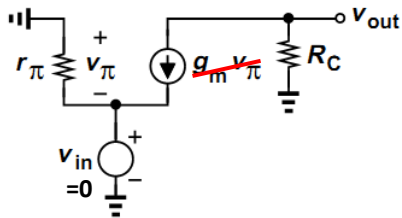

$$R_{out} = R_C$$

Com efeito Early


$$R_{out} = R_C // r_o$$

$$A_v = g_m R_C // r_o$$

Prof. Pedro Xavier

Amplificadores com o TBJ

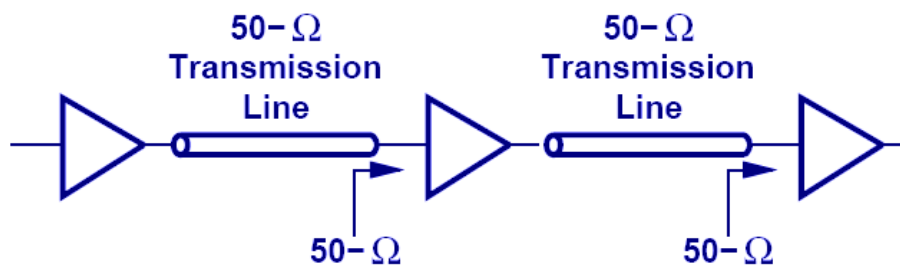- Base comum
 - Utilizado para casamento de impedâncias



Prof. Pedro Xavier

Exercício

- Projete um amplificador BC de forma que amplifique (ganho máximo) a saída de um termômetro ($V_{\text{term}}=600\text{mV}$, temperatura ambiente).


$$V_{CC} = 1.8\text{ V}, I_C = 0.2\text{ mA}, I_S = 5 \times 10^{-17}\text{ A}, \text{ and } \beta = 100$$

RAZAVI

Prof. Pedro Xavier

Amplificadores com o TBJ


- Coletor comum (Seguidor de Emissor)

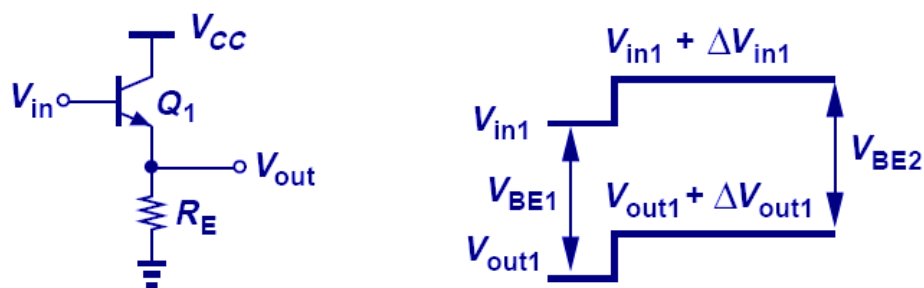

Prof. Pedro Xavier

Amplificadores com o TBJ

- Coletor comum (Seguidor de Emissor)

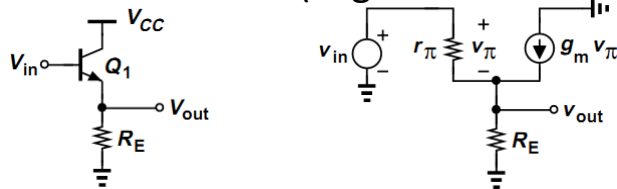


PARA CASA: Calcule A_v , R_{in} e R_{out}

Prof. Pedro Xavier

Amplificadores com o TBJ

- Coletor comum (Seguidor de Emissor)

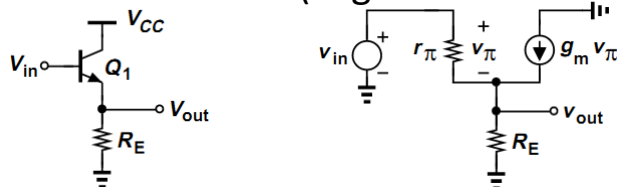


$$v_{out} = R_E \left(\frac{v_\pi}{r_\pi} + g_m v_\pi \right) = R_E v_\pi \left(\frac{1}{r_\pi} + g_m \right) = R_E v_\pi \left(\frac{1}{r_\pi} + \frac{\beta}{r_\pi} \right) \Rightarrow v_\pi = \frac{v_{out}}{R_E \left(\frac{1}{r_\pi} + \frac{\beta}{r_\pi} \right)}$$

$$v_{in} = v_{out} + v_\pi = v_{out} + \frac{v_{out}}{R_E \left(\frac{1}{r_\pi} + \frac{\beta}{r_\pi} \right)} = v_{out} \left(1 + \frac{1}{\frac{R_E}{r_\pi} (1 + \beta)} \right) = v_{out} \left(1 + \frac{r_\pi}{R_E (1 + \beta)} \right)$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{1}{1 + \frac{r_\pi}{\beta + 1} \cdot \frac{1}{R_E}} = \frac{1}{\frac{(\beta + 1)R_E + r_\pi}{(\beta + 1)R_E}} = \frac{(\beta + 1)R_E}{(\beta + 1)R_E + \frac{\beta}{g_m}} \Rightarrow \frac{v_{out}}{v_{in}} \approx \frac{R_E}{R_E + \frac{1}{g_m}}$$


Amplificadores com o TBJ

- Coletor comum (Seguidor de Emissor)

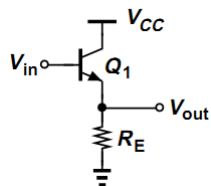

$$i_{out} = \frac{v_{\pi}}{r_{\pi}} + g_m v_{\pi} = v_{\pi} \left(\frac{1}{r_{\pi}} + g_m \right)$$

$$i_{in} = \frac{v_{\pi}}{r_{\pi}}$$

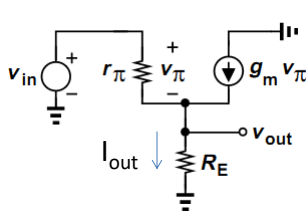


$$\frac{i_{out}}{i_{in}} = \frac{v_{\pi} \left(\frac{1}{r_{\pi}} + g_m \right)}{\frac{v_{\pi}}{r_{\pi}}} = r_{\pi} \left(\frac{1}{r_{\pi}} + g_m \right) = 1 + \frac{g_m}{r_{\pi}}$$

$$\frac{i_{out}}{i_{in}} = 1 + \frac{\beta / r_{\pi}}{r_{\pi}} \Rightarrow \frac{i_{out}}{i_{in}} = 1 + \beta$$

Prof. Pedro Xavier

Amplificadores com o TBJ

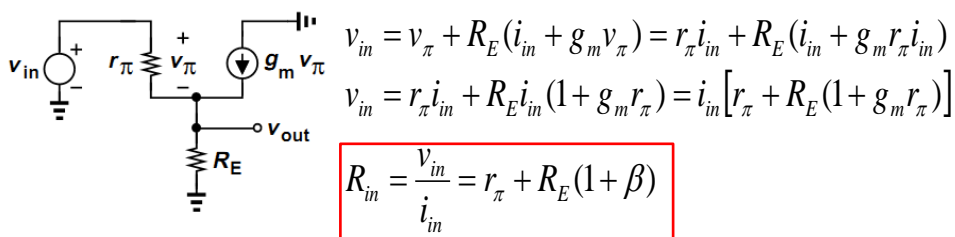- Coletor comum (Seguidor de Emissor)
 - Impedância de entrada




$$R_{in} = \frac{v_{in}}{i_{in}} = r_{\pi} + R_E (1 + \beta)$$

Prof. Pedro Xavier

Amplificadores com o TBJ

- Coletor comum (Seguidor de Emissor)

– Impedância de saída

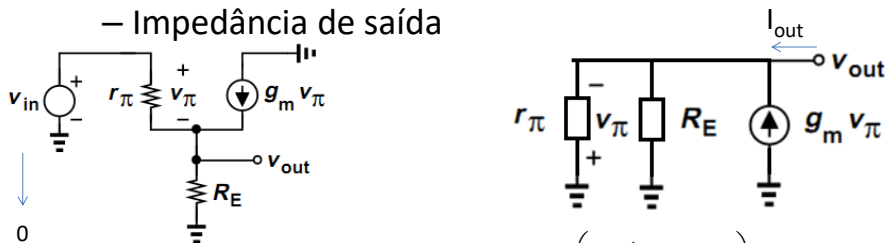

$$i_{out} = \frac{v_{out}}{R_E // r_\pi} - g_m v_\pi = \frac{v_{out}}{R_E // r_\pi} + g_m v_{out} = v_{out} \left(\frac{1}{R_E // r_\pi} + g_m \right)$$

$$i_{out} = v_{out} \left(\frac{R_E + r_\pi}{R_E r_\pi} + \frac{\beta}{r_\pi} \right) = v_{out} \left(\frac{R_E + r_\pi + \beta R_E}{R_E r_\pi} \right) = v_{out} \frac{R_E(\beta + 1) + r_\pi}{R_E r_\pi}$$


$$i_{out} \cong v_{out} \frac{R_E + r_\pi / \beta}{R_E r_\pi / \beta} \Rightarrow \frac{v_{out}}{i_{out}} \cong R_E // \frac{r_\pi}{\beta} = R_E // \frac{1}{g_m}$$

Amplificadores com o TBJ

- Coletor comum (Seguidor de Emissor)

Recalcular os ganhos e impedâncias considerando o efeito Early.

CE Stage

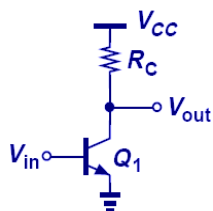

A_v : elevado
 A_i : elevado
 R_{in} : média
 R_{out} : alta


$$A_v = -g_m R_C$$

$$A_i = -\beta$$

$$R_{in} = r_\pi$$

$$R_{out} = R_C$$

CB Stage

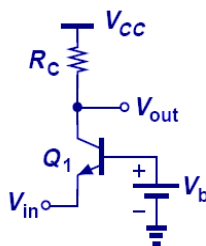

A_v : elevado
 $A_i < 1$
 R_{in} : baixa
 R_{out} : alta


$$A_v = g_m R_C$$

$$A_i = \alpha$$

$$R_{in} \cong \frac{1}{g_m}$$

$$R_{out} = R_C$$

Follower

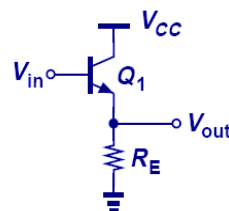

$A_v \leq 1$
 A_i : elevado
 R_{in} : muito alta
 R_{out} : muito baixa

$$A_v \approx \frac{R_E}{R_E + \frac{1}{g_m}}$$


$$A_i = 1 + \beta$$

$$R_{in} = r_\pi + R_E(1 + \beta)$$

$$R_{out} \cong R_E \parallel \frac{1}{g_m}$$


Exercício

- Determine o ganho

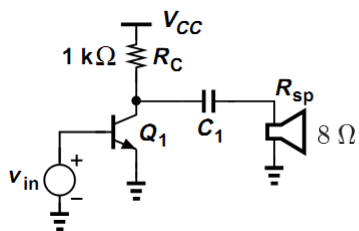

A_v sem alto falante = 20

$$\beta = 100, V_A = \infty$$

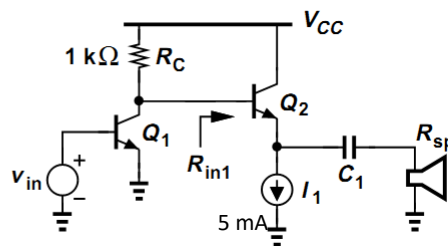

RAZAVI

A_{v1} sem SEGUIDOR DE EMISSOR = 20

Fontes de figuras da aula

- Aula do prof. Fabiano Fruett
- Introdução à física dos semicondutores (H.A. Mello)
- Fundamentos da microeletrônica (Razavi)
- Microeletrônica (Sedra)

Prof. Pedro Xavier

Sugestão de estudo


- Razavi, Cap. 5
- Sedra/Smith cap. 4 seções 4.9 até 4.11 e 4.13 até 4.15
Exercícios e problemas correspondentes

Para saber mais:

Paul R. Gray e Robert G. Meyer, Analysis and Design of Analog integrated Circuits, John Wiley & Sons

Amplificadores com o TBJ

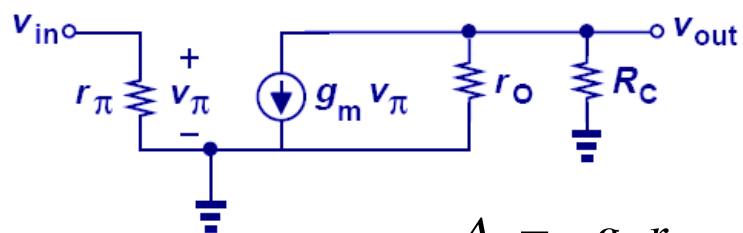- Emissor comum com Efeito Early
– GANHO INTRÍNSECO ($R_C \rightarrow \infty$)



$$A_v = -g_m r_o$$

$$|A_v| = \frac{V_A}{V_T}$$

Prof. Pedro Xavier