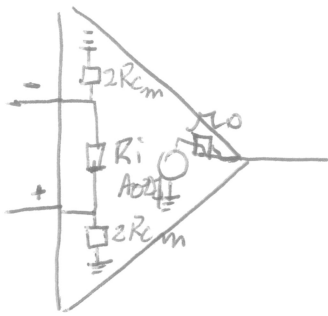



* Amp. Op. - Resistências de entrada e saída
 • Malha aberta




r_o - resistência de saída
 R_i - resistência diferencial de entrada
 R_{CM} - resistência de modo comum

* R_{CM}

$$R_{CM} = \frac{v_x}{i_x}$$

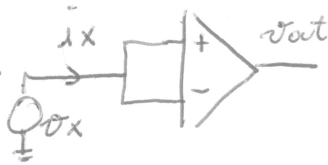


* R_i

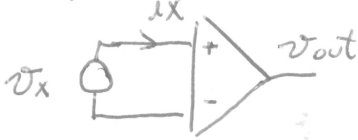

$$R_i = \frac{v_x}{i_x}$$

* R_o

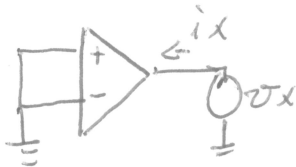

$$R_o = \frac{v_x}{i_x}$$

• Valores típicos





$$R_i = 2M\Omega$$

$$2R_{CM} = 400M\Omega$$

$$R_o = 75\Omega$$

$$A_o = 10^5$$

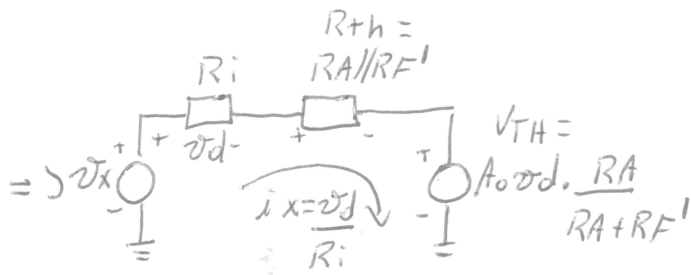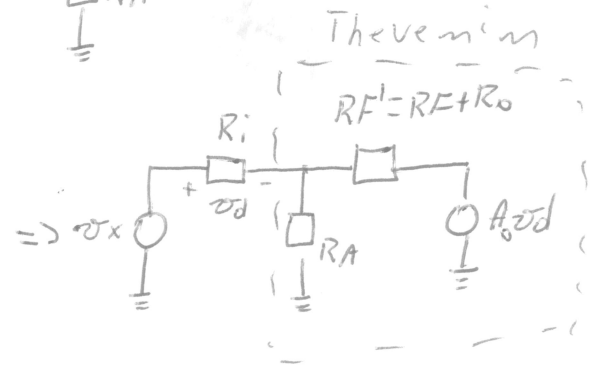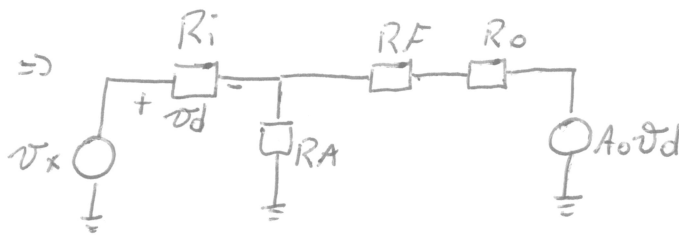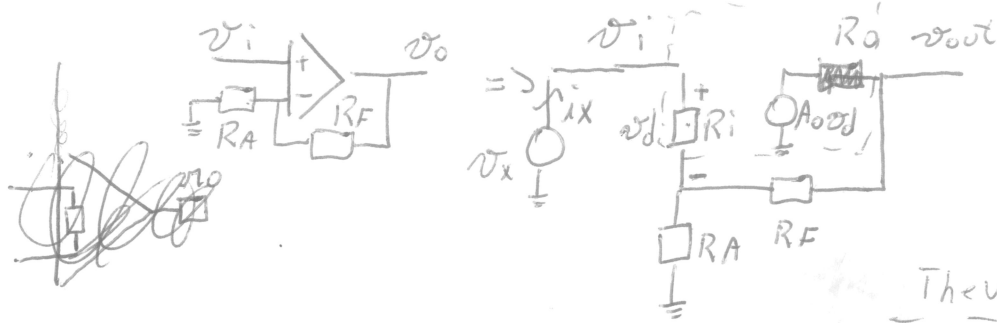- Malha Fechada - Resistência de entrada
 → como R_M tem valor alto, vamos desconsiderá-lo
- Amp. não inversor



$$v_x - v_d - R_{th} \cdot \frac{v_d}{R_i} - A_0 v_d \cdot \frac{R_A}{R_A + R_F'} = 0$$

$$v_x = v_d \cdot \left(1 + \frac{R_{th}}{R_i} + \frac{A_0 R_A}{R_A + R_F'} \right)$$



$$i_x = \frac{v_d}{R_i} \Rightarrow Z_{im} = \frac{v_x}{i_x} = R_i \cdot \left(1 + \frac{R_{th}}{R_i} + \frac{A_0 R_A}{R_A + R_F'} \right)$$

$$Z_{im} = R_i + \underbrace{R_A \parallel R_F'}_{R_F + R_o} + R_i \cdot \frac{A_0 R_A}{R_A + R_F'}$$

obs: $R_i \frac{A_0 R_A}{R_A + R_F'} \gg 1 + R_A \parallel R_F'$ e $R_F \gg R_o$

$$\Rightarrow Z_{im} \approx \frac{R_i \cdot A_0}{A_0} \approx 1 + \frac{R_F}{R_A}$$

• Amp. inverter

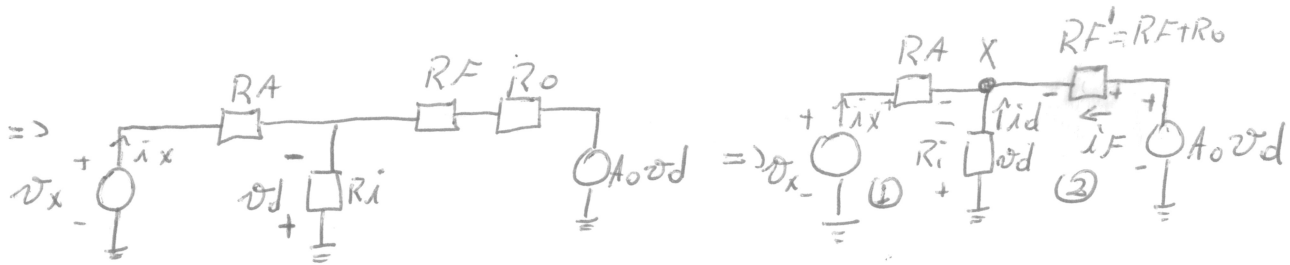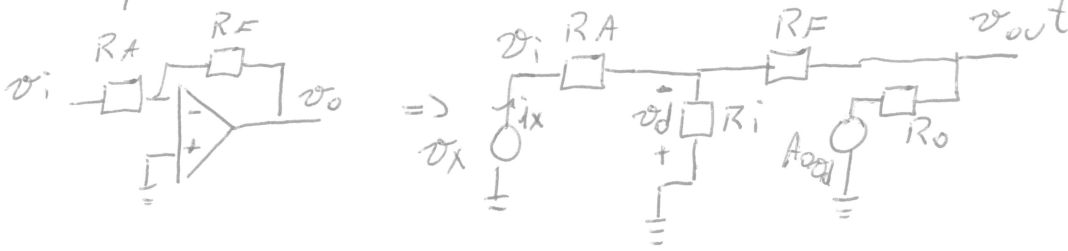

Malha ②

$$A_o v_d - R_F' I_F + v_d = 0 \Rightarrow I_F = \frac{A_o v_d + v_d}{R_F'}$$

Ro (X)

$$i_x + i_d + i_f = 0 \Rightarrow i_x + \frac{v_d}{R_i} + \frac{A_o v_d + v_d}{R_F'} = 0 \Rightarrow i_x = -\frac{v_d}{R_i} - \frac{v_d(A_o + 1)}{R_F'}$$

$$i_x = -\frac{v_d R_F' + v_d R_i (A_o + 1)}{R_i R_F'} \Rightarrow \boxed{i_x = -\frac{v_d [R_F' + R_i (A_o + 1)]}{R_i R_F'}}$$

Malha 1

$$v_x - R_A i_x + v_d = 0 \Rightarrow \boxed{v_x = R_A i_x - v_d}$$



$$\Rightarrow \underline{Z_{in}} = \frac{v_x}{i_x} = R_A + \frac{v_d}{\frac{v_d [R_F' + R_i (A_o + 1)]}{R_i R_F'}} = R_A + \frac{R_i R_F'}{R_F' + R_i (A_o + 1)}$$

$$\boxed{Z_{in} = R_A + \frac{R_i \cdot R_F'}{R_F' + R_i (A_o + 1)}}$$

↳ $R_F + R_o$

• Malha Fechada - Resistência de saída

$\sigma_m = \phi$

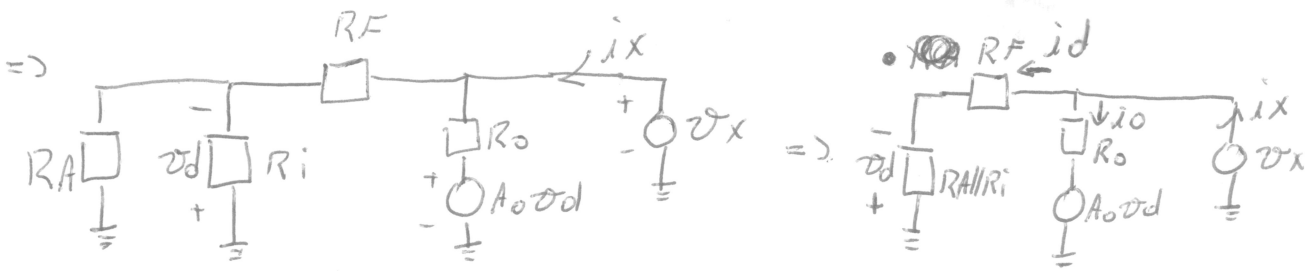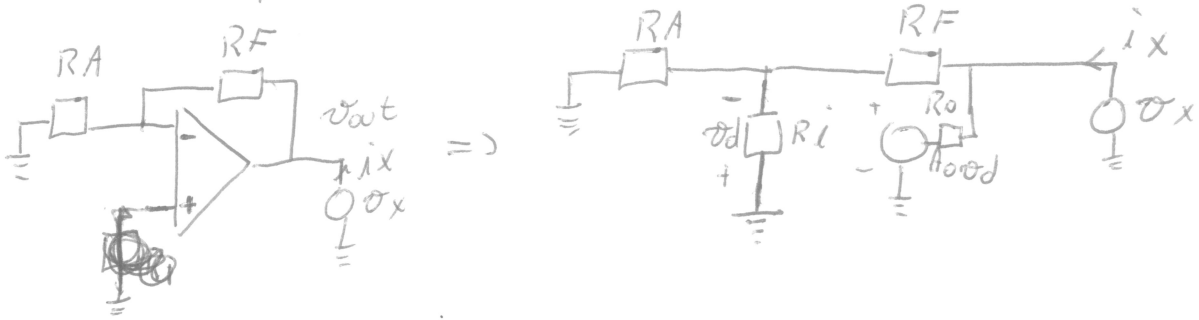

• $i_d = \frac{v_x}{R_F + R_A \parallel R_i}$

• $i_o = \frac{v_x - A_0 v_d}{R_o}$

• $i_x = i_d + i_o = \frac{v_x}{R_F + R_A \parallel R_i} + \frac{v_x - A_0 v_d}{R_o}$ (1)

• $v_d = -R_A \parallel R_i \cdot i_d = -R_A \parallel R_i \cdot \frac{v_x}{R_F + R_A \parallel R_i} \Rightarrow v_x = -v_d \left(\frac{R_F + R_A \parallel R_i}{R_A \parallel R_i} \right)$ (2)

• (2) -> (1) $\Rightarrow i_x = -v_d \cdot \left(\frac{R_F + R_A \parallel R_i}{R_A \parallel R_i} \right) \cdot \frac{1}{(R_F + R_A \parallel R_i)} - \frac{v_d (R_F + R_A \parallel R_i) \cdot \frac{1}{R_o} - A_0 v_d}{R_o}$

$i_x = -v_d \cdot \left(\frac{R_F + R_A \parallel R_i}{(R_A \parallel R_i)} + \frac{1}{R_o} \frac{R_F + R_A \parallel R_i}{R_A \parallel R_i} + \frac{A_0}{R_o} \right) -$

$i_x = -v_d \cdot \left(\frac{R_o + R_F + R_A \parallel R_i + A_0 R_A \parallel R_i}{R_o \cdot R_A \parallel R_i} \right)$

$Z_{out} = \frac{v_x}{i_x} = \frac{R_F + R_A \parallel R_i}{R_A \parallel R_i} \cdot \frac{R_o \cdot R_A \parallel R_i}{R_o + R_F + R_A \parallel R_i + A_0 R_A \parallel R_i}$

$Z_{out} = \frac{R_o \cdot (R_F + R_A \parallel R_i)}{R_o + R_F + R_A \parallel R_i (1 + A_0)}$
 ~> A realimentação diminui Z_{out}
 obs: $P/R_A \ll R_i$ e $R_A \parallel R_i (1 + A_0) \gg R_A$
 $Z_{out} = \frac{R_o R_F + R_A}{R_A \cdot A_0} = \frac{R_o}{A_0} \left(\frac{1 + R_F/R_A}{R_A} \right)$