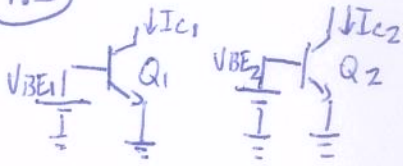


RAZAVI (4.5, 4.6, 4.10, 4.11, 4.16, 4.22a), 4.25, 4.29, 4.36, 4.45, 4.53, 4.56)  
CAP 4

4.5



$$I_{C1} = I_{C2} = I_C$$

$$V_{BE1} - V_{BE2} = 0,02$$

$$V_T \ln\left(\frac{I_C}{I_{S1}}\right) - V_T \ln\left(\frac{I_C}{I_{S2}}\right) = 0,02$$


$$V_T \ln\left(\frac{I_C I_{S2}}{I_{S1} I_C}\right) = 0,02 \Rightarrow \frac{0,02}{V_T} = \ln\left(\frac{I_{S2}}{I_{S1}}\right) \Rightarrow \frac{I_{S2}}{I_{S1}} = \exp\left(\frac{0,02}{V_T}\right)$$

$$I_S \propto A \Rightarrow$$

$$\frac{A_2}{A_1} = \exp\left(\frac{0,02}{V_T}\right) = 2,1581$$

$\hookrightarrow 26\text{mV}$

4.6

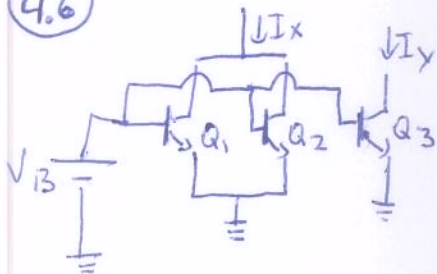


$$\bullet \bar{I}_X = 1\text{mA}; \bar{I}_{S1} = \bar{I}_{S2} = 3 \cdot 10^{-16}; V_T = 26\text{mV}; \bar{I}_{C3} = 2,5\text{mA}$$

$$\bullet \bar{I}_{C1} = \bar{I}_{C2} = \frac{\bar{I}_X}{2} = 0,5 \cdot 10^{-3}\text{A}$$

$$\bullet V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE3} = V_T \ln\left(\frac{I_{C1}}{I_S}\right) \Rightarrow V_{BE} = 0,7317\text{V}$$

$$\bullet \bar{I}_{C3} = \bar{I}_Y = 2,5\text{mA} \Rightarrow \bar{I}_{C3} = \bar{I}_{S3} \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \Rightarrow \bar{I}_{S3} = \frac{1,5 \cdot 10^{-15}\text{A}}{\exp\left(\frac{0,7317}{0,026}\right)}$$

4.10

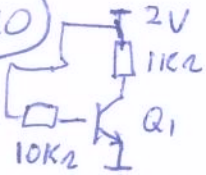

$$I_S = 3 \cdot 10^{-16}$$

$$V_T = 26\text{mV}$$

$$\Rightarrow V_C = V_B \Rightarrow V_{CC} = R_C I_C + V_C \Rightarrow V_{CC} = R_C I_C + V_{BE}$$

$$V_{BE} = V_{CC} - R_C I_C$$

$$I_C = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \Rightarrow V_{BE} = V_{CC} - R_C I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)$$

$$\bullet V_{CC} - R_C I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - V_{BE} = 0 \rightarrow \text{Resolver por calculo numérico ou}$$

## \* Método Iterativo (Para $V_{CC}=2V$ )

①  $V_{BE} = 0,7V$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_C} = \frac{2V - 0,7V}{1k\Omega} = 1,3mA$$

②  $V_{BE} = V_T \log \frac{I_C}{I_S} = 0,7565V$

$I_C = 1,2435mA$

③  $V_{BE} = 0,7554$


$I_C = 1,2446mA \rightarrow V_{CC}=2V$

④  $V_{BE} = 0,7554 \Rightarrow OK$

obs: O enunciado do livro está errado. O correto é determinar  $I_C$  e  $V_{BE}$ , para saturação fraca.

Não tem como resolver se não der  $\beta$ , com o enunciado do livro

4.11

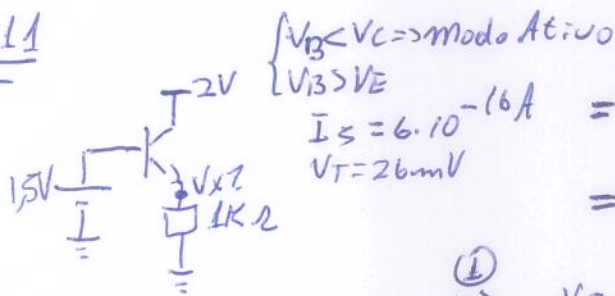

$V_B < V_C \Rightarrow$  modo Ativo  
 $I_S = 6 \cdot 10^{-16} A$   
 $V_T = 26mV$

$\beta \gg 1$   
 $I_E = \frac{1,5 - V_{BE}}{1 \cdot 10^3} \Rightarrow I_C \approx \frac{1,5 - V_{BE}}{1000}$  (1)

$I_C = I_S \cdot \exp \frac{V_{BE}}{V_T}$  (2)

①  $V_{BE} = 1,5 - 1000 I_C$  (2)  $V_{BE} = 1,5 + 1000 \cdot I_S \exp \left( \frac{V_{BE}}{V_T} \right)$

cálculo numérico  
 Matlab: `fsolve`  
 $V_{BE} = 0,7251V$   
 $I_C = 7,7494 \cdot 10^{-4} A$

## ou \* Método iterativo

①  $V_{BE} = 0,7V$

$I_C = \frac{1,5 - V_{BE}}{1000} = 8 \cdot 10^{-4} A$

②  $V_{BE} = V_T \log \frac{I_C}{I_S} = 0,7259V$


$I_C = 7,7411 \cdot 10^{-4} A$

③  $V_{BE} = 0,7250$

$I_C = 7,7497 \cdot 10^{-4} A$

④  $V_{BE} = 0,7251V$   
 $I_C = 7,7494A$

4.16

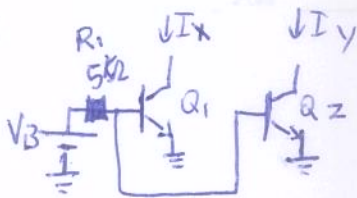

$I_{S1} = 2I_{S2} = 4 \cdot 10^{-16}$   
 $\beta_1 = \beta_2 = 100$   
 $r_1 = 5k\Omega$   
 $V_b?$   $I_x = 1mA$

$I_B = I_C / \beta$

$\bullet \frac{I_x}{I_y} = \frac{I_{S1}}{I_{S2}} = 2 \Rightarrow I_{C1} = 2I_{C2} \Rightarrow I_{B1} = 2 \cdot I_{B2}$


$\bullet V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE} = V_T \log \frac{I_x}{I_{S1}} \Rightarrow V_{BE} = 0,7422V$

$\bullet I_{B1} = \frac{I_x}{\beta} \Rightarrow I_{B1} = 1 \cdot 10^{-5} A$

$\bullet I_{B2} = \frac{I_{B1}}{2} \Rightarrow I_{B2} = 0,5 \cdot 10^{-5} A$

$\bullet V_b = V_{R1} + V_{BE} = (I_{B1} + I_{B2})R_1 + V_{BE} \Rightarrow V_b = 0,8172V$

4.22 a)

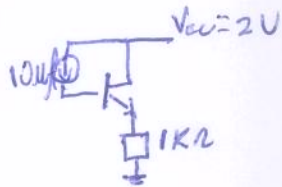

$\beta = 100$   
 $I_S = 8 \cdot 10^{-16} A$   
 $V_A = \infty$

$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 0,0385 S$

$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = 2600 \Omega$

$r_o = \infty$

$I_B = 10 \mu A$


$I_C = \beta I_B = 1 mA$

$I_E = I_C + I_B = 1,01 mA \Rightarrow V_E = 1000 \cdot I_E = 1,01 V \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - V_E$

$V_{CE} = 0,99 V$

$V_{BE} = V_T \log \frac{I_C}{I_S} = 0,7242 V$

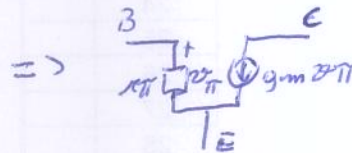~~V\_{CE} > V\_{BE}~~  $V_{CE} > V_{BE} \rightarrow$  modo activo



4.25

$$\Delta V_{CE} = 1,03V$$

$V_{BE,cte}$

$$V_A \uparrow \Delta I_C < 5\% I_C$$

$$\Rightarrow I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \cdot \left[1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right]$$


$$\Delta I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \cdot \frac{\Delta V_{CE}}{V_A}$$

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} < 5\% \Rightarrow \frac{\Delta I_C}{I_C} = \frac{I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \cdot \left[\frac{\Delta V_{CE}}{V_A}\right]}{I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \cdot \left[1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right]}$$

$$\frac{\frac{\Delta V_{CE}}{V_A}}{1 + \frac{V_{CE}}{V_A}} < 0,05 \Leftrightarrow \frac{\Delta V_{CE}}{\frac{V_A}{1 + \frac{V_{CE}}{V_A}}} < 0,05 \Rightarrow \frac{\Delta V_{CE}}{V_A + V_{CE}} < 0,05$$

$$\frac{\Delta V_{CE}}{0,05} < V_A + V_{CE} \Rightarrow \frac{(3-1)}{0,05} < V_A + 1 \Rightarrow \boxed{V_A > 39V}$$

4.29

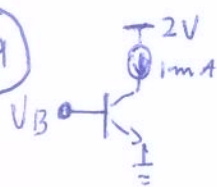

$$I_S = 3 \cdot 10^{-17} A$$

a)  $V_A = \infty$ :  $V_B$ ?

$$\odot V_B = V_{BE} = V_T \ln \frac{I_C}{I_S} \Rightarrow V_B = 0,8096V$$


b)  $V_A = 5V$ ;  $I_C = 1mA$ ;  $V_{CE} = 1,5V$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \cdot \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) \Rightarrow \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) = \frac{I_C}{\left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) \cdot I_S}$$

$$V_{BE} = V_T \ln \left( \frac{I_C}{I_S \cdot \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)} \right)$$

$$\boxed{V_{BE} = 0,8028V}$$

4.36

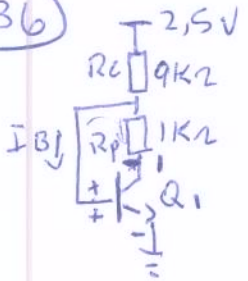

$\beta = 100$   
 $V_{CB} = 200\text{mV}$   
 $I_S ?$   
 $V_A = \infty$

$R_p \cdot I_c = 0,2\text{V}$   
 $I_c = 0,2\text{mA}$


$V_{CC} = 9 \cdot I_c + V_{BE}$

$\Rightarrow V_{CC} = 9 \cdot (I_B + I_c) + V_{BE} \Rightarrow V_{BE} = V_{CC} - 9 \cdot \left(\frac{I_c}{\beta} + I_c\right)$

$V_{BE} = V_{CC} - 9 \cdot \frac{\beta + 1}{\beta} \cdot I_c \Rightarrow V_{BE} = 2,5 - 9 \cdot \frac{101}{100} \cdot 0,2 = 0,682\text{V}$

$I_c = I_S \exp \frac{V_{BE}}{V_T} \Rightarrow I_S = I_c / \exp \frac{V_{BE}}{V_T} \Rightarrow I_S = 8,1124 \cdot 10^{-16}\text{A}$

4.45

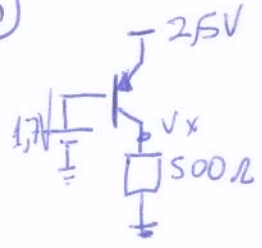

a)  $I_S = 5 \cdot 10^{-17}\text{A}$ ;  $V_T = 26\text{mV}$   
 $V_A = \infty$

$V_{EB} = 2,5 - 1,7 = 0,8\text{V}$

$I_c = I_S \exp \frac{V_{EB}}{V_T} = 1,1531\text{mA}$

$V_x = I_c \cdot 500 \Rightarrow V_x = 0,5766\text{V}$

$\{ V_{EB} > V_C \Rightarrow \text{transistor PNP no modo ativo}$   
 $\{ V_{EB} < V_E$

b)  $V_A = 6\text{V}$   $V_{EC} = V_{CC} - 500 I_c$

$I_c = I_S \exp \frac{V_{EB}}{V_T} \left( 1 + \frac{V_{EC}}{V_A} \right)$

$I_c = I_S \exp \frac{V_{EB}}{V_T} \left( 1 + \frac{V_{CC} - 500 I_c}{V_A} \right) = I_S \exp \frac{V_{EB}}{V_T} + I_S \exp \frac{V_{EB}}{V_T} \left( \frac{V_{CC} - 500 I_c}{V_A} \right)$


$I_c = I_S \exp \frac{V_{EB}}{V_T} + \frac{V_{CC} I_S \exp \frac{V_{EB}}{V_T}}{V_A} - \frac{500 I_c \cdot I_S \exp \frac{V_{EB}}{V_T}}{V_A}$

$I_c \cdot \left( 1 + \frac{500 I_S \exp \frac{V_{EB}}{V_T}}{V_A} \right) = I_S \exp \frac{V_{EB}}{V_T} \left( 1 + \frac{V_{CC}}{V_A} \right)$

$I_c = \frac{I_S \exp \frac{V_{EB}}{V_T} \left( 1 + \frac{V_{CC}}{V_A} \right)}{1 + \frac{500 I_S \exp \frac{V_{EB}}{V_T}}{V_A}} = 1,49\text{mA}$

$V_x = 0,7452\text{V} \rightarrow \text{modo ativo}$

4.53

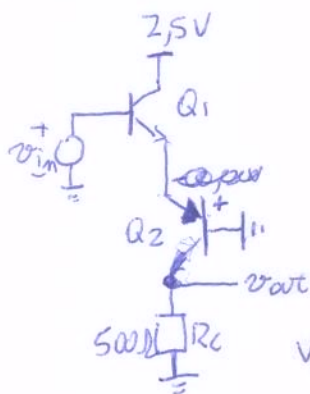

$$I_{S1} = 3 I_{S2} = 5 \cdot 10^{-16} \text{ A}$$

$$\beta_1 = 100; \beta_2 = 50$$

$$V_A = \infty; V_T = 26 \text{ mV}$$

$$V_{CE2} \leq 0,2 \text{ V}$$

$$I_{C2} \leq 500 \leq 0,2 \text{ V}$$

$$I_{C2} \leq 4 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$V_{E2} = V_{EB2} \leq V_T \ln \frac{I_{C2}}{I_{S2}} \Rightarrow V_{E2} \leq 0,7412 \text{ V}$$

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{(\beta_1 + 1) \cdot I_{C2}}{\beta_2} \Rightarrow I_{E1} = I_{E2} \leq 4,08 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$I_{C1} = \alpha_1 I_{E1} = \frac{\beta_1}{\beta_1 + 1} \cdot I_{E1} \Rightarrow I_{C1} \leq 4,039 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$V_{BE1} = V_T \cdot \ln \frac{I_{C1}}{I_{S1}} \Rightarrow V_{BE1} \leq 0,7129 \text{ V}$$

$$V_{in} = V_{BE1} + V_{EB2} \Rightarrow V_{in} \leq 1,4540$$


b)  $I_{C1} = 4,039 \cdot 10^{-4}$   
 $I_{C2} = 4 \cdot 10^{-4} \text{ A}$

$$g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_T} = 0,01555$$

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_T} = 0,01545$$

$$r_{\pi 1} = \frac{\beta_1}{g_{m1}} = 6,4363 \cdot 10^3 \Omega$$
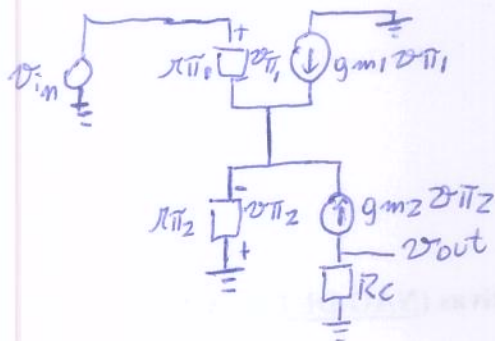
$$r_{\pi 2} = \frac{\beta_2}{g_{m2}} = 3,25 \cdot 10^3 \Omega$$




4.56

$$I_{S1} = 2I_{S2} = 6 \cdot 10^{-17} A$$

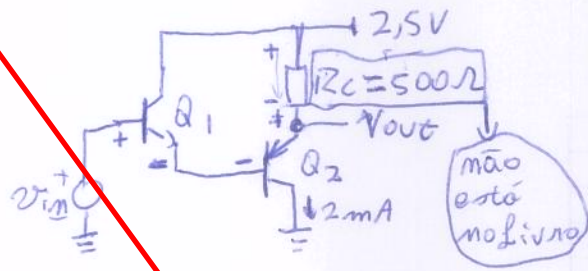a)  $V_{in}?$

Não tem como resolver, pois  $I_{E1}$  não pode ser igual a  $I_{B2}$



$$I_{C2} = 2mA$$

$$V_{EB2} = V_T \ln \frac{I_{C2}}{I_{S2}} = 0,8276V$$

$$I_{E2} = \frac{\beta_2 + 1}{\beta_2} I_{C2} = 2,02 mA$$

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{\beta_2} = 2 \cdot 10^{-5} A$$

~~$$V_{out} = I_{C2} R_C = 1,0137 V$$~~

$$I_{E1} = I_{B2} = 2 \cdot 10^{-5} A$$

$$I_{C1} = \frac{\beta_1 I_{E1}}{\beta_1 + 1} = \frac{100 \cdot 2 \cdot 10^{-5}}{101} = 1,9753 \cdot 10^{-5} A$$

$$V_{BE1} = V_T \ln \frac{I_{C1}}{I_{S1}} = 0,6895 V$$

$$V_{CC} - R_C I_{C2} - V_{EB2} + V_{BE1} - V_{in} = 0$$

$$V_{in} = V_{CC} - R_C I_{C2} - V_{EB2} + V_{BE1} = 1,3619 V$$

b)  $g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_T} = 7,5973 \cdot 10^{-4} S$

$$V_A = \infty \Rightarrow R_o = \infty$$

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_T} = 0,07695 S$$

$$r_{\pi 1} = 1,053 \cdot 10^5 \Omega$$

$$r_{\pi 2} = 1300 \Omega$$

