

EE-530: - Eletrônica Básica I

Prova 1

Nome: GAIÁ RITO

RA:

obs: Prova sem consulta. Pode usar calculadora. Respostas a lápis serão corrigidas, mas não aceito reclamação da correção das mesmas.

1) a) Calcule as concentrações de portadores, majoritários e minoritários, de uma junção PN e o potencial interno.

b) Caso esta junção fosse polarizada diretamente ($V_D=760\text{mV}$), qual o valor da corrente. Dados: $N_A=3.10^{16}\text{ cm}^{-3}$; $N_D=4.10^{17}\text{ cm}^{-3}$; $T=250\text{K}$; $I_S=3.10^{-16}\text{ A}$. Obs: calcular V_T .

$$n_i = \sqrt{2.1.6.10^{-19}} \cdot \frac{T}{250} \exp\left(\frac{-E_g}{2kT}\right) \Rightarrow n_i = 1.081 \cdot 10^8 \text{ cm}^{-3}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$5.2.10^{15} \quad 1.38 \cdot 10^{-23}$$

• Lado P

$$p_p = N_A = 3 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_p = \frac{n_i^2}{p_p} = \frac{(1.081 \cdot 10^8)^2}{3 \cdot 10^{16}} \Rightarrow p_p = 0.3899 \text{ cm}^{-3}$$

• Lado N

$$n_N = N_D = 4 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

$$p_N = \frac{n_i^2}{n_N} = \frac{(1.081 \cdot 10^8)^2}{4 \cdot 10^{17}} \Rightarrow p_N = 0.0292 \text{ cm}^{-3}$$

• Potencial interno

$$V_0 = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} = \frac{1.38 \cdot 10^{-23}}{2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}} \ln \frac{3 \cdot 10^{16} \cdot 4 \cdot 10^{17}}{(1.081 \cdot 10^8)^2} \Rightarrow V_0 = 0.894 \text{ V}$$


$$V_T \approx 21.562 \text{ mV}$$

$$b.) I_D = I_S \exp\left(\frac{V_D}{V_T}\right)^{0.76} \Rightarrow I_D = 608.7 \text{ mA}$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$3 \cdot 10^{-16} \quad 21.562 \cdot 10^{-3}$$

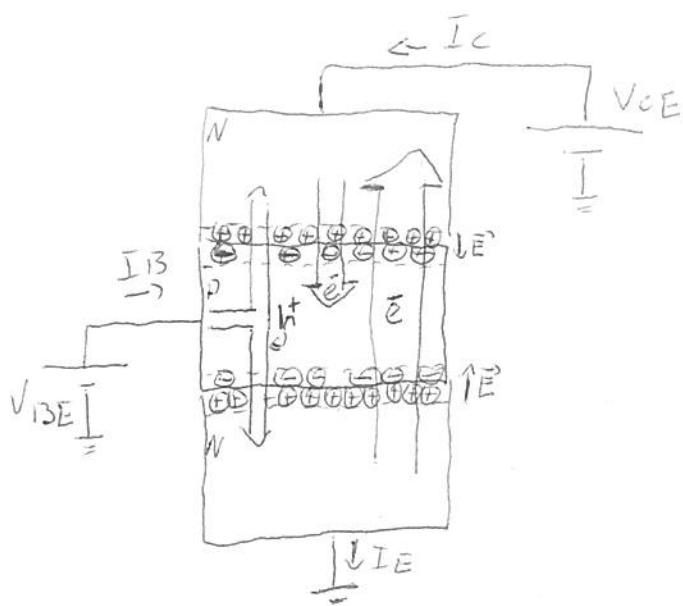2) Explique as correntes e fluxo de portadores que fluem em um transistor NPN, funcionando na região de saturação.



* 1) Região de saturação = duas juncões polarizadas diretamente
 $\left\{ \begin{array}{l} V_B > V_E \\ V_B > V_C \end{array} \right.$

2-) A largura das regiões de depleção é mínima


3-) De maneira que em fundo, as lacunas se difundem pelo emissor e pelo coletor, e são provenientes da base (corrente baixa). Também, há a difusão de elétrons pela base, provenientes do coletor e do emissor.

4-) Próximo à região de depleção da junção B-E, diferente do modo ativo, a ~~que~~ concentração de elétrons é diferente de zero, devido à injeção de elétrons do coletor para a base, modificando o perfil do gradiente de concentração de elétrons da base, portanto, diminuindo I_C

5-) Para a saturação forte $V_{BE} > 0,4V$

$$I_C = I_{S_{BE}} \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - I_{S_{BC}} \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right)$$

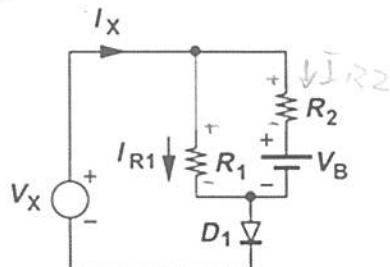3) Desenhe o gráfico I_x x v_x do circuito abaixo. Considere o modelo de queda de tensão constante para o diodo e $V_B > 0$.



Para Di fechado

$$I_x = I_{R1} + I_{R2}$$

$$I_x = \frac{V_x - V_{D_{ON}}}{R_1} + \frac{V_x - V_B - V_{D_{ON}}}{R_2}$$

$$I_x = (V_x - V_{D_{ON}}) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{V_B}{R_2}$$

\Rightarrow Di aberto para $I_x < 0$

$$(V_x - V_{D_{ON}}) \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{V_B}{R_2} < 0$$


$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{V_x - V_{D_{ON}}}{R_e} < \frac{V_B}{R_2}$$

$$V_x < \left(\frac{V_B}{R_2} + V_{D_{ON}} \right) \cdot R_e \Rightarrow V_x < \frac{V_B \cdot R_e}{R_2} + V_{D_{ON}}$$

$$\therefore V_x < \frac{V_B \cdot R_1 R_2}{R_1 + R_2} + V_{D_{ON}} \Rightarrow V_x < \frac{V_B \cdot R_1 + V_{D_{ON}}}{R_1 + R_2}$$


Para Di aberto $\Rightarrow I_x = 0$

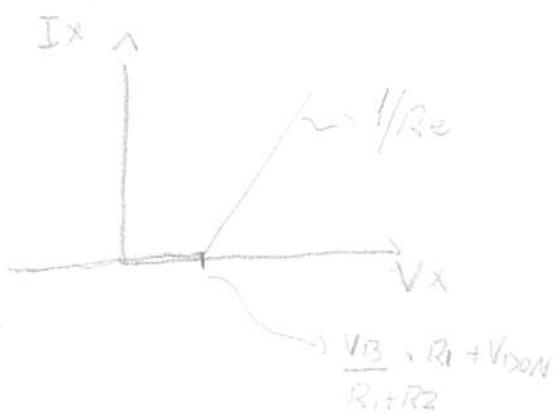

Tempo em 5x 10 min

4) Dados: $V_S = 25V_p$; $V_Z = 10V$; $r_z = 5\Omega$; $V_T = 26mV$; $I_s = 5 \times 10^{-17}A$; $\beta = 100$; $V_A = \infty$; $R_3 = 1K\Omega$; $I_{RL} = 10mA$; $f = 60Hz$. Determine o valor do capacitor C_3 , de modo que a tensão na carga varie de 10 mVpp. Dica: utilizar o modelo fonte em série com resistor para o zener, considere o modelo do diodo (D5) ideal e $I_Z \gg I_B$.

$$R_L = 906,95\Omega$$

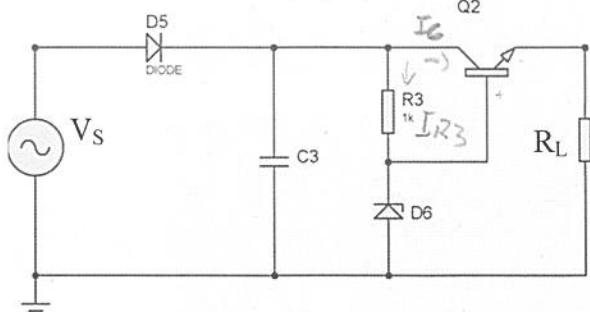

• Modelo ac \Rightarrow assumo $V_{cc} = V_S$, ou seja, desprezo o ripple

$$V_P = \frac{25V}{2} = 12.5V$$

$\boxed{R_E = 5\Omega}$ $\boxed{V_Z = 10V}$ $\boxed{I_{Lc} = 10mA}$

$\boxed{V_{RL} = 906,95\Omega}$

$\bullet V_{RL} = I_L \cdot R_L = 10 \cdot 10^3 \cdot 906,95 \approx 9,0695V$

$\bullet V_{BE} = V_T \ln \frac{\beta}{\beta + 1} \approx V_T \ln 100 \approx 26 \cdot 10^{-3} \ln 100 \approx 0,8559V$

$\bullet V_{B3} = V_{RL} + V_{BE} = 9,9254V$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_{B3} = 0,8559V \\ I_{C3} = 9,901mA \end{cases}$$

$$\bullet V_{B3} = V_{RL} + V_{BE} \Rightarrow V_{B3} = 9,9254$$

$$\hookrightarrow 9,0695 + 0,8559$$


$$\bullet \bar{I}_{R3} = \frac{V_{R3}}{R_3} = \frac{25 - 9,9254}{1000} \Rightarrow \boxed{\bar{I}_{R3} = 15,0746mA}$$

• Modelo de pequenos sinal

$$\bullet g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{9,901}{26} \Rightarrow \boxed{g_m = 0,38085}$$

$$\bullet r_{pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{0,38} \Rightarrow \boxed{r_{pi} = 262,6\Omega}$$

$$R_3 = 100\Omega$$

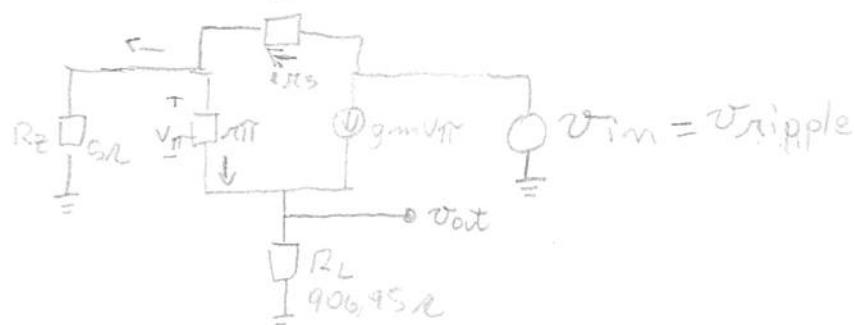

$$V_{out} = R_L \cdot I_L = R_L \cdot (g_m v_{II} + \frac{v_{II}}{R_2}) \Rightarrow V_{out} = 348,4615 v_{II}$$

906,95
 2,3308
 262,6

$$v_{n2} = v_{II} + v_{out} \Rightarrow v_{n2} = (348,4615 + 1) \cdot 2v_{II} \Rightarrow v_{n2} = 349,4615 v_{II}$$

$$i_{R3} = i_{n2} + \frac{v_{II}}{R_2} = \frac{v_{n2} + v_{II}}{R_2 \cdot 2v_{II}} = \frac{349,4615 v_{II} + v_{II}}{5} \Rightarrow i_{R3} = 69,8961 v_{II}$$

$$v_{n3} = R_3 \cdot i_{n3} \Rightarrow v_{n3} = 6,9896 \cdot 10^4 v_{II}$$

$$v_{in} = v_{n2} + v_{n3} \Rightarrow v_{in} = 7,0246 \cdot 10^4 v_{II}$$

$$\textcircled{*} \quad v_{out} = 4,9606 \cdot 10^{-3} v_{in}$$

1 v_{out}
 v_{in}

$$\Rightarrow v_{RL} = v_{out} = 10 \text{ mV} \Rightarrow v_{in} = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{4,9606 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow v_{in} = 2,0159 \text{ V}$$

$$v_{ripple} = v_{in} = 2,0159 \text{ V}$$


\Rightarrow Rectificador 1/2 onda

$$V_{IR} \approx \frac{I_L}{C \cdot f} = \frac{I_C + I_{R3}}{C \cdot f} \Rightarrow 2,0159 = \frac{(9,9 + 15,07) \cdot 10^{-3}}{C \cdot 60}$$

$$\Rightarrow C = 2,0649 \cdot 10^{-4} \text{ F}$$

tempo mínimo: 4 s/min

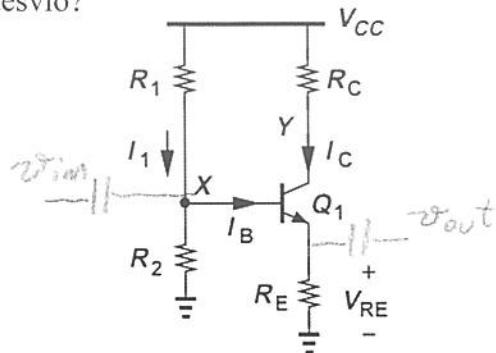- 5) Observe o circuito e explique a função do resistor R_E . O que acontece com o módulo do ganho de pequenos sinais, ao aumentarmos o valor de R_E ? O que acontece com o módulo do ganho de pequenos sinais, ao colocarmos um capacitor em paralelo com R_E (capacitor de desvio)?



- 1-) O resistor R_E funciona como uma realimentação negativa: qualquer aumento de I_C , causado por temperatura, tolerância das resistências, etc., causa um aumento em V_{RE} , logo diminui V_{BE} e I_C .
- 2-) Quanto maior é o valor de R_E , menor é o módulo do ganho, no entanto, mais linear fica o circuito.
- 3-) Ao colocar o capacitor de desvio, no modelo de pequenos sinais, R_E fica em curto circuito. Portanto o ganho aumenta.

Tempo máx: 8min