
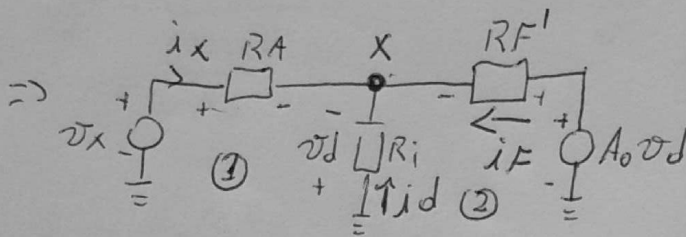
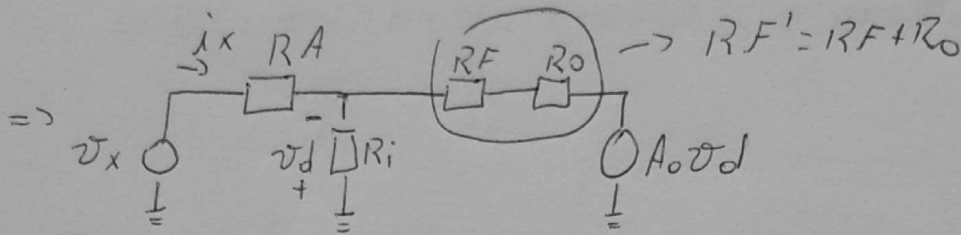


①

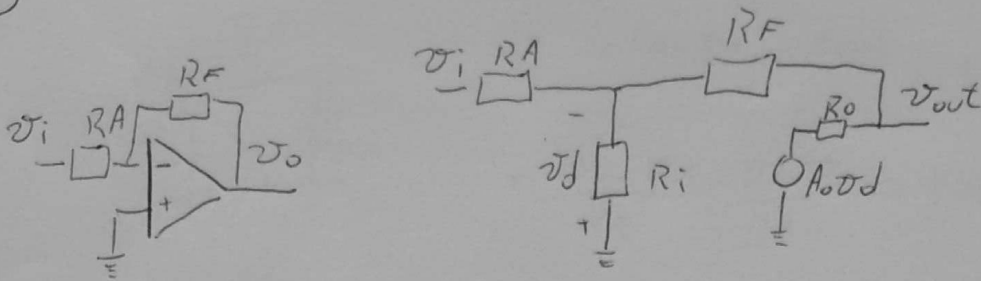

Malha 2
 $\Rightarrow v_d - R F' I_F + A_0 v_d = 0 \Rightarrow I_F = \frac{v_d \cdot (A_0 + 1)}{R F'}$


Nó x
 $\Rightarrow i_x + i_d + i_F = 0 \Rightarrow i_x + \frac{v_d}{R_i} + \frac{(A_0 + 1)v_d}{R F'} = 0 \Rightarrow i_x = -\frac{v_d [R F' + R_i (A_0 + 1)]}{R_i R F'}$

Malha 1
 $v_x - R A i_x + v_d = 0 \Rightarrow v_x = R A i_x - v_d \Rightarrow v_x = R A \cdot \frac{-v_d [R F' + R_i (A_0 + 1)]}{R_i R F'} - v_d$

$R_{in} = \frac{v_x}{i_x} = R A \cdot \frac{1}{\frac{-v_d [R F' + R_i (A_0 + 1)]}{R_i R F'}} - 1 \Rightarrow R_{in} = R A + \frac{R_i \cdot R F'}{R F' + R_i (A_0 + 1)}$ 12"

②

a)

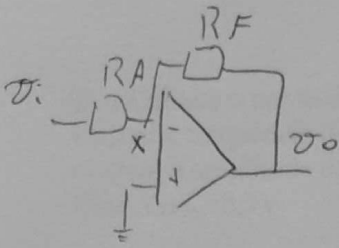

$$A_o \cdot (v_i - v_x) = v_{out} \Rightarrow v_x = \frac{-v_o}{A_o}$$

$$\frac{v_i - v_x}{R_A} = \frac{v_x - v_o}{R_F} \Rightarrow v_i R_F - v_x R_F = v_x R_A - v_o R_A$$

$$\Rightarrow v_i R_F = \underbrace{v_x R_F}_{-\frac{v_o}{A_o} R_F} + \underbrace{v_x R_A}_{-\frac{v_o}{A_o} R_A} - v_o R_A \Rightarrow v_i R_F = -v_o \left(\frac{R_F + R_A}{A_o} + R_A \right)$$



$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{-R_F}{\left(\frac{R_F + R_A}{A_o} + R_A \right) \cdot R_A^{-1}} \Rightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{-R_F / R_A}{\frac{1 + R_F / R_A}{A_o} + 1}$$

$$A_o = A_o(s) = \frac{A_{occ}}{s/w_o + 1}$$


$$\frac{v_o(s)}{v_i(s)} = \frac{-R_F / R_A}{\frac{1 + R_F / R_A}{A_{occ}} + 1} = \frac{-R_F / R_A}{\frac{(1 + R_F / R_A)(s/w_o + 1) + 1}{A_{occ}}} = \frac{-R_F / R_A}{\frac{1 + R_F / R_A + \frac{1 + R_F / R_A}{A_{occ}} \cdot s + 1}{A_{occ} w_o}}$$

$$\therefore A_v(s) = \frac{-R_F / R_A}{\frac{1 + R_F / R_A + 1}{A_{occ}} + \frac{1 + R_F / R_A \cdot s}{A_{occ} w_o}}$$
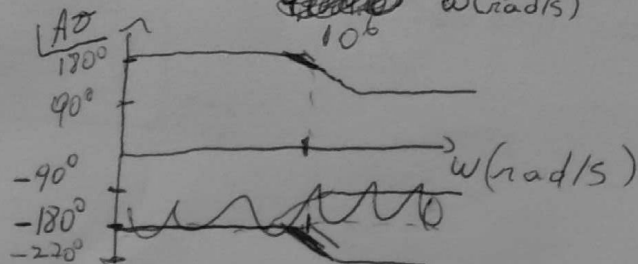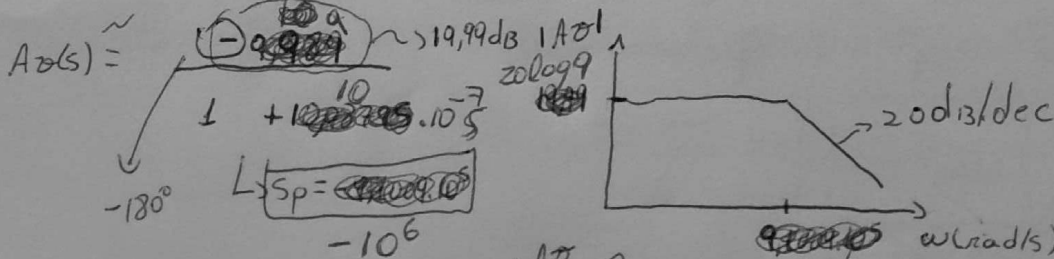
$$b) A_v(s) = \frac{-9}{\frac{10 \cdot 1 + 10 \cdot s}{10000} + 1} = \frac{-9}{\frac{10000 + 10 \cdot 10^{-7} s}{10000}} = \frac{-9}{1,0000 + 10 \cdot 10^{-7} s \cdot 1,0000^{-1}}$$



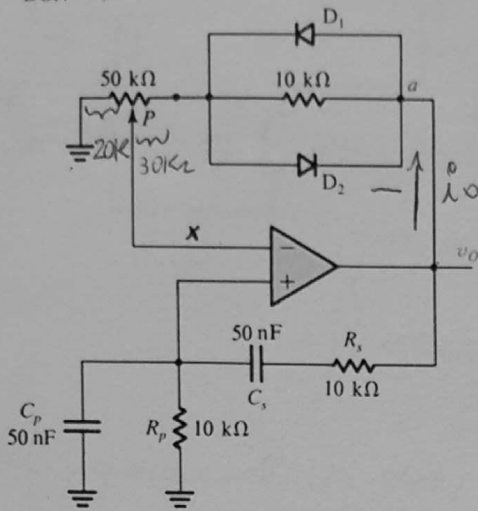- 3) a) Calcule o ponto de ajuste do potenciômetro em que se inicia as oscilações.
 b) Qual a frequência de oscilação
 c) Qual a amplitude de v_o ?
 Obs: $V_{DON} = 0,7V$



$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC} \quad \frac{R_F}{R_A} = 2$$

a) $R_p = R_1 + R_2 = 50k\Omega$
 $\begin{cases} R_F = 10k\Omega + R_2 \\ R_A = 50k\Omega - R_2 \Rightarrow \\ R_F = 2 \cdot R_A \end{cases}$

$2R_A = 10k\Omega + R_2 \Rightarrow R_2 = 2R_A - 10k\Omega$
 $R_A = 50k\Omega - (2R_A - 10k\Omega) \Rightarrow R_A + 2R_A = 60k\Omega$

$\Rightarrow R_A = 20k\Omega$
 $R_F = 40k\Omega$
 $R_2 = 30k\Omega$
 $R_1 = 20k\Omega$

b) $\omega_0 = \frac{1}{10 \cdot 10^3 \cdot 50 \cdot 10^{-9}} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{5 \cdot 10^5 \cdot 10^{-9}} \Rightarrow \omega_0 = 2 \cdot 10^3 \text{ rad/s}$


c) $\frac{v_o}{10k + 50k} = i_o \Rightarrow v = 10k \cdot \frac{v_o}{60k} \Rightarrow v_{10k} = \frac{v_o}{6}$

$v_o = v_p \cdot \tan \omega_0 t \Rightarrow v_o = v_p \Rightarrow v_{10k} = V_{DON} = 0,7V$

$\Rightarrow 0,7 = \frac{v_p}{6} \Rightarrow v_p = 4,2V$
 tensão de pico

Amplitude = 8,4V

④

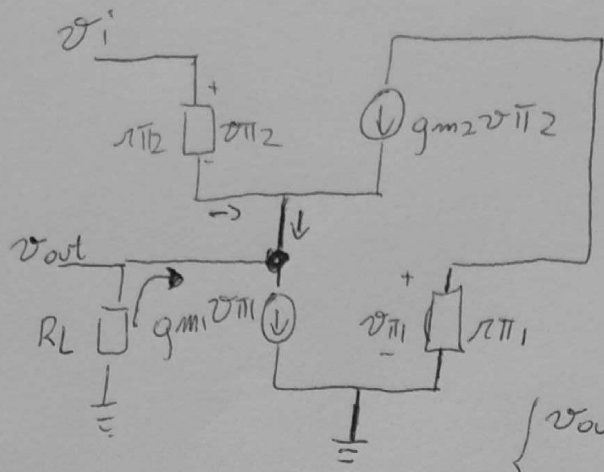

$$-\frac{v_{out}}{R_L} + g_{m2} v_{\pi 2} + \frac{v_{\pi 2}}{r_{\pi 2}} = g_{m1} v_{\pi 1}$$

$$\begin{cases} v_{out} = -R_L \left(g_{m1} v_{\pi 1} - g_{m2} v_{\pi 2} - \frac{v_{\pi 2}}{r_{\pi 2}} \right) \\ v_{\pi 2} = v_i - v_{out} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{out} = -R_L \left[g_{m1} v_{\pi 1} - (v_i - v_{out}) \cdot \left(g_{m2} + \frac{1}{r_{\pi 2}} \right) \right] \\ v_{\pi 1} = -g_{m2} v_{\pi 2} \cdot r_{\pi 1} \end{cases}$$

$$v_{out} = -R_L \left[-g_{m1} g_{m2} r_{\pi 1} (v_i - v_{out}) - v_i \left(g_{m2} + \frac{1}{r_{\pi 2}} \right) + v_{out} \left(g_{m2} + \frac{1}{r_{\pi 2}} \right) \right]$$

$$v_{out} = -R_L \left[-v_i \underbrace{g_{m1} g_{m2} r_{\pi 1}}_{\beta_1} + v_{out} \cdot \underbrace{g_{m1} g_{m2} r_{\pi 1}}_{\beta_1} - v_i \underbrace{\left(g_{m2} + \frac{1}{r_{\pi 2}} \right)}_{(\beta_2 + 1)/r_{\pi 2}} + v_{out} \underbrace{\left(g_{m2} + \frac{1}{r_{\pi 2}} \right)}_{(\beta_2 + 1)/r_{\pi 2}} \right]$$

$$v_{out} = -R_L \left[-v_i \left(\beta_1 g_{m2} + \frac{\beta_2 + 1}{r_{\pi 2}} \right) + v_{out} \cdot \left(\beta_1 g_{m2} + \frac{\beta_2 + 1}{r_{\pi 2}} \right) \right]$$

$$v_{out} \cdot \left(1 + R_L \left(\beta_1 g_{m2} + \frac{\beta_2 + 1}{r_{\pi 2}} \right) \right) = R_L \cdot \left(\beta_1 g_{m2} + \frac{\beta_2 + 1}{r_{\pi 2}} \right) \cdot v_i$$

$$A_v = \frac{R_L \left(\beta_1 g_{m2} + \frac{\beta_2 + 1}{r_{\pi 2}} \right)}{1 + R_L \left(\beta_1 g_{m2} + \frac{\beta_2 + 1}{r_{\pi 2}} \right)} \Rightarrow A_v = \frac{R_L}{\frac{1}{\beta_1 g_{m2} + \frac{\beta_2 + 1}{r_{\pi 2}}} + R_L}$$

15"

$$A_v = \frac{R_L}{\left(\frac{\beta_1 \beta_2 + \beta_2 + 1}{\beta_1 r_{\pi 2}} \right)^{-1} + R_L} = \frac{R_L}{\frac{r_{\pi 2}}{1 + \beta_2(1 + \beta_1)} + R_L}$$

↳ X