
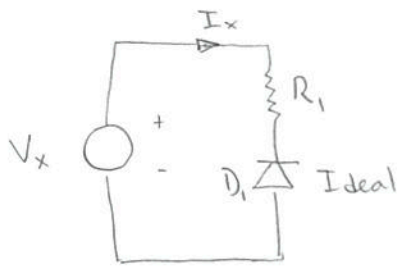


Cap 3

3.1

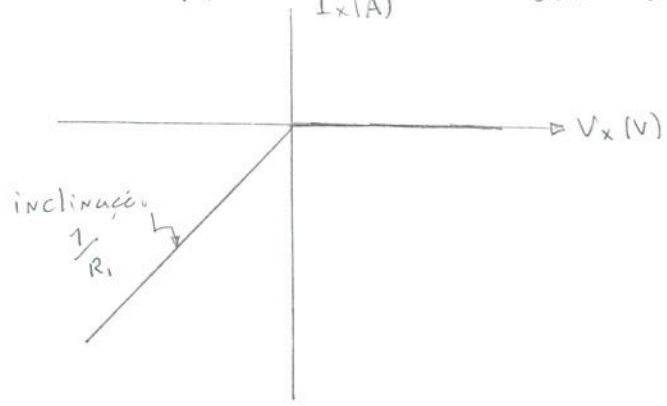


$$I_x = \begin{cases} 0, & V_x > 0 \\ \frac{V_x}{R_1}, & V_x < 0 \end{cases} \rightarrow \text{Diodo ideal!} \\ \text{sem queda de tens\~ao sobre ele}$$




3.2

$$V_x = V_0 \cos(\omega t)$$

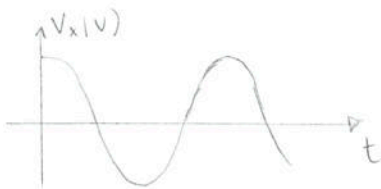

$$I_x = \begin{cases} 0, & V_x < 0 \\ \frac{V_x}{R_1}, & V_x > 0 \end{cases}$$

⇒ carta a corrente positiva

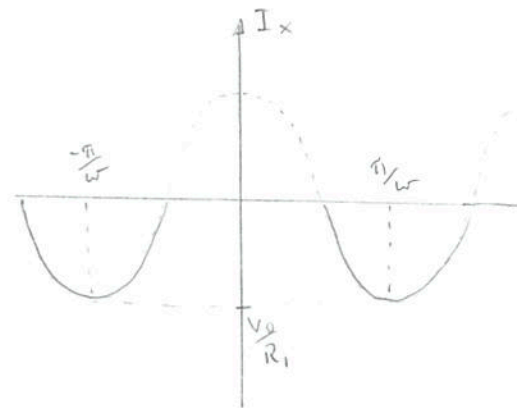



$$I_x = \frac{V_x}{R_1} = \frac{V_0}{R_1} \cos(\omega t)$$

3.6


$V_B > 0$
 $I_{D1} = 0 \rightarrow$ polarizado reversamente por V_B (SEMPRE)

$$I_x = \frac{V_x - V_B}{R_1}$$



↳ aberto

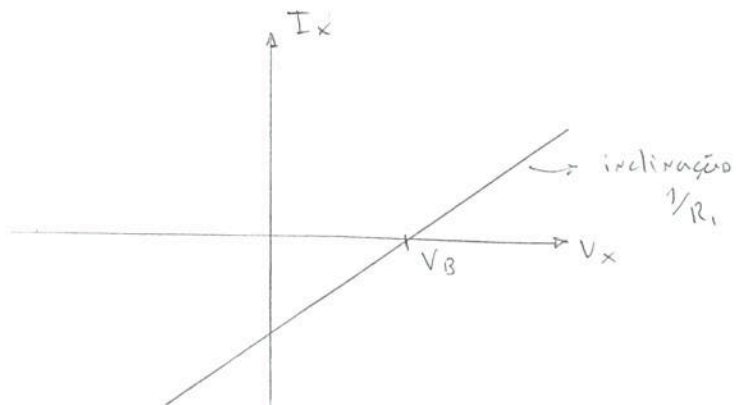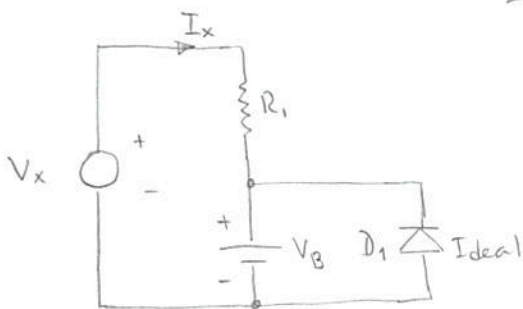



3.9 $V_B = 2V \rightarrow$ Modelo ideal

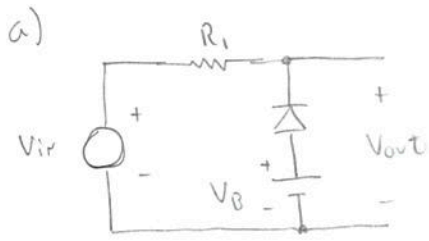
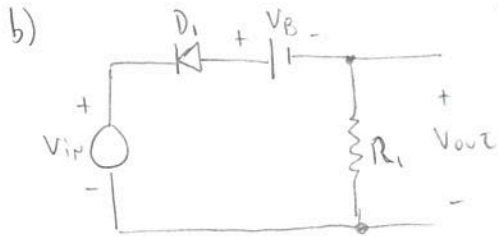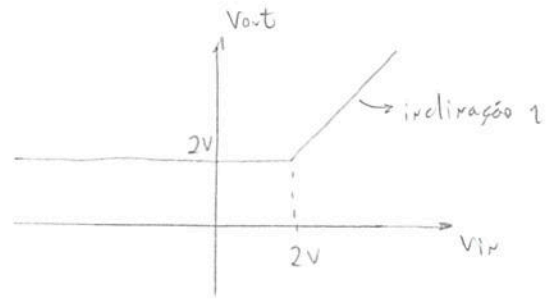
$$V_{out} = \begin{cases} V_B, & V_{in} < V_B \\ V_{in}, & V_{in} > V_B \end{cases}$$




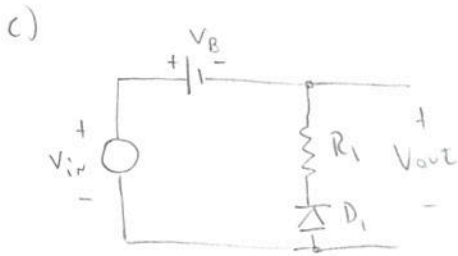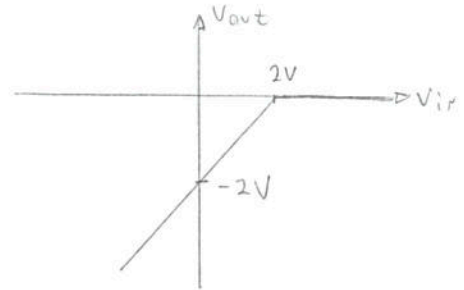
$$V_{out} = \begin{cases} 0, & V_{in} > V_B \\ V_{in} - V_B, & V_B > V_{in} \end{cases}$$





$$V_{out} = \begin{cases} V_{in} - V_B, & V_B > V_{in} \\ V_{in} - V_B, & V_{in} = V_B \end{cases}$$


$$V_{out} = V_{in} - V_B$$

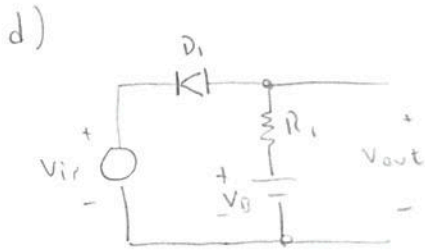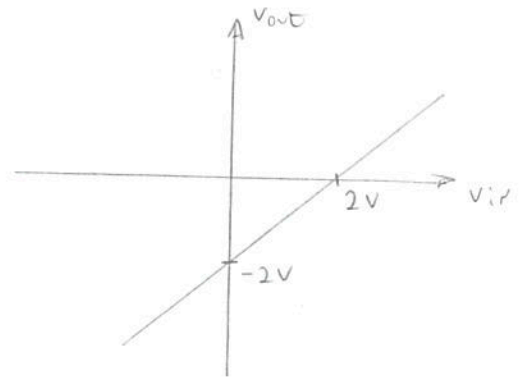
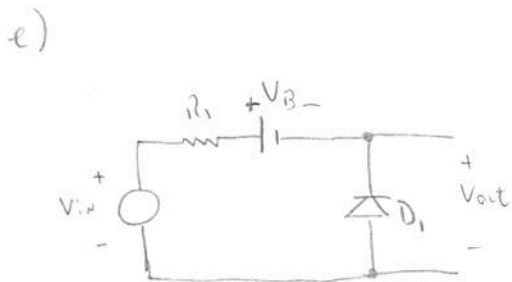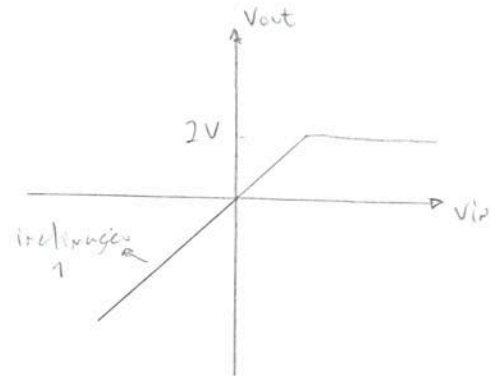
$$V_{out} = \begin{cases} V_{in}, & V_{in} < V_B \\ V_B, & V_{in} > V_B \end{cases}$$



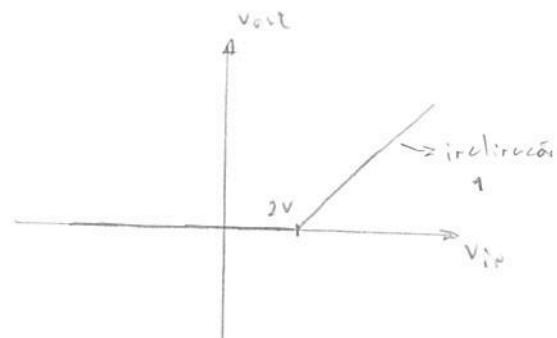
$$V_{out} = \begin{cases} 0, & V_B > V_{in} \\ V_{in} - V_B, & V_B < V_{in} \end{cases}$$



3.18 Modelo tensão etc $\rightarrow 0,8V = V_{D,ON} \Rightarrow$ queda de tensão $V_B = 2V$


a)

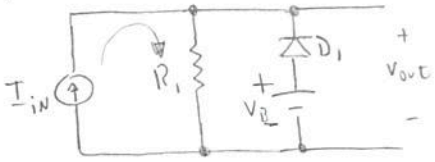

I_{ir} não passa por D_1



$$V_{R_1} = I_{ir} \cdot R_1$$

$$I_{ir} = \frac{V_{R_1}}{R_1}$$

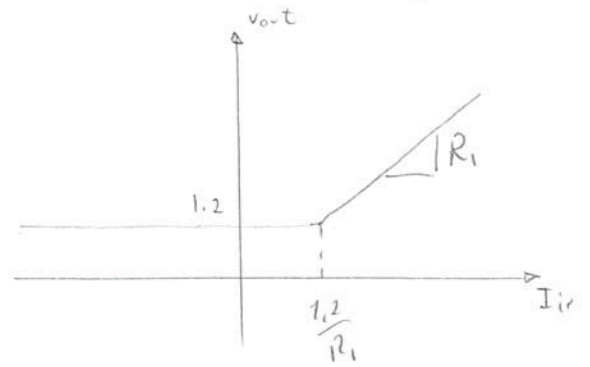



$$V_{out} = \begin{cases} V_B - V_{D,ON}, & I_{ir} < \frac{V_B - V_{D,ON}}{R_1} = \frac{1,2}{R_1} \\ I_{ir} \cdot R_1, & I_{ir} > \frac{1,2}{R_1} \end{cases}$$

b)

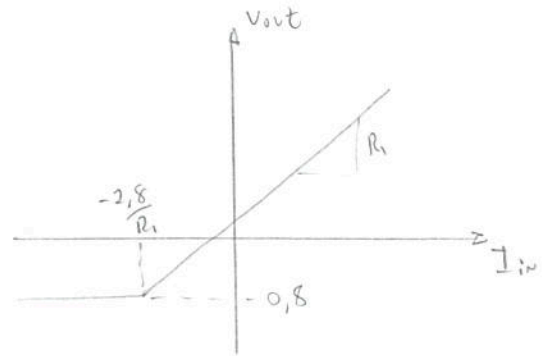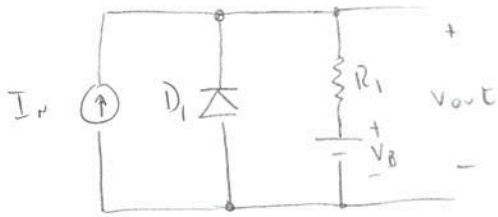

$$V_{out} = \begin{cases} I_{ir} \cdot R_1, & I_{ir} > \frac{-V_B - V_{D,ON}}{R_1} = \frac{-2,8}{R_1} \\ -0,8, & I_{ir} < \frac{-2,8}{R_1} \end{cases}$$



c)

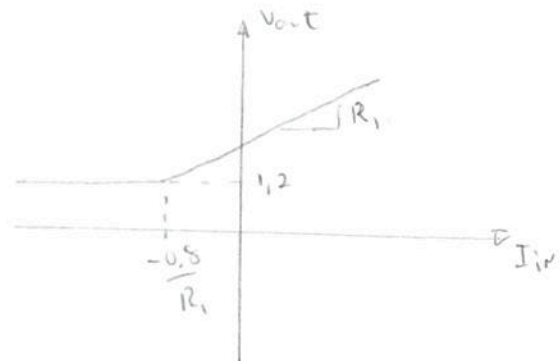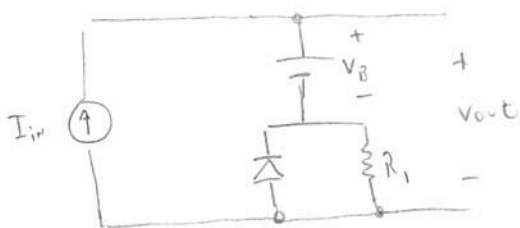



$$V_{out} = \begin{cases} I_{ir} \cdot R_1, & I_{ir} > \frac{-0,8}{R_1} \\ V_B - V_{D,ON} = 1,2V, & I_{ir} < \frac{-0,8}{R_1} \end{cases}$$

3.27



Modelo \rightarrow  $0,8V$

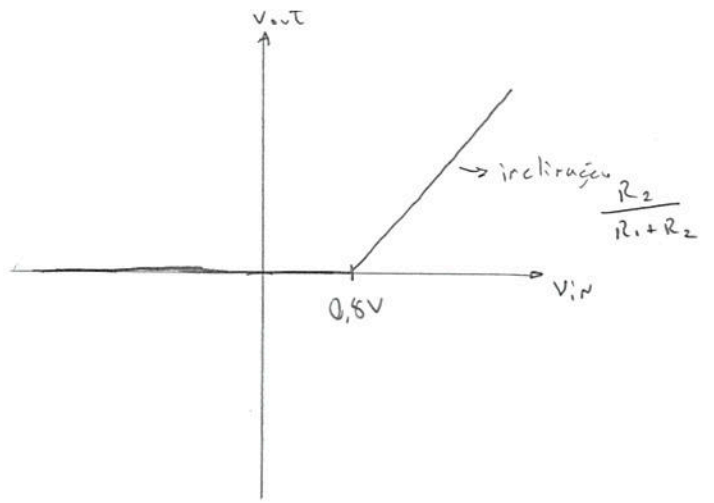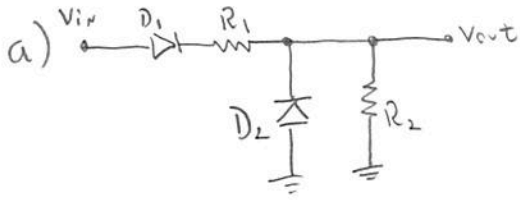

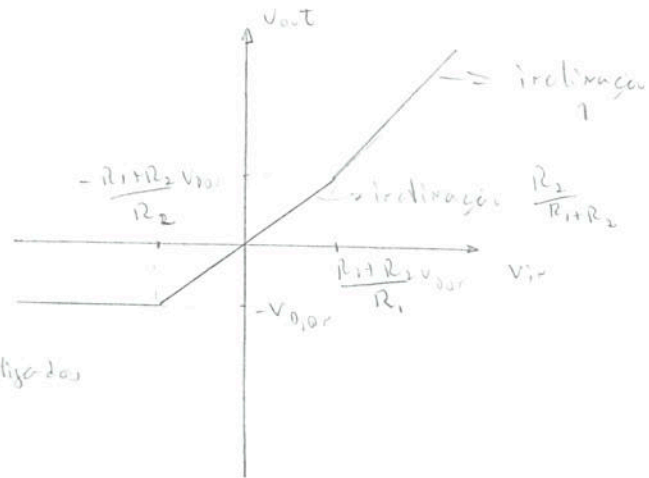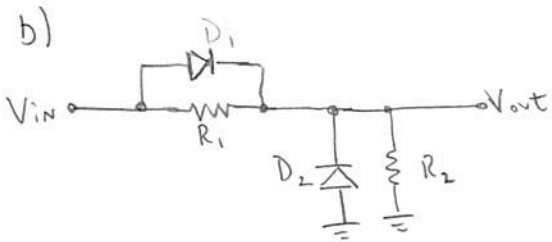
$$V_{out} = \begin{cases} 0, & V_{in} < V_{D,or} = 0,8V \\ (V_{in} - V_{D,or}) \frac{R_2}{R_2 + R_1}, & V_{in} > V_{D,or} \end{cases}$$



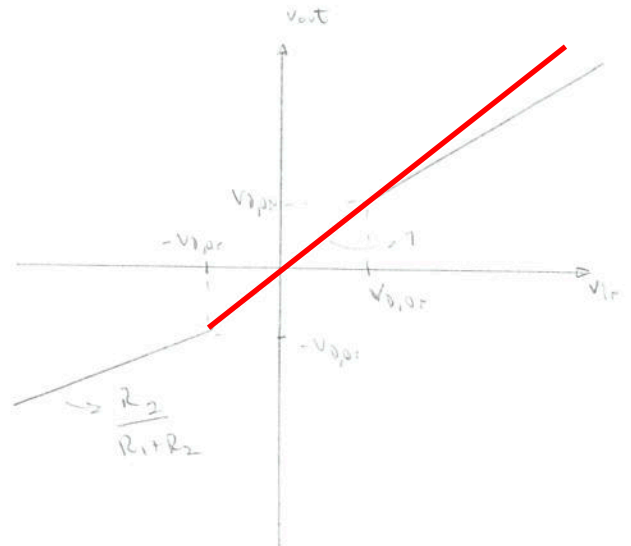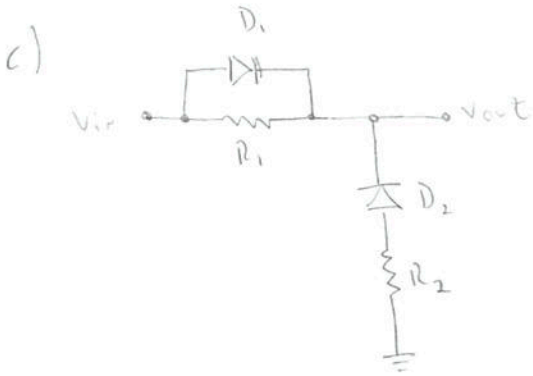
$$V_{out} = \begin{cases} -V_{D,or}, & V_{in} < -\frac{R_1 + R_2}{R_2} V_{D,or} \text{ (D}_2 \text{ ligada)} \\ V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}, & -\frac{R_1 + R_2}{R_2} V_{D,or} < V_{in} < \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_{D,or} \text{ (D}_2 \text{ desligada)} \\ V_{in} - V_{D,or}, & V_{in} > \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_{D,or} \text{ (D}_1 \text{ ligada)} \end{cases}$$



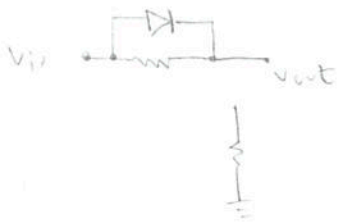$V_{D,or} < V_{in} < V_{D,or}$
vin > vdon



$\Rightarrow V_{out} = V_{in}$

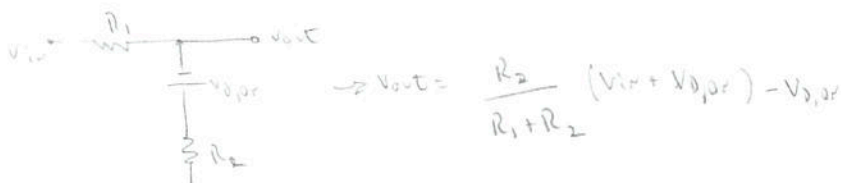

3.37

C = ?

$$I_L = 0,5 \text{ A}$$

$$V = 3 \text{ V}$$


$$V_r = 300 \text{ mV}$$

$$f = 60 \text{ Hz}$$

$$V_r = \frac{V_p - V_{D,or}}{R_L C_1 f} \quad , \quad \text{onde } \frac{V_p - V_{D,or}}{R_L} \approx I_L$$


$$V_r = \frac{I_L}{C_1 f} = \frac{0,5}{C_1 \cdot 60 \text{ Hz}} \leq 300 \text{ mV}$$
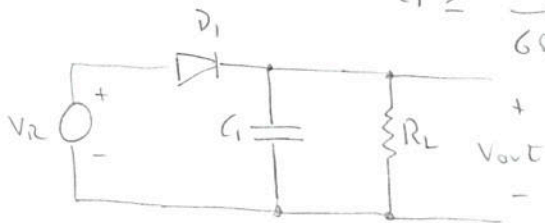
$$C_1 \geq \frac{0,5}{60 \times 300 \text{ m}} = 27,78 \text{ mF}$$



3.40

→ D₃ está invertido!

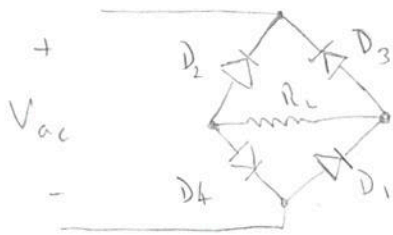

• No semi-ciclo positivo da tensão AC, o retificador não terá tensão sobre a carga, D₂ e D₃ polarizadas de modo a impedir a passagem da corrente. V_{out} = 0 V

• No semi-ciclo negativo, D₁ e D₃ conduzem, e portanto, novamente não haverá corrente pela carga R_L. V_{out} = 0 V.

3.41

$$V_{in} = V_0 \cos \omega t$$

$$\omega = 2\pi \cdot 60$$

$$V_{D,or} = 0,8 \text{ V}$$


$$V_0 = 3 \text{ V}$$

$$C_1 = 1000 \mu\text{F}$$

$$R_L = 30 \Omega$$

$$V_r = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_p - 2V_{D,or}}{R_L C_1 f}$$
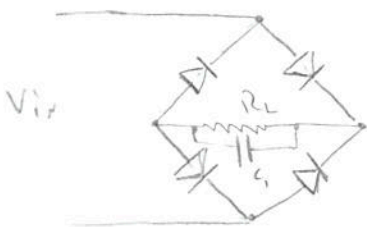
$$V_r = \frac{1}{2} \cdot \frac{3 - 1,6}{2 \cdot 30 \times 1000 \mu \times 60} = 389 \text{ mV}$$




3.47

Projetar

Resistores de $1k\Omega$

Considerando diodos reais, $V_{D,or} = 0,8V$

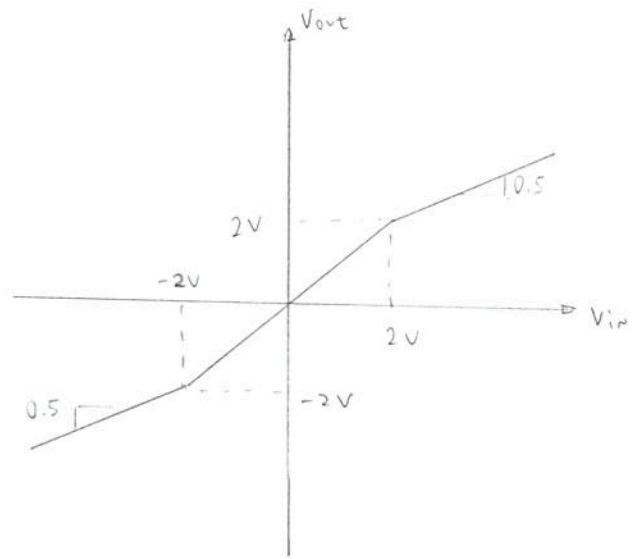Outros componentes \rightarrow fonte de tensão



$$V_{out} = \begin{cases} V_{in}, & -2V \leq V_{in} \leq 2V \\ 2 + \frac{V_{in} - 2}{2}, & |V_{in}| > 2 \end{cases}$$

Diodos podem fazer papel de fonte para $|V_{in}| > 2V$


Para um diodo atuar, $V_D = 0,8V$. Utilizando fontes de tensão auxiliares, podemos fazer com que eles atuem quando $V_{in} = \pm 2V$.

$$V_B = V_{in} - V_{D,or} = 2 - 0,8V = 1,2V$$

\rightarrow Precisamos de duas malhas para fazer a mudança para $|V_{in}| > 2V$.

\rightarrow Se $|V_{in}| > 2V$, devemos ter um divisor de tensão no circuito (inclinação de 0,5)

Portanto:

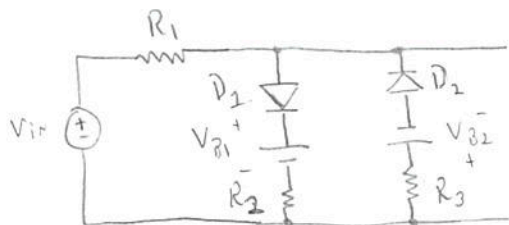

$$V_{B1} = V_{B2} = 1,2V$$

Quando $V_{in} > 2V$, D_1 atua.

Quando $V_{in} < -2V$, D_2 atua.

\rightarrow Divisor de tensão:

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{in} = \frac{1}{2} V_{in} \rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{2} \rightarrow \underline{R_2 = R_1}$$

$R_2 = R_1 = 1k\Omega$ e $R_2 = R_3$ (simetria da saída desejada).

\rightarrow Quando $|V_{in}| < 2$, as fontes V_B se cancelam, deixando apenas V_{in} na saída.