

EE534-Laboratório de Eletrônica Aplicada  
FEEC-UNICAMP

Laboratório IV

PRÉ RELATÓRIO:

1. Para o circuito abaixo determine:
  - a) Sistema de equações para encontrar  $V_{BE}$  e  $I_D$ ;
  - b) Ganho para pequenos sinais;
  - c) Impedância de entrada.

