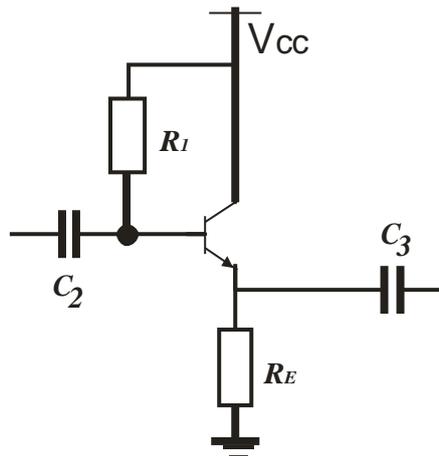


EE534-Laboratório de Eletrônica Aplicada
FECC-UNICAMP

Laboratório IV

PRÉ RELATÓRIO:

1. Para o circuito abaixo determine:
 - a) Sistema de equações para encontrar V_{BE} e I_C ;
 - b) Ganho para pequenos sinais;
 - c) Impedância de entrada.



2. Simule o circuito abaixo. $C_1 = 680\text{nF}$ e $C_2 = 220\text{ }\mu\text{F}$.

