

EE531-Laboratório de Eletrônica Básica I
FECC-UNICAMP

Laboratório IV

PRÉ RELATÓRIO:

1-) Determine o ganho de pequenos sinais. Deixe um função de g_m e r_z .

2-) Faça a simulação do circuito

